

УДК 621.311.176.049.73

ХИНКОВ Д. И.

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ

Книгата е учебник по "Дистанционно управление на електрически централи" за студентите от специализация "Електрически централи" на специалността "Електрически централи, мрежи и системи" при Електротехническият факултет на ИМЕИ "В.И. Ленин" - София. Съдържащите и отговаря на утвърдената учебна програма по едноименната учебна дисциплина.

Учебникът обхваща общи принципи, методи, схеми и технически средства за дистанционно управление. Той включва основи на дистанционното управление (системи за управление, условни означения, видове и структура на вторичните схеми и управляващи сигнали), функционални подсистеми за дистанционно управление (измерване, командване, блокировка и сигнализация), дистанционно управление на комутационни апарати (прекъсвачи, разединители, автоматични прекъсвачи и изпитни пускатели) и изпълнение на вторичните схеми (командни зела, монтажни схеми и кабелно стопанство).

ПРЕГОВОР

В книгата са описани общите принципи, методи, схеми и технически средства за дистанционно управление на електрически централи и подстанции, които се прилагат у нас. Променен е стремеж дистанционното управление на електрически централи и подстанции да се представи в обобщен вид, да се избегнат повторенията и да се запази хронологичната последователност на излагане на материала. Голямо внимание е отделено на системния подход за комплексно и всеотрасно разглеждане на дистанционното управление на електрически централи и подстанции.

За написването на книгата авторът е използвал разработките на НИТИ "Енергопроект" - София, богатата техническа литература, различни нормативни и справочни материали, периодичния печат и своята проектантска дейност и дългогодишна научна и преподавателска работа в катедра "Електрически централи" при ИМЕИ "Ленин" - София.

Авторът изказва сърдечна признателност на колегите к.т.н. инж. Н. Милер, М. Стойменов, инж. И. Денева, инж. А. Милушев и инж. И. Буков от НИТИ "Енергопроект" - София за оказаната помощ при събирано на изходни материали и за ценните съвети по отделни въпроси на книгата.

Благодарност се отправя също към рецензентите доц. к.т.н. инж. Стефан Бърски /катедра "Ел. централи"/ и доц. к.т.н. инж. Васил Захариев /катедра "Ел. мрежи и системи"/ за преглеждането на ръкописа и за направените препоръки за неговото подобряване.

Разбирайки голямата трудност по написване на книгата, авторът ще приеме със задоволство всички забележки и указанията нейното съдържание и оформяне.

София, януари 1988г.

Д. Хинков

ПРИЕТИ СЪКРАЩЕНИЯ В КНИГАТА

1. В ТЕКСТОВАТА ЧАСТ

- АВП - автоматично включване в паралел
- АВР - автоматично включване на резервата
- АЕМ - атомна електрическа централа
- АПВ - автоматично повторно включване
- АРВ - автоматично регулиране на възбудването
- АРН - автоматично регулиране на напрежението
- АЧР - автоматично честотно разтоварване
- ВЕЦ - водна електрическа централа
- ГЩП - главна циркуляционна помпа
- е.д.н. - електродвижещо напрежение
- РУ - разпределителна уредба
- ТЕЦ - топлинна електрическа централа
- ТКЕЦ - топлинна кондензационна електрическа централа
- ТФЕЦ - топлофикационна електрическа централа

2. В ТАБЛИЧНИЯ И ИЛЮСТРАЦИОННИ МАТЕРИАЛ

- БКЗ - блокова командна зала
- м.е. - монтажна единица
- КВ - реле за команда "включване"
- КИ - реле за команда "изключване"
- КВ - реле за положение "включено"
- КИ - реле за положение "изключено"
- РУ - разпределителна уредба

ВЪВЕДЕНИЕ

В.1. ОБЕКТИВНА НЕОБХОДИМОСТ ОТ УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Електрическите централи и подстанции представляват големи технологични обекти, а техните основни енергийни съоръжения (реактори, парогенератори, турбини, синхронни генератори и конденсатори и силови трансформатори и автотрансформатори) - сложни агрегати. Непрекъснатото увеличение на единичните мощности на електрическите централи и подстанции и на основните им енергийни съоръжения изисква висока степен на тяхната автоматизация, която позволява: 1) да се управляват големите, динамични, резнообразни, многоцелеви, балансирани, мащабни, териториално разпръснати и сложни електроенергийни системи с природни въздействия в нормални, ремонтни и аварийни режими; 2) да се повиши надеждността и икономичността на енергоснабдяване на потребителите; 3) да се облекчи работата на дежурния персонал.

Автоматизацията на електрическите централи и подстанции обхваща:

1) електрическите съоръжения и уредби чрез: а) релейните защити на синхронни генератори и конденсатори, силови трансформатори и автотрансформатори, електропроводни линии, синхронни и асинхронни електродвигатели и др.; б) системната и режимната автоматика: АПВ, АВР, АВП на синхронни генератори и конденсатори, АЧР, АРН и др.

2) неелектрически съоръжения и уредби (топотехнически, реакторни, хидротехнически и др.) чрез: а) технологичните защити на енергийни блокове, ядрени реактори, ГЩП, парни и водни турбини, парогенератори, подгреватели, подхранващи помпи и др.; б) технологичните блокировки на ГЩП, подхранващи помпи, газови горелки на парогенератори, тяго-духащи вентилатори и др.; в) автоматичните регулатори на ядрени реактори, парогенератори, конденсатори на обема, парни и водни турбини, конденсатори, подгреватели, редуциционно-охладителни уредби, подаване на горивос, вода и въздух, сгуро- и пепелоотделяне, химическо почистване на водата и др.

Основата на автоматизацията в електрическите централи и подстанции е дистанционното управление.

Електрическите централи и подстанции са част от хибридна-та оперативна система "обект-човек-среда" (Л.21). Човекът въздейства (управлява) на съвременните комплексни обекти дистанционно (от разстояние) чрез мандрини технически средства. Той става оператор в човеко-машинната система и се оказва в тежки условия на физико-психични и емоционални изтощавания до границата на човешките възможности. Операторът трябва непрекъснато да внимава, да следи работата на много технически средства, да координира своите действия и да се ориентира бързо в разнообразните машини, технологии, процеси и явления. Все повече нараства ролята и отговорността на човека за ефективната и безопасна работа на електрическите централи и подстанции с колосална мощност. Това повишава риска на неговите грешки, които винаги са вероятни. Голям грешка на операторите струва твърде скъпо на обществото и понякога или трагични последици за живота на земята. Ето защо се въвеждат системи за управление, със системен подход при функционални избор и със задълбочено предварително обучение на операторите за рационален експлоатация на човеко-машинните комплекси. Това определя обективната необходимост от учебната дисциплина "Дистанционно управление на електрически централи" за системна подготовка на специалисти по дистанционно управление за проучване, проектиране, изграждане, изпитване и техническа експлоатация на електрически централи и подстанции.

1.2. ОБЪЕМНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

В условията на научно-техническата революция младите специалисти трябва да се подготвят за интегрирани технологии, за да могат бързо да се приспособяват и пренастройват към широк кръг самостоятелни и съвместни дейности. Това определя основните цели и задачи на учебната дисциплина "Дистанционно управление на електрически централи" както следва:

- 1) запознаване с общите принципи и методи, със структурата и технологиите и със схемите и техническите средства за дистанционно управление на електрически централи и подстанции;
- 2) приобщване на квалификация за проучване, проектиране, изграждане, изпитване и експлоатация на дистанционното управление на електрически централи и подстанции;

3) създаване на навики за отчитане на ергономичните изисквания на системата "обект-човек-среда" за максимална производителност, надеждност и безопасност на електрическите централи и подстанции при запазване на човешкото здраве;

4) подготовка за поотпадно преминаване към автоматизирана система за управление на електрически централи и подстанции при използване на съвременна изчислителна техника;

5) приучване към самообразование, аналитични изследвания, правилно и своевременно ориентирание спрямо непрекъснато изменящите условия на научно-техническата революция, когато придобитите знания бързо остаряват.

1.3. СЪДЪРЖАНИЕ И ОБЕМ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА

Настоящата книга е учебник, чието съдържание е разделено на четири глави.

В първа глава се изложени основите на дистанционното управление. Тук се разглеждат системите за оперативно управление на електрически централи и подстанции, условните графични и буквено-числени означения, класификацията и структурата на вторичните схеми. Накрая се отделя внимание на подаването, преобразуването и блокирането на управляващи сигнали.

Втората глава е посветена на функционалните подсистеми за дистанционно управление. Започва се с дистанционно измерване. След това се описват дистанционното командване на комутационни апарати и блокировките в електрическите РУ. Завършва се със синхронизацията в електрическите централи и подстанции.

В трета глава се разглежда дистанционното управление на различни комутационни апарати: прекъсвачи и разединители за високи напрежения и автоматични прекъсвачи и магнитни релетата за ниско напрежение. След това се описва накратко избираемостта на дистанционно управление.

В последната четвърта глава се излага изпълнението на вторичните схеми. Тук се дават изискванията на техническата естетика и компоновките на командни зали. По-нататък се засягат основните принципи и технологиите за разработване на монтажни схеми. Последно се разглежда обикновеното стопанство на електрическите централи и подстанции.

Глава първа

ОСНОВИ НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

1.1. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

1.1.1. ФУНКЦИОНАЛНО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПОДСИСТЕМИ

Системите за управление на електрически централи и подстанции представляват комплекс от технически средства за водене на техните технологични процеси при всички режими с определени технико-икономически показатели. Те определят структурата на взаимодействие на оператора (човека) с обекта (електрическата централа или подстанция) чрез разположените технически средства. Следователно ефективността на системата за управление зависи главно от два фактора: 1) индивидуалните качества на човека: психика, физиология, квалификация, опит, тренировка, съобразителност, скорост на реакция, умора и др.; 2) техническите показатели на обекта: тип, мощност, сложност, структура, схеми, режими и конструктивно-компоновачни характеристики; налични технически средства за управление и др.

Системите за оперативное управление създават следните възможности: 1) свързване на енергийните съоръжения, възли и уреди в единния и непрекъсваем технологичен процес; 2) удобства за централизирано управление с незначителен брой на персонала; 3) безопасност за управление на енергийни съоръжения и уреди с високи параметри (налягане, температура, напрежение и др.) и в неблагоприятна околна среда (запращаност, влага, електромагнитни полета, вибрации и др.); 4) бързодействие и достатъчна мощност за управление на големи и сложни енергийни съоръжения и уреди.

Системите за управление трябва да бъдат надеждни и да създават ергономични условия за работа на операторите (вж. т. 4.1.1). Те имат две основни функции: информационни и командни, които се реализират чрез сложните функционално-технологични подсистеми:

1. Информационна подсистема, която извършва събиране, обработване, съхраняване, предаване и представяне на необходимата техническа и икономическа информация за работата на електрическите централи и подстанции. За целта се контролират технологичните процеси и енергийните съоръжения чрез многобройни и всеобхватни измервания. Контролът бива два основни вида:

1) неелектрически контрол, който се разделя на: а) топлотехнически контрол при ТЕЦ и АЕЦ (съответно, хидротехнически контрол при БЕС) - включващ величините: налягане, разход, температура, ниво, скорост, вибрации, шум, линейно изменение, химическо съдържание и др.; б) ядрено-физичен контрол при АЕЦ - показващ работата на реакторите: мощност, плътност и скорост на неутронния поток, температура на топлоносителя в активната зона и др.; в) радиационен контрол при АЕЦ - даващ информация за радиационната обстановка в района, за облъчването на персонала и за технологичната радиоактивност (херметичност на радиоактивния контур, ефективност на вентилацията, състояние на водата в басейна за отславяване на горивото и др.).

2) електрически контрол - следящ величините: напрежение, ток, мощност, енергия и честота.

Информационната подсистема на енергиен блок с мощност 300 MW при ТКЕЦ обхваща измерване в кръгло 1790 точки, които се разпределят по величини така: температура - 1160 бр., налягане - 420 бр., разход - 50 бр., ниво - 55 бр., механични величини - 45 бр., електрически величини - 45 бр. и състав на въздуха - 15 бр. (Л.1).

2. Командна подсистема, която позволява дискретно привекдане в действие на електрическите задвижвания към техническите съоръжения, които са териториално разпръснати в електрическите централи и подстанции. Тя се характеризира с висока степен на централизация в командването (80 - 100%) и с голямо разнообразие на управляваните обекти.

Командуваните съоръжения се разделят на две групи:

1) комутационни електрически апарати (прекъсвачи и разединители за високи напрежения и автоматични прекъсвачи и магнитни пускатели за ниско напрежение), чрез които се управляват: а) основните електроенергийни съоръжения: синхронни генератори и кондензатори, силови трансформатори и автотрансформатори и електропроводни линии; б) машинните агрегати за собствени нужди: помпи, вентилатори, мелници, транспортъри и др.; в) спиралата ерматура:

задвижки, вентили и др.;

2) регулираща устройства: регулатори за напрежение и за скорост, регулираща арматура (шибъри, клапани и др.) и т.н.

Командуваните съоръжения на енергиен блок с мощност 300 MW в ТКЕИ са 564 бр., които се разпределят така: машинни агрегати за собствени нужди - 68 бр. с единична мощност от 15 до 8000 kW, спирални задвижки и вентили - 356 бр. с мощност на един електро-двигател от 0,4 до 28 kW и регулираща устройства - 120 бр. с мощност на едно задвижване от 0,25 до 2,8 kW (Л.1).

Командуването в електрическите централи и подстанции бива ръчно и автоматично. Ръчното командуване се извършва от операторите, а автоматичното - от специални автоматични устройства.

3. Регулираща подсистема, която е предназначена за непрекъснато поддържане на оптимални условия за протичане на технологичните процеси. Тя е важна част на системата за управление и изпълнява следните основни функции: 1) поддържане на определени параметри и величини на необходим ниво или с оптимални стойности; 2) изменение на регулируемите величини в съответствие с други величини или по определени закони.

Функциите на регулиращата подсистема се осъществяват чрез автоматични електронни, пневматични и хидравлични регулатори, които се разделят на четири групи: 1) отговорни, осигуряващи надеждността на основните съоръжения; 2) режимни, посредством които се постига нормално протичане на технологичните процеси; 3) пускова, служещи за пускане на агрегатите с определени параметри; 4) масти, с които се регулират спомагателните уреди и съоръжения.

4. Защитно-блокираща подсистема, която предпазва техническите съоръжения и персонала в електрическите централи и подстанции при нормални и аварийни режими. Тя съдържа две съставни части: защиты и блокировки.

Защитите (технологични и релейни) са последната степен на системите за управление. Те заработват при нарушение на технологичните процеси и при неизправности на техническите съоръжения, когато регулиращата подсистема не успява да поддържа работните режими на уредбите. Тахното автоматично действие се свежда до отстраняване на неизправните съоръжения чрез следните мероприятия: а) изключване на единични съоръжения; б) рязоварване и пълно спиране на съоръжения, блокове и уредби; в) включване на резервни съоръжения; г) късване на системите за безопасност при АЕИ,

За надеждно действие на защитите се предвижда тяхното резервиране. Обемът на защитите се определя от конструктивните особености на техническите съоръжения.

За безопасност, надеждност и икономичност в електрическите централи и подстанции се предвиждат многобройни и разнообразни блокировки между взаимно свързаните технически съоръжения в технологичния процес. Те служат за предотвратяване на неправилни операции при управлението, с което се предпазват съоръженията и персонала и се облекчава воденето на технологичния процес. За целта при командуването на някои съоръжения (задвижки, разединители и др.) се спазва строга последователност, като се отчитат редни технически изисквания и условия.

Логиката на блокировките зависи от технологичните схеми и режими и от конструкциите на техническите съоръжения.

5. Сигнална подсистема, която представя информация за нормалното и неизправното състояние на техническите съоръжения и на технологичните процеси. Тя е изходна база за командната подсистема и има две основни функции:

1) да подава общи звукови сигнали чрез електрически сирени и звъни, които привличат вниманието на операторите при поява на неизправности;

2) да показват причините за настъпилите неизправности (вид и място) и нормалното състояние на съоръженията чрез индивидуални оптични сигнали, които се изпълняват: а) светлинни (чрез сигнални лампи); б) апаратни (със сигнални релета и магнитни показатели).

Индивидуалните сигнали се различават по цетове, които имат кодово предназначение и фиксира включено положение на съоръженията, неизправности, опасности и др.; б) зеленият (понекога белият) цвят предизвиква успокоение и указва изключено състояние на съоръженията, нормална обстановка и др.; в) жълтият цвят служи за съобщения, уведомяване и др.

За привличане на вниманието и за лесно възприемане се използват силно контрастните цетове (например, показващата сигнализация за положението на някои комутационни електрически апарати се осъществява чрез две сигнални лампи: червена и зелена (вж. т. 2.4.2)).

Броят на индивидуалните светлинни сигнали за един енергиен блок с мощност 300 MW в ТКЕИ достига 140-150 (Л.1).

С нарастване на единичната мощност на електроенергийните

блокове в ТКЕП (АЕЦ) се увеличават обемът на системите за тяхното управление (табл.1-1) (Л.1,5).

Таблица 1-1. Обем на управлението на енергийни блокове

Мощност на блока, MW	Контролируеми параметри, бр.	Обекти за командване, бр.	Регулируеми параметри, бр.
200	600-750	250-300	80-100
300	1000-1200	450-500	100-120
500	1400	650	150
800	1600	750	200
1000 (АЕЦ)	5000	1000	
1200	2000	870	300

1.1.2. ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

Техническите средства на системите за управление на електрическите централи и подстанции се съсредоточават главно в специални пунктове за управление и в РУ (респективно до енергийни съоръжения в машинните зали, турбинните и генераторните етажи, реакторните и парогенераторните пехове и др.). В пунктовете за управление се разполагат измерителните, командните, защитните, регулиращите и сигналните апарати, които се монтират на специални табла, пултове и шкафи. В РУ се намират вторичните намотки на измерителните трансформатори, сигналните устройства и електрическите задвижвания на комутационните апарати, регулаторите, блокировките и др. Връзките между пунктовете за управление и РУ се изпълняват чрез многожилни контролни или телефонни кабели.

Според предназначението пунктовете за управление се разделят на местни, групови и централни (главни). Местните пунктове за управление служат за оперативно управление на самостоятелни технически съоръжения; груповите - на няколко съоръжения или на отделни уредби, а централните - на цялата електрическа централа или подстанция. В централния пункт за управление се намира дежурният инженер (началникът на смяна) на електрическата централа. Оттук се управляват връзките на електрическата централа с електрическата енергийна система.

Централните и груповите пунктове за управление се разполагат в самостоятелни помещения, които у нас се наричат командни зали. Местните пунктове за управление се монтират непосредствено до управляваните съоръжения.

Системите за управление се характеризират с непрекъснато усъвършенстване и усложняване на техническите средства. Напоследък се очертава използването на два класа технически средства: 1) класически (конвенционални); 2) електронни, които биват: а) непрограмируеми; б) програмируеми.

Класическите технически средства за управление на електрическите уредби и съоръжения са на добро ниво и задоволяват съвременните практически изисквания за експлоатация на електрическите централи и подстанции. Затова те още дълго време ще намират широко приложение, което обуславя необходимостта от тяхното подробио разглеждане по-нататък при изучаване на отделните подсистеми за управление. Тук съвсем накратко ще се опише приложението на електронните технически средства, които се внедряват бавно в електрическите централи и подстанции, ще внесат съществени изменения в системата за управление и изискват задълбочена подготовка на специалистите по проектиране, изграждане и експлоатация на електрически централи и подстанции.

Непрограмируемите електронни технически средства се изпълняват с дискретни елементи (диодни, транзисторни, активни и реактивни съпротивления и др.) или с интегрални схеми. Тяхен съществен недостатък е голямото време за проектиране и изработване и трудността за преустройство и изменения. Това определя ограниченото им приложение.

Съвременните електрически централи и подстанции се характеризират с постепенно преминаване от класическа ръчна към автоматизирана човеко-машинна система за управление на технологичните процеси с широко използване на програмируеми електронни технически средства (изчислителна техника) (Л.16).

Ръчната система за управление се изпълнява с класически технически средства и притежава следните особености: 1) индивидуално събиране на информация от измерителните апарати и нейното последователно ръчно обработване от операторите; 2) ръчно командване; 3) частична автоматизация на технологичните процеси, която обхваща регулирането на някои параметри на основните съоръжения и уредби.

Автоматизираната човеко-машинна система за управление се реализира с изчислителна техника и има следните белези: 1) автоматизирано централно събиране, обработване, показване и регистриране на информация чрез изчислителна техника; 2) автоматично командване; 3) дълбока автоматизация на технологичните процеси,

пускано, спирано и регулирано на основните и спомагателните съоръжения и уреди.

Обезпечаването участие на човека-оператор в автоматизираната система за управление се обуславя от следните фактори: 1) сложност и неподготвеност на енергийните съоръжения за автоматично управление; 2) невъзможност да се формализират и алгоритмизират всички задачи за управление; 3) липса на подходящи технически средства за автоматично управление.

Съществуват три технически решения на автоматизираните системи за управление на технологичния процес с използване на изчислителна техника (Л.1,5,31):

1. Централизирана система, при която електронната изчислителна машина изпълнява всички функции на системите за управление. Това е най-подходящата структура, която има висока стойност, голяма сложност, ниска надеждност и трудно програмно осигуряване.

2. Децентрализирана система, при която функциите на системата за управление се осъществяват децентрализирано чрез разпръснати (автономни) устройства за т.нар. функционална група на основните енергийни съоръжения: реактор, парогенератор, турбина, генератор и трансформатор (вж. т.2,2.1). Тук се постига по-висока надеждност, по-ниска стойност, по-просто програмно осигуряване и възможност за поэтапно изграждане на системата.

3. Смесена (хибридна) система, която съчетава предимствата на първите две структури. Тук се изпълнява централизирано информационната подсистема чрез електронна изчислителна машина. Останалите подсистеми са децентрализирани и се изграждат с независими устройства.

Появилите се микропроцесори и микро-електронни изчислителни машини със сравнително ниска стойност позволяват максимално прилагане на надеждните децентрализирани и смесени системи за управление.

С нарастване на единичната блокова мощност над 200 MW в електрическите централи се увеличават много обемът на информацията и броят на обектите за командване и регулиране в технологичната част (табл.1.4). Тогаваш операторите не успяват да постигнат надеждна и икономична работа на енергийните блокове. Затова се преминава към автоматизирана система за управление с използване на изчислителна техника, която има две функционално-технически структури (Л.1,5,7,16,18,31):

1. Информационни изчислителни машини, които служат за: а) централизирано събиране, представяне и регистрация на информацията; б) сигнализация и регистрация на отклоненията на параметрите на технологичния процес и на енергийните съоръжения; в) изчисление и анализ на технико-икономическите показатели; г) регистрация на оперативните действия; д) регистрация на аварийните режими.

При тази структура останалите подсистеми се изпълняват както при ръчната система с класически технически средства.

2. Управляващи изчислителни машини, които освен функциите на информационната подсистема извършват: а) даване съвети на операторите за водене на режимите; б) контрол на ръчните операции; в) въздействие на локални команди и регулиращи съоръжения; г) постепенно цялостно командване и регулиране при пускови режими, а в бъдеще още при нормални и аварийни режими.

Автоматизираните системи за управление с използване на изчислителна техника са скъпи. Докато капиталните вложения при ръчна система за управление съставляват 2,5 - 3,2% от стойността на енергийни блокове с мощност 200-300 MW в ТКЕИ, при автоматизирана система с информационна изчислителна машина те нарастват на 5-6%, съответно, с управляваща изчислителна машина достигат 7,5 - 8% (Л.1,5). Затова е необходима винаги технико-икономическа оценка за внедряване на автоматизирана система за управление, като се отчете нейното влияние върху: а) подобряване на информацията за състоянието на обектите; б) повишаване на надеждата и икономичната работа на енергийните съоръжения; в) увеличаване на маневреността и мобилността на енергийните блокове; г) качествено управление на енергийните блокове с немален брой на операторите.

Днес целесъобразността от прилагане на електронни изчислителни машини в системите за управление на енергийни блокове с мощност над 200-300 MW в електрическите централи е общопризната (Л.1,5,7,31). Проведените изследвания в (Л.18) показват ефективността от употреба на микропроцесори при управление на електрически подстанции с напрежение над 130 kV. Микро-изчислителните машини и микропроцесорите се явяват надеждна основа за непрекъснатото разширяване на функциите на бъдещите автоматизирани системи за управление.

Внедряването на изчислителна техника в системите за управление на електрическите централи и подстанции се извършва постепенно и непрекъснато във всички развити страни (САЩ, СССР, Япония, Англия, Франция, ФРГ и др.) (Л.1,5,7,18,31,35).

В зависимост от разстоянието между пунктовете и обектите за управление и от характера на класическите технически средства ръчното управление на електрическите централи и подстанции бива три вида:

1) местно, което се осъществява със силнотокowi технически средства в непосредствена близост до обекта (на разстояние до 10-20 м);

2) дистанционно, което се прилага в пределите на електрическите централи и подстанции при разстояние до 1-2 км и се изгражда главно със силнотокowi технически средства;

3) телемеханично, изпълнявано със слаботокowi технически средства при по-големи разстояния от 1-2 км.

По-нататък в книгата се разглежда дистанционното управление на електрическите съоръжения и уреди в електрическите централи и подстанции, което е база за развитие на бъдещите автоматизирани системи за управление и се явява обект на настоящата учебна дисциплина (вж. т. В.3).

1.1.3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКА СТРУКТУРА

Системите за управление на електрическите централи и подстанции имат ясно изразена иерархична структура, която определя взаимодействието на операторите с обектите. Организационно-техническата структура на системите за управление зависи от следните фактори: 1) тип и мощност на електрическата централа и подстанция; 2) единична мощност и технологични особености на основните енергийни съоръжения; 3) схемни и конструктивно-компоновачни решения; 4) режим на електрическата централа и подстанция; 5) начин за управление на електроенергийната система; 6) разполагаеми технически средства.

Пунктовете за управление се явяват организиращи технически центрове в структурата на системите за управление на технологичните процеси в електрическите централи и подстанции. Въз основа на натрупания опит и при отчитане на посочените по-горе фактори се приема следната организационно-техническа структура на системите за управление:

1. За ТЦЕН и АЕН се изграждат три нива на управление: а) централна командна зала; б) блокови командни зали; в) местни пунктове.

От централната командна зала се управляват ЕУ за повишени напрежения и резервните съоръжения (трансформатора) за собствени нужди.

Блоковите командни зали служат за управление на агрегатите, топлинните и електрическите съоръжения на електросерийните блокове "(реактор) - парогенератор-турбина-генератор-трансформатор", включително прекъсвачите за повишени напрежения и работните съоръжения за собствени нужди. Обикновено от една блокова командна зала се управляват по две блока. За блокове с мощност над 1000 MW се приемат индивидуални блокови командни зали.

В АЕН се строят разредни блокови командни зали, които позволяват да бъдат изключени безопасно реакторите при всички режими.

За общостанционните съоръжения (подаване на гориво, химическо очистване на водата, компресорна, електролизна, циркуляционна помпена станция и др.) и за отделни агрегати на блоковете (горелки на парогенераторите, подхранващи помпи, охлаждащи, възбудяване, гасене на магнитното поле на генератора и др.) се предвиждат местни пунктове за управление.

2. Управлението на ТЦЕН се извършва от: а) главна командна зала; б) групови (пехови) командни зали; в) местни пунктове.

Главната командна зала служи за управление на електрическите съоръжения и уреди на централата. От груповите командни зали се управляват отделно топлинните съоръжения на парогенераторния и турбинния пехове. По някога вместо групови командни зали се изгражда обща командна зала за топлинните съоръжения на 4 или 2 парогенератора и турбини. Местните пунктове се употребяват за управление на общостанционни съоръжения, както в т.1 по-горе.

3. При АЕН се прилагат два вида пунктове за управление: 1) централна командна зала, от която се управляват всички хидротехнически и електрически съоръжения и уреди; 2) местни пунктове, реализирани като: а) агрегати, които се монтират непосредствено до всеки хидроагрегат; б) за общостанционни нужди (отделечна машинна агрегати за собствени нужди, открити ЕУ и др.).

4. Управлението на електрическите подстанции се извършва от: 1) централна командна зала, която се прилага за управление на системни и разпределителни подстанции, включително и на класически ЕУ 110-750 kV; 2) местни пунктове, от които се управляват класическите закрити ЕУ 6-20 kV, комплектните ЕУ 6-110 kV, компресорните уреди и др.

1.2. УСЛОВНИ ОЗНАЧЕНИЯ НА ВТОРИЧНИТЕ СХЕМИ

1.2.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Електрическите свързвания на техническите средства на системите за управление се изобразяват на вторични схеми посредством условни означения, които биват: 1) графични (символи); 2) буквено-числени (марки).

Условните означения на вторичните схеми обхващат (Л.11): 1) монтажни единици (функционални групи), които представляват: а) вериги на първичните (главните) схеми (генератор, трансформатор, линия, секционирание, вентилни отводи и др.); б) елементи на собствени нужди (акумулаторна батерия, трансформатор, реактор и др.); 2) електрически апарати; 3) контролни кабели; 4) вторични тоководещи вериги.

Към условните означения се поставят следните общи изисквания: 1) да бъдат прости, тъкани и удобни за работа; 2) да съдържат елементи на мнемоничност, които дават възможност за лесно и бързо възприемане; 3) да показват типа и функционалното предназначение на електрическите съоръжения (машини, апарати, кабели, вериги и др.).

През последните години у нас са издадени редица БДС във връзка с Единната система за конструкторска документация, в които са включени условните графични и буквено-числени означения на електрическите схеми (БДС 2.705-79; 2.711-79; 2.715-79; 2.721-80; 2.725-80; 2.726-82; 2.727-81; 2.372-81; 2.737-82; 2.738-82 и 2.755-78). Новите стандартни условни означения не удовлетворяват напълно посочените по-горе общи изисквания, което усложнява и ограничава тяхното широко приложение в електроенергетиката.

1.2.2. ГРАФИЧНИ ОЗНАЧЕНИЯ

Всички технически средства (електрически машини и апарати и техните елементи) на системата за управление имат условни графични означения. Връзките между тях се изпълняват чрез прави линии. Графичните означения се чертаят едно- и многополюсно (едно - и

многолинейно), като в двата случая основните елементи на символите се задават. На еднолинейните схеми броят на следващите проследими може да се отбележи с къси чертички, наклонени под 45°.

Графичните означения трябва да привличат погледа, да се запомнят лесно и да показват условна същността и действието на електрическите съоръжения. Затова към тях се поставят следните допълнителни изисквания: 1) да са пригодни за хоризонтални редове и за вертикални колони на електрическите схеми; 2) да не се усложняват заради конструктивните особености на съоръженията; 3) комутационните устройства (електрическите апарати и техните контакти) да се показват в нормално положение.

Графичните означения на комутационните устройства изискват следните допълнителни пояснения.

Нормалното положение на комутационните устройства се получава, когато към задвижването им не е приложено напрежение, през тях не протича ток и на техните подвижни контакти не действуват външна механична сила. Затова нормалното положение на комутационните апарати (прекъсвачи и разделители за високи напрежения, автоматични прекъсвачи и магнитни пускатели за ниски напрежения, командни ключове и др.) е изключено, на релейните апарати - при липса на ток през техните намотки, а на крайните изключватели - когато отсъствува механично въздействие върху тях. Превключвателите се означават в едно положение, което се приема за находно (условно нормално) и се отбелязва на схемата.

Контактите на електрическите (комутационни и релейни) апарати с две възможни положения се класифицират както следва:

1) според състоянието на апаратите: а) включващи (нормално отворени); б) изключващи (нормално затворени);

2) по скоростта на действие: а) нормални, които действуват моментно; б) с времезакъснение при зареждане; в) индулсни (моментни), които се затварят или отварят кратковременно при включване и изключване. Времезакъснението на контактите се означава графично с дъга от окръжност, която се съединява чрез две линии с основния символ на контакта. Вдълбочността на дъгата показва посоката на забавяне на контакта. На индулсните контакти към обикновеното графично означение се прибавя ъгъл.

3) в зависимост от начина на превключване: а) автоматични (без механична връзка); б) с механична връзка. Обикновено контактите на релетата са автоматични и за тях важат дачните нормал-

ни графични означения. Блок-контактите от сигналните устройства на комутационните апарати (вж. т.1.4.3), крайните изключватели и рядко някои контакти на релсата са с механична връзка, която се посочва с една или две прекъснати линии към символа на автоматичен контакт.

Препоръчва се подвижните контакти да се изобразяват така, че действащата сила за затварянето им да бъде в посока отгоре надолу и отляво надясно.

Контактите на ключове и прекъсвачатели, които имат две и повече състояния, се означават графично по следния начин. Възможните положения се отбелязват с вертикални прекъснати линии, които се заграждат с правоъгълник. Беригите на контактите се показват с хоризонтални линии. Затварянето на контактите при различните положения се посочва с точил върху вертикалните линии срещу самите контакти. Автоматичното самовъзвръщане в изходно положение се обозначава със стрелки над контактите. Заводите-производители дават понякога диаграмата, вътрешната електрическа схема и схемата на контактите пакети на ключа (вж. т.2.2.2).

У нас условните графични означения на вторичните електрически схеми са стандартизирани в редица нови БДС. Те са съгласувани с всички социалистически страни по линията на СИВ и голяма част от тях са еднакви с препоръчаните символи от Международната електротехническа комисия. В колона 2 на табл.1-2 са дадени стандартните условни графични означения на електрическите съоръжения, които се използват предимно в книгата.

1.2.3. СИСТЕМА НА МАРКИРОВКА

Системата на маркировка при вторичните схеми представлява съвкупност от рационални съчетания на условни буквено-числени означения на електрическите съоръжения и на вторичните тоководещи вериги.

Към системата на маркировка се поставят следните допълнителни изисквания: 1) да не допуска прилагането на еднакви означения за различни електрически съоръжения по вид и функция; 2) да позволява да се разграничават единствените електрически съоръжения в една вторична схема; 3) да показва принадлежността на електрическите съоръжения и вериги към различните монтажни единици и на отделните елементи (намотки, контакти, съпротивления и др.) към

съответните съоръжения; 4) да позволява да се намират двата края на съединителните проводници и на шпелата на контролните кабели без прозвъняване.

Таблица 1-2. Условни означения на електрически съоръжения

Наименование на съоръженията	Условно означение	
	Графично	Буквено
1	2	3
1. Монтажни единици		
1.1. Първични вериги		
Генератор, източник		G
Трансформатор		T
Линия електропроводна		YV
Събирателни шини		A
1.2. Собствени нужди		
Батерия акумулаторна		GB
Трансформатор за собствени нужди		TW
2. Електрически апарати		
2.1. Първични апарати и техните елементи		
Прекъсвач за високо напрежение		Q
Разединител, неавтоматичен прекъсвач		QS
Разединител заземителен		QSG
Автоматичен прекъсвач в силови (вторични) вериги		QF(SF)
Блок-контакт (краен изключвател) включващ		SQ, SQ5
Също, но изключващ		
Също, но импулсен		
Нагнетен пускател (контактор) - намотка		KM
Също, но включващ контакт с дългосеене		
Също, но изключващ контакт с дългосеене		
Предпазител топъл		F
Електромагнитен включващ, изключващ		YAC, YAT
Също, но блокиращ		YAB
Трансформатор токов		TA
Също, но напрежителен (междина)		TV(TL)
2.2. Апарати за управление		
Ключ команден двупозиционен, прекъсвач		SA, SAC
Бутон включващ		SB
Също, но напрежителен		

Продължение на табл.1-2

1	2	3
Променник, преобразовател		B
Лампа сигнална (зелена, червена)		HL(ср)
Електрическа сирена, звънец		HA
Електрически двигател		M
Резистор		R
2.3. Измерителни апарати		
Амперметър, волтметър		PA, PV
Ватметър, евриметър		PWV, PVA
Честотометър, магнитен показател		PF, PQ
Електромер за активна, реактивна енергия		PI, PK
2.4. Релейни апарати - намотка		K
Реле помощно, блокиращо		KL, KB
Също, но за време, за фиксация		KT, KQ
Също, но сигнално, контролно		KN, KS
РПВ, РПМ		KPC, KPT
РКВ, РКМ		KCC, KCT
Включващ контакт на реле		
Също, но със закъснение при сработване		
Също, но със закъснение при възвръщане		
Също, но импулсен при сработване		
Също, но импулсен при възвръщане		
Също, но импулсен при сработване и възвръщане		
Изключващ контакт на реле		
Релейна защита		AK
Системна автоматика (АПВ)		AKC
Телемеханична уредба		AC
2.5. Вторични шини		B
За управление, за сигнализация		BC, BE
За мигаща светлина, за напрежение		BP, BU
За звукова аварияна, предупредителна сигнализация		ENA, ENP
За пробване на лампите		EN
За блокировки, за магнитни показатели		EB, EQ
За сигнализации пели, за задържане		EA, EU

Маркировката на електрическите съоръжения във вторичните схеми по новия БДС 2.737-82 се изпълнява с главни латински букви и арабски числа. Тя съдържа структурно следните пет

съставни части (I, II, III, IV:V):

I - основна буквена част, която има до три букви за означаване на вида (първата буква), основната функция (втората буква) и смисловата функция (третата буква) на съоръженията;

II - основна числена част за поредния номер на единичните съоръжения;

III - допълнителна буквена част от една буква, с която се посочва допълнителната функция на съоръженията (например, номиналното напрежение);

IV - допълнителна числена или буквена част за номера или фазовата принадлежност на едноименните елементи (без контактите), която се отделя от първите части с точка;

V - допълнителна (предимно) числена част за номериране на електрическите контакти, разделена от предните части с двоеточие.

В маркировката на електрическите съоръжения са задължителни само първата буква от основната буквена част (I) и втората основна числена част (II). Следващите три допълнителни части (III, IV:V), заедно с предхождащите ги разделящи знаци, и втората и третата буква на първа част могат да се изпускат, когато от тях няма нужда.

За буквеното означение на видовете електрическите съоръжения се разделят на групи, на които се присвоява по една главна буква от латинската азбука. За маркиране на основните, смисловите и допълнителните функции на съоръженията се преват нови разбивания на латинските букви или се комбинират буквите за видове съоръжения. Латинските буквени марки не са подходящи за международни означения, тъй като се загубва мнемоничността от разликите в азбуките и в наименованията на съоръженията на отделните страни. В колона 3 на табл.1-2 са показани стандартните условни буквени означения на електрическите съоръжения, които се устремват повнататък в книгата.

Маркировката на вторичните схеми дава комплексна информация за електрическите съоръжения и за техните елементи, които са отбелязани на последно място. Тя се построява при спазване на следните основни принципи:

1. Монтажни единици. Тахната маркировка е буквено-числена. Основната буквена част (I) съдържа букви, които съответствуват на вида и функциите на електрическите съоръжения. С основната числена част (II) се отбелязва поредният номер на единичните съоръжения. За едноименни монтажни единици се въвежда допълнител-

ната буквена част III, с която се означават номиналните напрежения на съоръженията: А-250 кV, В-400 кV, С-220 кV; D -110 кV; E-20 кV; F-10 кV; G-6 кV и H-0,38 кV. Монтажните единици обхващат:

а) първични вериги: G3 - генератор трети; UV4B - електропроводна линия четвърта за напрежение 400 кV; б) собствени нужди: TИI - трансформатор спомогателен (за собствени нужди) първи; GИI - батерия акумулаторна първа.

2. Електрически апарати. Маркировката им е буквено-числена, която само в отделни случаи съдържа петте части. Тя включва: а) първични апарати и техните елементи: Q2 - прекъсвач за високо напрежение втори; Q2.A:3 - блок-контакт трети на прекъсвач втори за фаза А; YAC1.A - електромагнит за включване първи на фаза А; б) апарати за управление: SA2 - ключ команден втори; SBC1 - бутон за включване първи; в) измерителни апарати: PA1 - амперметър първи; PI2 - електромер за активна енергия втори; г) релейни апарати: KL3 - реле помощно трето; KL2.1 - намотка първа на реле помощно второ; KL3:2 - контакт втори на реле помощно трето; д) вторични шинки: BC1 - шинка за управление първа; EN2 - шинка за сигнализация втори; EV2.B - шинка за напрежение втори на фаза В.

3. Контролни кабели. Маркировката им е смесена. Тя се състои от две части: а) марката на монтажната единица, към която принадлежи кабелът; б) арабско число, което характеризира предназначението (местоположението) на кабела и неговия пореден номер в рамките на монтажната единица.

Арабските числа за втората съставка на марката условно се разделят по териториален принцип на стотици както следва: 001-099 - за кабели, на които двата края са разположени в РУ (съответно до енергийни съоръжения); 101-199 - за кабели, на които единият край се намира в РУ, а другият край - в командна зала (табла и пултове); 201-299 - за кабели, на които двата края са в командна зала. Следователно, първата цифра (на стотиците) на числото показва териториалното разположение на кабела, а вторите две цифри (на единиците и десеттините) - поредния номер на кабела в даденото направление.

Двете части на всяка марка на кабела се разделят с тире или с наклонена черта: T2-103- трети контролен кабел към трансформатор втори, на които единият край е в РУ, а другият - в командна зала.

За обикновените контролни кабели, които обхождат съседни килии, полета или шкафове на РУ, първата част на маркировката е

винаги буквата "0", а за втората част числата се разбиват условно по функционално предназначение така: 1 - за оперативное напрежение при електродвигатели и електромагнити; 2 - също, но при командване и сигнализация; 3 - за напрежителни вериги при измерване; 4 - също, но при релейна защита; 5 - за оперативное напрежение при блокировки.

4. Вторични тоководещи вериги. Тахната маркировка е числена. За всяка монтажна единица се използват арабски числа, които се разпределят на стотици по функционален признак. В някои случаи пред или зад числата се прибавя латинска главна буква, с която се означава фазовата принадлежност на тоководещата верига.

Вторичните вериги се разделят на участъци от последователно включени контакти и намотки на електрическите апарати, от резистори, кондензатори, защитни съоръжения и др. Маркировката на участъците е различна и се изпълнява последователно от източниците на захранване (вторични намотки на измерителни трансформатори, вторични шинки, автоматични прекъсвачи и предпазители) към потребителите, а при отклонения - отгоре надолу и отляво надясно.

При маркировката на вторичните вериги се спазва принципът за еквивалентност. Според него тоководещите вериги, които са свързани в една точка или преминават през съединителни клеми и разглобяеми контактни съединения, имат еднакво означение.

Марките на тоководещите вериги се нанасят над тях при хоризонтално разположение и вляво при вертикално изобразяване. Номерата на клемите към апаратите и клеморедите се отбелязват на другата (противоположната) страна, т.е. отдолу и вдясно на веригите.

4.1. Вериги за постоянно напрежение. Само след числената част на марките за вторични вериги на комутационни апарати с пофазно задвижване се прибавя главната латинска буква А, В или С, отговаряща на съответната фаза. Условното разпределение на числата по функционално предназначение за една монтажна единица е следното: за релейна защита 01-099 или F1-F99; за командване 1-599; за възбуждане 601-699; за сигнализация и блокировки 701-999.

При маркировката на тоководещите вериги за постоянно напрежение се прилага полярният принцип. Според него участъците с положителна полярност се означават с нечетни числа, с отрицателна полярност - с четни числа, а с изменяща и новияно лярност полярност - с нечетни и четни числа. Полярността на участъците се променя след технически средства за номинално напрежение (напрежителна намотка, електромагнит, сигнална лампа, сирена и др.). Последни-

временно свързаните контакти, допълнителни резистори, разглобаеми контактни съединения и токови намотки не изменят полярността на веригите.

При наличие на няколко еднотипни вторични вериги (например, на няколко прекъсвача), захранвани чрез отделни защитни апарати (автоматични прекъсвачи или предпазители), функционално предназначенията числа се разбиват допълнително на групи, които се различават със стотици. Когато броят на числата от дадена група не е достатъчен за отбелязване на веригите, се препоръчва употребата на четиризначни марки. За целта пред тризначните означения се добавят числата 1, 2, 3 и т.н. За илюстрация при групата 101-199 може да се използват допълнителните числа 1101-1199, 2101-2199, 3101-3199 и т.н.

4.2. Вериги за променливо напрежение. Пред числената част се добавя буквата А, В, С, М или Н, която означава фазовата принадлежност на веригата. Условното разделяне на числата по функционално предназначение за всяка монтажна единица е следното: за оперативно управление 1-399; за токови вериги 401-599; за напрехителни вериги 601-799.

Маркировката на отделните участъци се изпълнява с последователни (без разделяне на четни и нечетни) функционално предназначени числа, които се разбиват допълнително на групи:

1. За оперативно управление на еднотипни вторични вериги - на четири групи, които се различават със стотици: 1-99, 101-199, 201-299 и 301-399. Разпределението на числата в групите става както при постоянно напрежение.

2. За токови вериги на различните токови трансформатори (ядра или вторични намотки) - на групи по 10 броя, на които десетцифрите отговарят на поредния номер на съответния токов трансформатор: за ТА1 : А(В,С,М)411-419; за ТА12 : А(В,С,М)521-529.

С всяка група от числа могат да се означават само десет последователни участъци на една фаза от токовите вериги на даден токов трансформатор. За маркиране на десетия и следващите участъци се използват четиризначните числа: за ТА1 : А(В,С,М)4110-4119; за ТА12 : А(В,С,М)5210-5219.

3. За напрехителни вериги на отделните напрехителни трансформатори - на групи по 10 броя, на които десетцифрите показват поредния номер на напрехителния трансформатор: за ТУ1 : А(В,С,М,Н)611-619; за ТУ2 : А(В,С,М,Н)621-629.



1.3. ВИДОВЕ ВТОРИЧНИ СХЕМИ

Вторичните схеми определят електрическите връзки между техническите средства на системите за управление. Те могат да се класифицират по следните основни признаци:

1) в зависимост от функционалното предназначение: а) за измерване; б) за командване; в) за блокировка; г) за сигнализация; д) за релейна защита; е) за автоматизация.

2) според източниците на захранване: а) токови вериги; б) напрехителни вериги; в) оперативни вериги.

3) по общо предназначение: а) принципно; б) пълни; в) монтажни.

4) според захранващото напрежение на оперативните вериги: а) за постоянно и изправено оперативно напрежение; б) за променливо оперативно напрежение.

5) в зависимост от изобразяването на принципните и пълните схеми: а) съвместни; б) разгънати.

Разделянето на вторичните схеми по функционално предназначение отговаря на функционално-технологичните подсистеми за управление.

Токовете вериги се захранват от вторичните намотки на токовите измерителни трансформатори. Към тях се свързват последователно токовите намотки на следните технически средства:

а) измерителни апарати (показвачи, регистриращи, интегриращи и фиксиращи (вж. т.2.1.1)): амперметри, ватметри, варметри, електромери за активна и реактивна енергия, телеизмерителни устройства, осцилографи и др.;

б) релейни защиты: максимално токови, токови отсечки, диференциални, дистанционни, земни и др.;

в) автоматични устройства: АРВ на генераторите, автоматично регулиране на мощностните потоци, устройство за резервиране на отката на прекъсвачите, противозварийна автоматика и др.;

г) захранващи изправителни блокове за оперативно напрежение.

В зависимост от броя, мощността, необходимата точност и месторазположението на техническите средства, техните токови намотки се разпределят към една или няколко токови трансформатора, като се свързват последователно към съответните вторични намотки.

за да се получат затворени контури.

Напрежителните вериги се захранват от вторичните намотки на напрежителните измерителни трансформатори. Към тях се включват напрежителните намотки на следните технически средства:

а) измерителни апарати (показващи, регистриращи, интегриращи и фиксиращи (вж. т.2.1.1)): волтметри, честотометри, ватметри, варметри, електромери за активна и реактивна енергия, телеизмерителни устройства, осцилографи и др.;

б) релейна защита: посочна, дистанционна, максимално токова с пускане по минимално напрежение и др.;

в) автоматични устройства: АПВ, АБР, АРВ, АЧР, АРН и др.

г) специални устройства: синхронизиращи, блокиращи, захранващи изправителни блокове за оперативно напрежение и др.

Оперативните вериги се захранват с постоянно, изправено и променливо оперативно напрежение от специални източници. Към тях се отнасят:

а) командните вериги на комутационните апарати: прекъсвачи и разединители за високи напрежения и автоматични прекъсвачи и магнитни пускатели за ниско напрежение;

б) оперативните вериги на релейната защита и автоматиката, на които пусковите органи са свързани към токовете и напрежителните измерителни трансформатори;

в) веригите за сигнализация;

г) веригите за блокировки.

Източниците за оперативно напрежение трябва да имат висока надеждност за захранване при всички режими на електрическите централи и подстанции. За целта се използват следните видове източници: а) за постоянно напрежение - акумулаторни батерии; б) за изправено напрежение - силови изправителни устройства и захранващи блокове, които се включват към токовете и напрежителните измерителни трансформатори и към трансформаторите за собствени нужди; в) за променливо напрежение - токови и напрежителни измерителни трансформатори, трансформатори за собствени нужди и предварително заредени кондензатори.

Захранването оперативно напрежение в обикновено 220 V. Постоянното напрежение се използва за управление на комутационните апарати за високи напрежения (прекъсвачи и разединители) във всички електрически централи и подстанции. Променливото напрежение се прилага за управление на автоматични комутационни апарати за ниско напрежение (автоматични прекъсвачи и магнитни пускатели).

Напоследък при някои специални случаи (автоматизиращи системи за управление с изчислителна техника; избирателно управление, неутрална координатна сигнализация и телемеханично управление) се употребява постоянно напрежение 24 и 60 V.

Постоянно напрежение се захранват отговорните оперативни вериги на системите за управление: за командване, за релейна защита, за регулиране и за контрол на основните енергийни съоръжения в електрическите централи и подстанции. Постоянното напрежение служи за резервиране на маслените помпи към турбоагрегатите, устройствата за свързки, агрегатите за надеждно захранване на изчислителния комплекс и осветлението, които нормално се электроснабдяват с променливо напрежение.

Изправеното оперативно напрежение се прилага ограничено в електрическите централи и подстанции при: а) предупредителна сигнализация и блокировки на топлотехническите съоръжения в ТЕН и АЕН; б) блокировки и командване на разединителите при големи открити PV в чужбина (Л.11).

Използването на изправно напрежение се обуславя от следните фактори: а) просто контролиране на изоляцията, при което се подава сигнал за поля на земно съединение в мрежата; б) употреба на малогабаритни вторични съоръжения.

Електрозахранването на мрежата става най-малко чрез два трифазни токови изправителя, за да се избегне пълното отпадение на изправеното напрежение.

Променливото оперативно напрежение се използва при: а) местни пунктове за управление, които са териториално разпръснати в електрическите централи и подстанции; б) малки разпределителни подстанции 110/6-20 kV в чужбина (Л.11); в) възлови станции и трансформаторни постове.

Мрежата за променливо напрежение се захранва минимум от две секции (два трансформатора) за собствени нужди 0,4/0,23 kV.

Прилагането на изправено и променливо оперативно напрежение има следните предимства: а) намаляване на капацитета или избягване на акумулаторните батерии; б) повишение на надеждността при захранване на отговорните оперативни вериги от акумулаторните батерии, тъй като се премахва влиянието на неизправностите в разклонените мрежи за управление на териториално разпръснатите системателни съоръжения.

Съставянето на вторичните схеми започва с принципите и завършва с монтажните схеми. Всяка следваща схема представлява

все по-детайлна, по-точна и по-задълбочена разработка с оглед на практическото изпълнение.

Принципните схеми имат за цел да покажат електрическата връзка между елементите на вторичните съоръжения и последователността на тяхното действие. Те са наравни първични решения, които служат за изходна база при съставяне на следващите видове вторични схеми.

Пълните схеми се изготвят въз основа на принципните схеми. Те съдържат пълни технически данни и маркировка на вторичните съоръжения. На тях се изобразяват захранването от шинките и автоматите.

Монтажните схеми се съставят въз основа на пълните схеми. Те са последния етап при разработване на системите за управление и са предназначени за изпълнение на монтажните работи. Затова съдържат сведения за монтажа, като пространственото разположение на вторичните съоръжения, клеморедите, направлението на пакетите и кабелите, техническите данни и пълната маркировка.

Формата на изобразяване на вторичните схеми трябва да бъде удобна за тяхното бързо и лесно съставяне и разчитане.)

На схемните схеми вторичните апарати се чертаят в глобален вид, заедно с всички намотки, контакти и изводи. Те се разполагат така, че връзките между тях да са прости и нагледни. Тук се показва първичната схема на монтажната единица, за да се разбере взаимодействието на вторичните и първичните съоръжения.

При съвременните електрически централи и подстанции съвместните схеми съдържат значително количество вторични апарати. Затова те се получават сложни и разклонени. Тяхното съставяне и разчитане се затруднява. По тези причини същите не намират практическо приложение в системите за управление. В някои случаи младите и неопитните специалисти ги използват за изходни при работа с разгънатите схеми.

На разгънатите схеми се изобразяват само съставните части (намотки, контакти, изводи и др.) на вторичните апарати. Всички електрически свързани елементи на различните апарати се начертават според последователността на протичане на тока през тях в една пълна верига, оформена хоризонтално или вертикално (в редица или колона) с начало единия полюс (фазата) и край - другия полюс (нулата). Отделните вериги се разполагат една след друга в зависимост от последователността на тяхното действие. В резултат се получава съвкупност от редици или колони (хоризонтални или вертикални ве-

риги), която представлява разгънатата схема. Желателно е разгънатите схеми да се разработват в хоризонтални редове отгоре надолу и отляво надясно, за да се четат както текстов материал.

Структурно разгънатите схеми се оформят на отделни блокове според източниците на захранване и функционално-технологичното предназначение: а) токови вериги: за измерване, релейна защита, автоматика и т.н.; б) напрелителни вериги: за измерване, релейна защита, автоматика, синхронизация и др.; в) оперативни вериги: за командване, сигнализация, блокировка и т.н.

Разгънатите схеми имат следните предимства: а) позволяват лесно и бързо съставяне, разчитане, проследяване на действието и откриване на фалшиви вериги; б) при структурното разработване на схемите удобно се изпълняват различните функционални и технологични изисквания; в) допускат да се изготви в таблична форма техническата спецификация на вторичните съоръжения (вж. т.1.4.3).

Разгънатите схеми намират голямо приложение при системите за управление на електрическите централи и подстанции. За тяхното бързо съставяне и разчитане се прилагат следните мероприятия: а) използват се стандартните графични и буквено-числени означения на вторичните схеми (вж. т.1.2); б) дават се поясняващи таблици за функционалното предназначение на отделните тоководещи вериги.

1.4. СТРУКТУРА НА ВТОРИЧНИТЕ СХЕМИ

1.4.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Системите за управление играят важна роля за надеждната, безопасната и икономичната работа на електрическите централи и подстанции, поради което техните вторични схеми трябва да се разработват и изпълняват с особено внимание и отговорност. С нарастване на единичната мощност на енергийните съоръжения и на електрическите централи и подстанции все повече се усложняват вторичните схеми. Затова се налага те да имат висока експлоатационна надеждност, която се постига при спазване на следните принципи за изграждане на техната структура:

- 1) използване на надеждни независими източници за електрозахранване на системите за управление (главно акумулаторни батерии, изправителни устройства, захранващи блокове, трансформатори

за собствени нужди и др.);

2) избор на надеждни централизирани електрически схеми с дълбоко секционирване на захранващата мрежа при осигуряване на работно и резервно електрооснабдяване на всяка секция;

3) максимална готовност на функционалните подсистеми, при която неизправностите в една подсистема не нарушават работата на оставащата част от системата за управление;

4) пълно разделяне на вторичните схеми за управление на отделните монтажни единици, при което повредите в управление на една монтажна единица не нарушават нормалната работа на другите основни енергийни съоръжения;

5) непрекъснат контрол за изправността на вторичните схеми, който обхваща главно командните вериги за включване и изключване на комутационните апарати (прекъсвачите) и изоляциите на оперативните вериги;

6) максимална яснота на построяване на схемите за бързо ориентирване и лесно откриване на неизправностите и грешната работа в нормални и аварийни режими;

7) възможност за проверка на състоянието на вторичните схеми по функционално предназначение в рамките на отделните монтажни единици или за цялата електрическа централа и подстанция;

8) предвиждане на необходимите защитни съоръжения за максимална локализация на неизправностите и за сигнализиране при зареждането им чрез сигнални контакти;

9) недопускане на фалшиви вериги, които водят до неправилна работа на системата за управление и се получават в следните случаи: а) създаване на обикни и напречни връзки без използване на самостоятелни контакти на разделителни и резмониторни релета; б) непълно разделяне на функционалните подсистеми; в) неотчитане повявата на земни съединения; г) прекъсване на вторичните вериги в някои части.

Структурата на вторичните схеми се определя от следните фактори: а) тип, мощност, сложност, режими и системи за управление на електрическите централи и подстанции; б) брой и вид на източниците за захранване; в) брой на вторичните секции и начини за тяхното работно и резервно захранване; г) брой, мощност и териториално разположение на техническите средства.

1.4.2. ЗАХРАНВАЩИ МРЕЖИ

В електрическите централи и подстанции основни захранващи източници на системите за управление са акумулаторните батерии за постоянно напрежение. Електрооснабдяването на функционално-технологичните подсистеми за управление става от събирателните (оперативните) шини (секции) на акумулаторните батерии чрез следните самостоятелни многократно секционирани мрежи:

- 1) командна, която включва командването, релейната защита, автоматиката и блокировките;
- 2) сигнална, захранваща веригите за сигнализация;
- 3) задвижваща, към която се присъединява електромагнитното включване на прекъсвачите.

Всяка една от горните три мрежи може да се изпълни като:

- а) отворена пръстеновидна, на която двете крайни секции се захранват чрез две кабелни линии; б) радиална, на която всяка секция се електрооснабдява чрез самостоятелна кабелна линия.

Захранващите кабелни линии могат да се превключват към събирателните (оперативните) шини (секции) на акумулаторните батерии.

Командната мрежа при големи електрически централи и подстанции се изгражда изцяло двойна, която се свързва към двете различни събирателни шини (секции) на акумулаторните батерии. В нормален режим едната командна мрежа е изключена. Другата командна мрежа и сигналната мрежа се включват към двете събирателни шини (секции).

Секциите на таблата и пултовете в командните зали се изпълняват с медни шинки, като секционирването се извършва според броя на управляваните РУ, енергийни съоръжения и др. Всяка секция на дадена мрежа получава освен работно и резервно захранване от съседните секции.

За управление на дадена монтажна единица се предвижда индивидуална електрическа схема, в която се отделят самостоятелни вторични вериги (блокове) за различните функционални подсистеми. Командната част на индивидуалната електрическа схема може да се превключва към двойната командна мрежа.

Наличието на две и повече захранващи линии за всяка секционирани мрежа и на двойна командна мрежа повишава надеждността на елек-

троснабдяване на оперативните вериги. То позволява чрез секционирване и прехвърляне на товара към другата командна мрежа да се намери участъкът със земно съединение, без да се нарушава работата на останалата част от мрежата.

1.4.3. СЪСТАВНИ ЧАСТИ

Вторичните схеми се разработват за отделни монтажни единици и се чертаят многолинейно с показване на двата полуса за постоянно и изпревено напрежение и на фазата и нулата за променливо напрежение. В състава на пълните вторични схеми на всяка монтажна единица се включват следните разнородни, но взаимно допълващи се части:

- 1) поясняваща схема, която представлява принципа еднолинейна първична схема на монтажната единица (с посочени вторични съоръжения (измерителни, командни, сигнални и др.);
- 2) пълни разгънати схеми на токовете, напрехителните и оперативните вериги, които се оформят на блокове според функционално-технологичното предназначение (за измерване, релейна защита, командване, сигнализация и т.н. (вж. т.1.3));
- 3) техническа спецификация на вторичните съоръжения, която се изпълнява таблично и съдържа наименование, тип, данни, каталожен номер, количество и производител на съоръженията;
- 4) схема на кабелните връзки и таблица за маркировка на контролните кабели и на техните жила, които изобразяват необходимите контролни кабели и жила за управление на монтажната единица;
- 5) монтажни схеми, които се съставят поотделно за всеки участък на монтажната единица (вж. т.4.2);
- 6) фасади на табла и пултове, които показват разположението на техническите средства (вж. т.4.1.2).

Поради големия обем на отделните съставни части, обикновено пълната вторична схема на всяка монтажна единица се изготвя на няколко чертежа.

При съставяне на вторичните токови, напрехителни и оперативни вериги се спазват следните постановки:

1. Включват се изпитвателни блокове и клеми за проверка, изпитване и регулиране на техническите средства през време на експлоатация, без да се прекъсват вторичните вериги. Чрез тях се избягват изключванията на монтажните единици при изпитвателни и ремонтни работи и случайните грешки при възстановяване на нормал-

ните вторични схеми (вж. т.4.2.1).

2. Една точка от вторичните намотки на токовете и напрехителните измерителни трансформатори се заземява в най-близкия клеморед или на самите изводи на трансформаторите. С това се предпазва персоналят и техническите средства при пробив на изолацията между първичните и вторичните намотки на трансформаторите.

3. За напрехителните и оперативните вериги се предвижда защита срещу къси съединения, което се изпълнява чрез автоматични прекъсвачи (автомати) и предпазители. Автоматичните прекъсвачи имат следните предимства: а) снабдени са с блок-контакти за сигнализация при тяхното изключване; б) бързодействащи са и блокират неправилните действия на релейните защиты при прекъсване на напрехителните вериги; в) имат неограничен срок на служба.

4. Разпределението на вторичното напрежение от напрехителните и оперативните вериги към техническите средства на различните монтажни единици в командните зали се извършва чрез специални вторични (напрехителни и оперативни) шинки, а в РУ - с т.нар. обиколни кабели за връзка между съседни килии, полета и шкафове. Шинките се изпълняват от мед с правоъгълна форма и се монтират в горната част на таблата и шкафовете. Те създават удобства за свързване на техническите средства и водят до намаляване на междинните кабелни връзки.

5. Захранването на напрехителните вериги на отделните монтажни единици от общи напрехителни трансформатори става през блок-контакти на техните шинни разединители. Това позволява при изключване на дадена монтажна единица да се прекъсва и вторичното напрежение към техническите средства. При РУ с двойна шинна система се постига още: а) автоматично прекъсване на напрехителните вериги на различните монтажни единици към съответните шинни напрехителни трансформатори; б) предотвратяване подаването на обратно напрежение към изключените общи шинни напрехителни трансформатори.

В оперативните вериги (за командване, сигнализация, блокировки и др.) широко приложение намират т.нар. блок-контакти от сигналните устройства на комутационните апарати. Всяко сигнално устройство представлява двупозиционен комплект от контакти за ниско напрежение на няколко вериги, който се свързва механично или пневматично със задвижването на съответния комутационен апарат. Сигналните устройства на комутационните апарати се комплек-

светлина УМС, което захранва шинката ЕР; д) индивидуалните пускови вериги и устройството за звукова аварийна сигнализация УЗА, което е свързано с шинката ЕНА; в) индивидуалните пускови вериги и устройството за звукова предупредителна сигнализация УЗП, към което е включена шинката ЕНР; г) шинките за магнитни показатели и РУ ЕЗ.

В практиката захранването на блоковете, магнитните показатели, индивидуалните вериги на сигналните лампи и пусковите вериги за звукова сигнализация на отделните монтажни единици се изпълнява по две начина: а) централно от шинките за управление и сигнализация; както е показано на фиг. 1-1; б) местно от индивидуалните шинки за управление на съответните монтажни единици.

Първият начин позволява магнитните показатели, блоковете и сигналните лампи нормално да се изключат и да се включат само при аварийни режими и при извършване на операции със съответните комутационни апарати. С това се намалява товарът за постоянно напрежение и се увеличава надеждността на системата за управление.

Контролът на изолацията в мрежата за постоянно напрежение се осъществява непрекъснато с устройството УКИ, което е свързано към съответните шини на акумулаторната батерия.

1.5. УПРАВЛЯВАЩИ СИГНАЛИ

1.5.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Управляващите сигнали са функционално-технологична основа за действие на системата за управление. Всеки подаван сигнал преминава през следните три етапа: 1) формиране от източник; 2) предаване чрез електрическа верига и междинни (помощни) устройства; 3) приемане от приемник.

Източниците за формиране на управляващи сигнали биват два вида: 1) ръчни, към които спадат командните ключове, бутоните и др.; 2) автоматични, обхващащи измерителните трансформатори, релетата за защита и автоматика, сигналните устройства на комутационните апарати и др.

Междинните устройства служат за предаване на управляващи сигнали според определени функционално-технологични и технически условия за действие на подсистемите за управление. Тук спадат раз-

личните релета, магнитните пускатели и др., които изпълняват следните функции: а) усилване на управляващите сигнали за мощни приемници; б) размножаване на контактите на източниците, когато един сигнал действа на няколко приемника; в) създаване на временни характеристики чрез преобразуване на управляващите сигнали.

Приемниците се явяват електрическите задвижвания на комутационните и регулиращите съоръжения, измерителните и сигналните апарати и др. Те работят от управляващите сигнали и извършват определени действия: операции с комутационните апарати, показване на информация от измерителните апарати, подаване на сигнали от сигналните апарати и т.н.

Източниците, предавателите и приемниците на отделните функционално-технологични подсистеми за управление се различават твърде много и се разглеждат детайлно по-нататък (вж. гл. втора). Тук ще се изяснят само основите на управляващите сигнали.

Управляващите сигнали се класифицират както следва (Л.4):

- 1) според броя на източниците и приемниците на даден сигнал: а) еднообектни, когато на всеки сигнал отговаря по един източник и приемник; б) многообектни, при които определен сигнал се формира един източник за няколко приемника и обратното - даден сигнал се подава от няколко източника за един приемник;
- 2) по метода на снемане: с ръчно и с автоматично снемане;
- 3) в зависимост от наличието на междинни устройства: а) преки (без междинни устройства); б) косвени (с междинни устройства);
- 4) съобразно времето за предаване: без и със времезакъснение;
- 5) съгласно времетраенето на действие върху приемника: кратковремени, продължителни, ограничено продължителни и пулсирани (периодични);
- 6) по начина за подаване на многообектните сигнали: а) едновременни (паралелни); б) последователни (сериенни).

1.5.2. ПОДАВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ СИГНАЛИ

За работване на приемника е необходимо към него да се приложи достатъчно по стойност и продължителност управляващо напрежение. Надеждността на действие на системата за управление се повишава при включване на източника между положителния полюс (фа-

зата) и приемника, на който другият край е свързан с отрицателния полюс (нулата) (Л.2,35). Когато не се спазва това условие, приемникът може да работи неправилно или да блокира при земни съединения.


Според броя на включените полюси управляващите сигнали се подават еднополюсно и двуполюсно. В практиката преобладава еднополюсното подаване на управляващите сигнали, което се употребява по-често в книгата. Двуполюсното подаване се използва при важни и отговорни приемници (например, прекъсвачи за напрежения над 110 kV (вж. т.2.2.3)).

В електрическите централи и подстанции се прилагат следните начини за подаване на управляващи сигнали (Л.9):

1. Включване на контакта на източника G1:1, който е свързан последователно с приемника B1 (Фиг.1-2,а). Това е най-често срещаният метод за управление на комутационни електрически апарати с общ контрол на командните вериги (вж. т.2.4.4 и 3.1).

2. Затваряне на контакта на източника G1:1, който шунтира добавъчния резистор R1, свързан последователно с приемника B1 (Фиг.1-2,б). Този способ се употребява по-рядко при управление на комутационни апарати с индивидуален контрол на командните вериги (вж. т.2.4.4 и 3.1). Добавъчният резистор се избира така, че при отворен контакт на източника напрежението към приемника да не е достатъчно за неговото зареждане.

3. Изключване на контакта на източника G1:1, шунтиращ

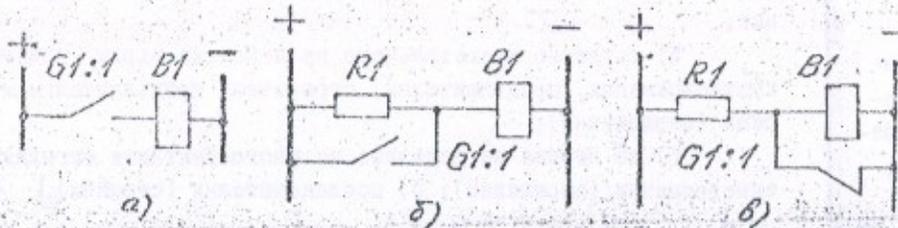

Фиг.1-2

приемника B1 (Фиг.1-2,в). Тук добавъчният резистор R1 предотвратява късото съединение при включен контакт на източника. Неговата стойност трябва да позволява зареждане на приемника, когато се отвори контактът на източника. Тази схема се използва при сигналната подсистема за управление.]


Често пъти към приемниците се подават косвени управляващи сигнали от междинни устройства, на които контактите се свързват според Фиг.1-3.

1.5.3. ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ СИГНАЛИ

В системите за управление на електрическите централи и подстанции се срещат управляващи сигнали с различно времетраене на действие върху приемника (вж. т.1.5.2), които в много случаи се налага да се преобразуват предварително от един тип в друг.

1. Преобразуване на кратковременни сигнали в продължителни. Съществуват три начина за това преобразуване, които се сводят до samozадържане (самозахранване) на подадения кратковременен сигнал: а) безрелейно (Фиг.1-3,а); б) с еднонамотачно реле (Фиг.1-3,б); в) с двунамотачно дупозиционно реле (Фиг.1-3,в).

При първия способ управляващите сигнали са преки, а при втория и третия - косвени, като за междинни устройства се използват еднонамотачното или двунамотачното реле KL1. За преобразуване на кратковременните сигнали на източника в продължителни се създава веригата на samozадържане, като паралелно на контакта G1:1 се свързва контактът на приемника B1:1 или на междинното реле KL1:1 (KL1:2 и намотка KL1.2). Продължителните сигнали се спират

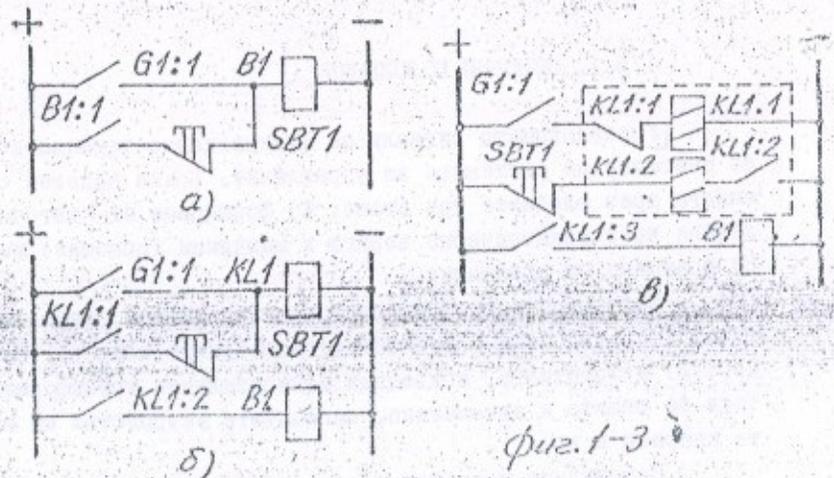


Фиг.1-3

ръчно чрез изключващия бутон SBT1.

За преобразуване на кратковременни сигнали в ограничено продължителни се прилагат вторите две схеми от фиг.1-3. За пълта кратковременните сигнали се превръщат в продължителни. След това техната продължителност се ограничава автоматично от изключващ контакт на приемника, който се свързва на мястото на бутона за спирене във веригата на самозадържане.

2. Превръщане на продължителни сигнали в кратковременни. Възможни са следните три характерни схеми за автоматично преобразуване на подаваните продължителни сигнали в кратковременни чрез самопрекъсване на управляващата верига: а) безрелейна (фиг.1-4, а); б) с помощно реле (фиг.1-4, б); в) с реле за време (фиг.1-4, в).

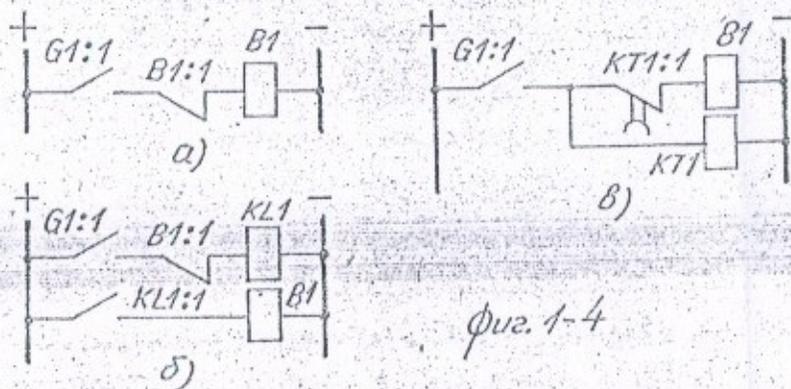


Фиг. 1-4

Първата схема е самоблокираща. При заработване на приемника с неговия изключващ контакт B1:1 се прекъсва продължителния управляващ сигнал. Втората схема е аналогична на първата, само че тук управляващият сигнал се предава към приемника чрез междинно устройство с помощно реле KL1. В третата схема продължителността на подавания сигнал се определя от закъснението на изключващия контакт на релето за време KT1.

3. Преобразуване на продължителни сигнали в пулсиращи. В практиката получаването на пулсиращи сигнали става чрез релейни схеми, които се наричат мигащи устройства (мигачи). Различават се следните три вида мигащи устройства: а) еднорелейен мигач (фиг. 1-5, а); б) днурелейен паралелен мигач (фиг.1-5, б); в) днурелейен серийен мигач (фиг.1-5, в).

Еднорелейният мигач действа по следния начин. Подаваният продължителен сигнал с контакта на източника G1:1 предизвиква заработване на помощното реле KL1. Неговият контакт KL1:1 включва

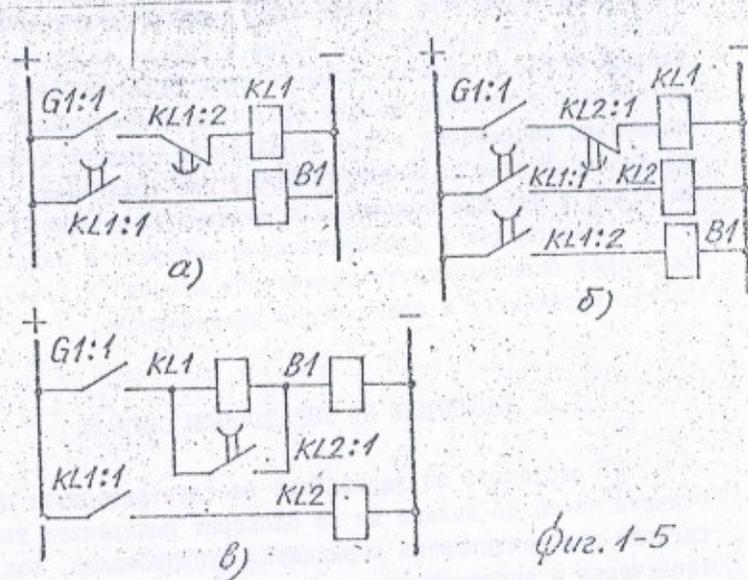

Фиг. 1-5

и подава напрежение на приемника. Контактът KL1:2 изключва и прекъсва захранването на релето KL1; което се възвръща. Продължителността на управляващия сигнал към приемника се определя от време-закъснението на изключване на контакта KL1:1. При включване на контакта KL1:2 със закъснение описаният цикъл се повтаря до снемане на продължителния сигнал чрез отваряне на контакта G1:1. Тази схема не осигурява напълно достатъчен интервал от време между два последователни сигнала. Затова се прибегва към следващите днурелейни мигачи.

Приемникът на паралелния мигач B1 се включва нормално (паралелно) към захранващата оперативна верига. При поява на сигнал от източника (включване на контакта G1:1) заработва помощното реле KL1. Неговите два контакта KL1:1 и KL1:2 включват мигновено приемника B1 и второто помощно реле KL2, на което контактът KL2:1 изключва релето KL1. Продължителността на подавания сигнал към приемника се определя от време-закъснението на контакта KL1:2. С отваряне на контакта KL1:1 със закъснение се изключва релето KL2. Интервалът от време до следващия сигнал към приемника зависи от закъснението при включване на контакта KL2:1. След това целият цикъл започва отначало.


Приемникът на серийния мигач B1 се свързва последователно с помощното реле KL1. При подаване на управляващ сигнал чрез кон-

контакт $G1:1$ зароботва релето $K11$, което е високоомно. Приложеното напрежение към приемника е ниско и той не се пуска в действие. Контактът $K11:1$ включва второто реле $K12$. Неговият контакт $K12:1$ се затвора и цунтира релето $K11$. С това приемникът се захранва с номинално напрежение и той задейства. Неговата работа продължава до изключване на контакта $K12:1$ със закъснение. С това схемата се връща в изходно положение и цикълът се повтаря.]

Наследък в електрическите централи и подстанции в чужбина се срещат безконтактните тиристорни мигащи (Д.1,11), които имат висока надеждност и практическа дълготечност.

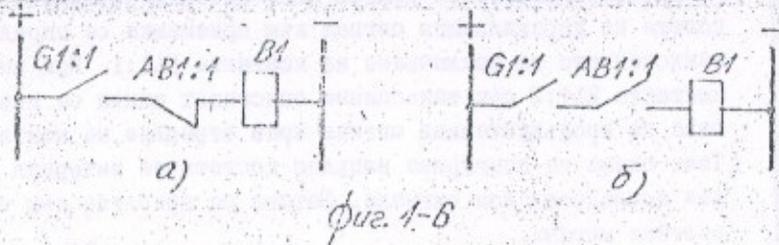1.5.4. БЛОКИРАНЕ НА УПРАВЛЯВАЩИ СИГНАЛИ

В системите за управление на електрическите централи и подстанции често се излага да се блокират подаваните управляващи сигнали при неизпълнени определени функционални, технологични, технически и експлоатационни условия и изисквания. За целта във вторичните схеми се предвиждат блокиращи оперативни вериги, в



които се свързват специални технически средства (блокировки, релета, блок-контакти на компютрисани апарати, крайни изключватели и др.) за блокиране на подаваните управляващи сигнали по принципа на съответствие и несъответствие (Фиг.1-6).

Блокировката по принципа на съответствие (Фиг.1-6,а) прекъсва подаването на управляващия сигнал към приемника $B1$, когато източникът и блокиращото устройство се намират в еднакво положение. За това в схемата се свързват последователно противоположни контакти на източника $G1:1$ и на блокиращото устройство $AB1:1$.

Блокировката по принципа на несъответствие (Фиг.1-6,б) прекъсва управляващия сигнал към приемника, когато източникът и блокиращото устройство са в различно положение. За целта в схема-

та са включени последователно еднотипни контакти на източника $G1:1$ и на блокиращото устройство $AB1:1$ (Фиг.1-6,б са показани два включващи контакти).

Глава втора

ФУНКЦИОНАЛНИ ПОДСИСТЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

2.1. ДИСТАНЦИОННО ИЗМЕРВАНЕ

2.1.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Дистанционното измерване е част от информационната подсистема за управление. При него източници за управляващи сигнали са вторичните намотки на токовите и напрежителните измервателни трансформатори, а приемници - измервателните апарати.

Технологичният процес в електрическите уредби на електрическите централи и подстанции се контролира чрез електрически измервания със следните видове измервателни апарати: а) показващи (обикновено стрелкови) - за визуално наблюдение; б) регистриращи (пилажи) - за непрекъснато записване (графично или числено) на параметрите в нормални режими; в) интегриращи - за сумиране на измерените параметри във времето; г) фиксиращи (бързописащи) - за ускорено графично записване на параметрите в аварийни режими.

Разработването на дистанционното измерване се свежда до избор на: а) обем на измерването; б) измервателни апарати; в) разположение на измервателните апарати; г) начин на измерване.

Обемът и разположението на измервателните апарати зависи от характера на обекта и от избраната организационно-техническа структура на системата за управление (вж. т.1.1.3). При това се отчитат действащите нормативни документи за обема на измерването (Л.19). Най-често се търси оптималното решение, което осигурява необходимата информация за технологичния процес при минимални капитални вложения.

Недостатъчният обем на измерването затруднява техническата експлоатация на електрическите централи и подстанции, а излишните измервателни апарати претрупват командните зали и пречат за правилната работа на операторите. В (Л.19,20,24,25,26) е даден препоръчителният обем на измервателни апарати за различните монтажни

единици в електрическите централи и подстанции. Изборът на електроизмервателни апарати се извършва въз основа на: а) величините за измерване; б) необходимата точност; в) диапазона на изменение на величините; г) разстоянието от оператора до апаратите; д) работните условия.

Според измерваните електрически величини (напрежение, ток, мощност, енергия и честота) се избира типът на измервателните апарати (волтметър, амперметър, ватметър, варметър, електромер за активна и реактивна енергия и частотометър).

Съгласно (Л.19) показващите, регистриращите и фиксиращите измервателни апарати трябва да имат клас на точност от 1 до 2,5. Търговските електромери за активна енергия не бива да са с клас по-нисък от 2, при междусистемни връзки за напрежение 110 кV - 1, а за 220 кV и повече - 0,5. Амперметрите в електрическите подстанции и към електродвигателите се допуска да бъдат от клас 4.

Обхватите на измервателните апарати се избират според диапазона на изменение на измерваните величини при отчитане на конструктивната система на апаратите: магнетоелектрична, електромагнитна, индукционна, феродинамична и вибрационна. Стандартните обхвати на амперметри, волтметри, и ватметри са 1; 1,2; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7,5 и 8 или кратните им на 10 и 100. Обикновено обхватите на показващите апарати се приемат така, че преобладаващата част от стойността на измерваната величина да бъде около 75% от скалата. При отчитане на характера на веригите най-често обхватите се избират както следва: а) на амперметри, ватметри и варметри към синхронни генератори с - 30%, към силови трансформатори - с 40%, към асинхронни двигатели - с 50% и към електропроводни линии - с 20-50% над номинални ток и мощност на електрическото съоръжение; б) на волтметри - с 20% над номиналното напрежение; в) на частотометри - от 45 до 55 Hz.

Разстоянието на оператора до измервателните апарати и разположението на последните са определящи за размерите на фасадите на апаратите. С приближаване на апаратите техните размери могат да се намалават пропорционално. При избора на габаритите на апаратите се излиза от условието за добра видимост при минимални размери на апаратите. Така например при хоризонтално разположение на измервателните апарати на пулт за управление са достатъчни апарати с габарити 40x40 mm. За апаратите, монтирани на престовете на пулта, габаритите се увеличават до 60x60 mm, а за апаратите на вертикални табла се избират габарити, не по-малки от 120x120 mm.

На скалите на измерителните апарати се показва положението на монтажните: I - вертикално; II - хоризонтално и III - наклонено. Когато апаратите могат да се разположат във всички положения, на техните скали на се посочват горните знаци.

През последните години в електрическите централи и подстанции се употребяват линейни измерителни преобразователи за променлив ток и напрежение с унифицирани изходящи сигнали за постоянен ток 0-5 mA и напрежение 0-10 V. Те се включват непосредствено към вторичните намотки на измерителните трансформатори и се явяват междинни устройства при дистанционното измерване. Унифицираният изходящ сигнал е пригоден за многократно използване и за различни цели: дистанционно измерване, телеизмерване, въвеждане в електронни изчислителни машини и др.

Към измерителните преобразуватели се свързват аналогови сигнализиращи контактни измерителни апарати тип АСК (Л.1.11.31). Те имат специална конструкция с тясно профилен корпус, на който габаритите са 160x30x265 mm. Всеки апарат съдържа измерителен механизъм (магнитоелектричен, електромагнитен или феродинамичен) според измервателната величина, подвижна част с огледална оптична система, елементи на измерителната схема и лампа за светлинния указател на скалата. Тези апарати заемат пет пъти по-малко място на таблата и пултовете, като дължината на скалата се запазва за качествено отчитане. Специални цветни светофилтри на скалата създават възможност автоматично да се изменя цветът на светлинния указател (например, червен или зелен), когато измерваната величина е извън допустимите граници. Този допълнителен източник на информация облекчава твърде много работата на операторите за бързо откриване на неисправните съоръжения и режими. Измерителните апарати могат да се комплектуват с фоторезистори, които подават сигнал или извършват автоматично регулиране при големи отклонения на контролираните параметри.

В командните зали се прилагат модулни многоканални измерителни апарати за 3, 4 и 8 канала, които контролират едновременно параметри с еднакъв диапазон на изменение. Всеки градивен модул се състои от четири измерителни механизма с обща оптична система и лампа. Те са много подходящи за изборително измерване (вж. т.2.1.2) и заемат два пъти по-малко място от единичните тясно профилни апарати.

В електрическите централи и подстанции има много фактори, които влияят върху точността на дистанционното измерване, като

околна температура, влага, вибрации, запрашеност, магнитни и електрически полета. Затова при проектиране на дистанционното измерване и на командните зали, където са разположени големият част от измерителните апарати, трябва да се предвидят близки до нормалните работни условия чрез кондициониране на въздуха, екраниране на контролните кабели и др.

Разгънатите схеми за дистанционно измерване на една монтажна единица представляват част от общата разгъната вторична схема. Те се съставят поотделно за токови и напрежителни вериги и се маркират в съответствие с т.1.2.3.

Измерителните апарати се свързват към вторичните намотки на токовите и напрежителните измерителни трансформатори чрез контролни кабели. Схемите на тяхното включване са правилни, когато посоката на тока (мощността) през апарата остава същата, както при неговото директно присъединяване към съответната монтажна единица. За спазване на това условие е необходимо строго да се съблюдават означените изводи на измерителните трансформатори и апарати.

Токвите трансформатори са обикновено дву-, три- и четири-ядрени. Едно от ядрата е предназначено за свързване на измерителни апарати. То има по-висок клас на точност и подходяща волт-амперна характеристика. Напрежителните трансформатори са с една работна вторична намотка, която служи за присъединяване на измерителни и релейни апарати. При наличие на дистанционна защита за електропроводни линии над 110 kV напрежителните вериги за измерване и за релейна защита се разделят и се захранват през отделни автоматични прекъсвачи или предпазители.

Измерителните трансформатори трябва да бъдат с един клас на точност по-висок от този на включените измерителни апарати.

2.1.2. ВИДОВЕ ДИСТАНЦИОННО ИЗМЕРВАНЕ

Според начините на измерване се различава индивидуално (класическо) и изборително дистанционно измерване.

В нашата практика преобладава индивидуалното дистанционно измерване, което е непрехващо. При него за всяка монтажна единица се предвижда независим комплект от показващи измерителни апарати (амперметър, волтметър, ватметър и др.). Скалите се свързани към индивидуалните токови и напрежителни вериги и непрехва-

като посочват стойностите на измерваните величини на съответната монтажна единица.

Към изобретателно измерване се прилага обикновено при увеличаване на изобретателно управление (ви. т. 3.6). То е дискретно, позволява да се съкрати обемът на електроизмервателните апарати в командните зали и почива на следния принцип. За измерване на едниродни величини (ток, напрежение, мощност и др.) на различните монтажни единици се използва един комплект от показващи измервателни апарати (амперметър, волтметър, ватметър и др.), който е нормално изключен. При необходимост от измерване на величините на дадена монтажна единица комплектът от измервателни апарати се включва към нейните токови и напрежителни вериги чрез индивидуални изобретателни релета.

На фиг. 2-1 е показана разгънатата схема на изобретателно измерване на ток и напрежение: а - токови вериги; б - напрежителни вериги; в - оперативни вериги.







Съответната монтажна единица се избира чрез бутони и релета. За простота се допуска следното: а) бутоните са с механично самозадържане; б) с натискането на един бутон се осъществява еднозначен избор, като се изчиства предварителният избор с друг бутон; в) изчистването на даден избор става с ненапълно натискане на един от останалите бутони.

За да не се прекъсват вторичните вериги на токовите трансформатори, се използват механични трансформатори *TL* или шунтови съпротивления.

Схемата действа по следния начин. С натискане на даден изобретателен бутон (например *SBD1*) се подава напрежение на съответното изобретателно релe (в случая *KD1*). То задейства и с контактите си включва индивидуалните токови и напрежителни вериги на избраната монтажна единица към комплекта от измервателни апарати (амперметър и волтметър). За прекъсване на измерването е необходимо да се натисне не изцяло един от останалите бутони, с което се деблокира самозадържането на избрания бутон и схемата се връща в изходно неутрално положение.

В практиката еднозначността на избора се осигурява по електрически път. Изобретателните бутони се комплектуват с по три контакта: един включващ за избор и два изключващи за блокировка. Единият полюс на захранване на общите вериги се подава отгоре (например "+"), а другият - отдолу (например "-"). Първият контакт на всеки бутон се свързва, както е показано на фиг. 2-1, в.

63

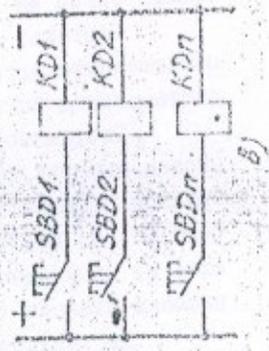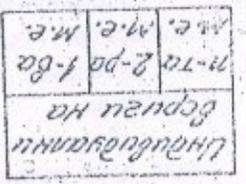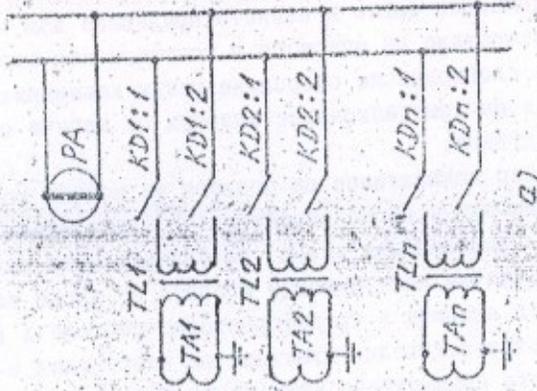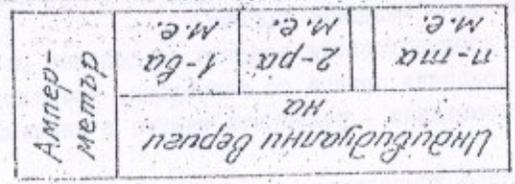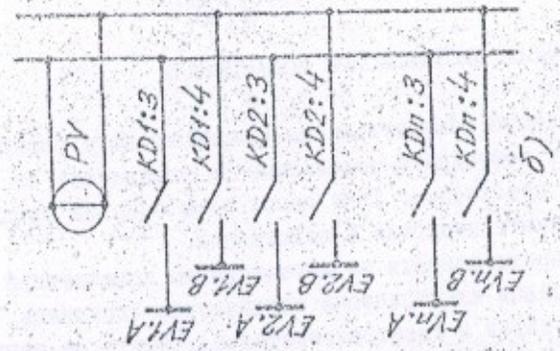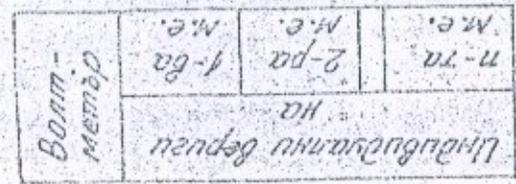

Фиг. 2-1

Другите два контакта се включват в захранващите вериги след съответната индивидуална верига по посока на захранване. С натискане на бутона с първия контакт се осъществява изборът, а с останалите два контакта се осигурява еднозначност на избора. За целта те прекъсват "+" захранването на всички следващи индивидуални вериги и "-" захранването на всички предни индивидуални вериги.]

2.2. ДИСТАНЦИОННО КОМАНДУВАНЕ

116

2.2.1. ВИДОВЕ ДИСТАНЦИОННО КОМАНДУВАНЕ

Дистанционното командване на комутационните електрически апарати е част от командната подсистема за управление на електрически централи и подстанции. То е необходима база за автоматизираня на електрическите централи и подстанции.

Комутационните апарати за дистанционно командване се комплектоват с подходящи електрически задвижвания (пружинни, пневматични, електромагнитни и електродвигателни), които се явяват приемници или изпълнителни органи. Управляващите командни сигнали се наричат команди, източниците на команди - командни органи, а междинните устройства - междинни органи.

Командите на комутационните апарати се подават ръчно и автоматично. Ръчни командни органи са ключовете, преклучвателите и бутоните, а автоматични - релейната защита и системната автоматика.

Под дистанционно командване се разбира формиране на команда чрез ръчен команден орган и нейното предаване към изпълнителния орган за извършване на операция с комутационен апарат.

Чертаят на електрическо свързване между командните и изпълнителните органи на комутационните апарати се нарича схема за дистанционно командване.

Дистанционното командване се прилага за всички комутационни апарати за високи и ниско напрежения в електрическите централи и подстанции с изключение на: а) разединители за напрежения 6-20 kV; б) пневматични комутационни апарати за ниско напрежение; в) комутационни апарати в трансформаторни постове и във високи станции (разпределителни пунктове за напрежения 6-20 kV).

Дистанционното командване може да се класифицира по след-

ните критерии:

1) в зависимост от структурата на схемата (на връзката между командните и изпълнителните органи): безредейно (пряко) и релейно (косвено);

2) по начините на командване: индивидуално (класическо), избирателно и групово;

3) според вторичните съоръжения: с класически, малоработни и безконтактни съоръжения.

При безредейно дистанционно командване оперативните команди се подават пряко към изпълнителните органи на комутационните апарати. При релейно командване връзките между командните и изпълнителните органи се осъществяват чрез междинни органи.]


На фиг. 2-2 са показани трите начина за дистанционно командване: а - индивидуално; б - избирателно; в - групово; КО - команден орган; МО - междинен орган; ИО - изпълнителен орган; ИЗО - избирателен орган.

При индивидуално дистанционно командване (фиг. 2-2, а) броят на командните органи е равен на числото на изпълнителните органи. С други думи, за всеки комутационен апарат се предвижда индивидуален ръчен команден орган, който се свързва със съответния изпълнителен орган чрез самостоятелен контролен кабел. Индивидуалното дистанционно командване се изпълнява безредейно и релейно. То е най-просто и прегледно. При голям брой на командваните комутационни апарати количеството на таблата и пултовете и размерите на командните зали нарастват значително, което затруднява нормалната работа на операторите.]

Избирателното дистанционно командване на комутационни апарати (фиг. 2-2, б) става чрез два ръчни органа: избирателен и команден. Броят на избирателните органи отговаря на количеството на изпълнителните органи. Командният орган е един общ за всички комутационни апарати. За всяка операция с даден комутационен апарат се извършват две последователни манипулации с ръчните органи: а) подготвителна, при която се избира обекта за командване чрез включване на индивидуалните вериги на съответния изпълнителен орган към общия команден орган; б) изпълнителна, при която чрез общия команден орган се подава команда към изпълнителния орган на избрания обект.

Схемите за избирателно командване изключват възможността за едновременно избиране и подаване на обща команда на повече от един обект (изпълнителен орган). Избирателното командване позво-

лява да се обединят до минимум трешните действия на операторите по следните причини: а) всяка операция с един комутационен апарат се обединява с две ръчни манипулации; б) операторът има възможност да провери правилността на избрания обект преди да подаде изпълнителна команда.

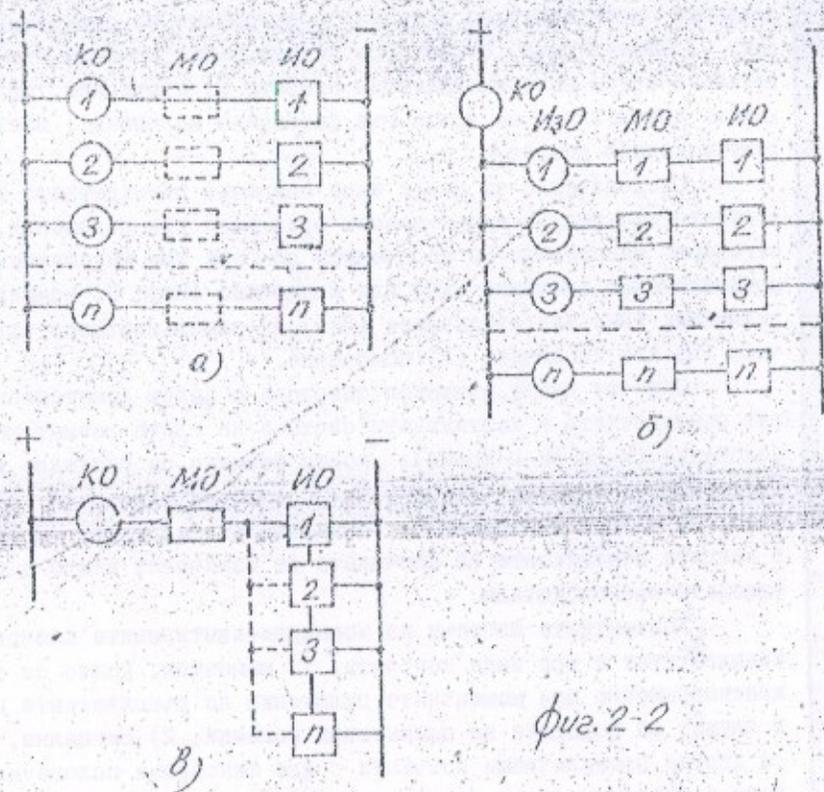

Фиг. 2-2

При избирателно командване се намаляват капиталните вложения за управление, тъй като могат да се използват понижено напрежение 60 V, малогабаритни вторични съоръжения, телефонни кабели и командни зали с по-малък площ. Слаботоковите вторични съоръжения се изпълняват в херметично затворени блокове с непосредни изводи. Затова те имат висока надеждност и ремонтнопригодност, което е много съществено при системите за управление.

Избирателното командване се изпълнява винаги релейно.

Груповото дистанционно командване на група от комутационни апарати (фиг. 2-2, в) се изпълнява с един команден орган. Общата команда може да се подава на изпълнителните органи по два способа:

а) последователно (сериенно) по определена програма (на фиг. 2-2, в означено с пълни линии); б) едновременно (паралелно) (на фиг. 2-2, в, посочено с прекъснати линии).

Груповото дистанционно командване е релейно. То се явява основа за разработване на иерархична децентрализирана система за функционално-групово управление (ж. т. 1.1.2). Функционалната група представлява съвкупност от технологично свързани съоръжения за изпълнение на определена функция. Обединяването на енергийните съоръжения във функционални групи става според техните конструктивни, функционални и технологични особености. Например, съоръженията към турбогенераторите при ТЕЦ и АЕЦ образуват следните функционални групи: охлаждане, възбуждане и синхронизиране (Л.1, 31).

Груповото дистанционно командване значително облагоработата на операторите и намалява техните грешни действия. За съоръженията с групово дистанционно командване обикновено се предвижда и индивидуално командване, което се използва при изпитване, ремонт и неизправности на техническите средства към функционалните групи.

Индивидуалното дистанционно командване (наричано за краткост по-нататък дистанционно командване) е най-разпространено в електрическите централи и подстанции. Към избирателно командване се преминава при наличие на значителен брой комутационни апарати, които трябва да се управляват централизирано от една командна зала. У нас то се прилага при управление на гелеми открити РУ в ТЕЦ, АЕЦ и някои системи електрически подстанции. Груповото дистанционно командване се използва при технологично свързани съоръжения, които се управляват едновременно (например, електрическите задвижвания на паралелни паропроводни пикла към парогенераторите) или по определена програма (например, подхранване помпи с найните спомогателни помпи за смазване и охлаждане).

Досега се употребява предимно дистанционното командване с класически вторични съоръжения. Напоследък за големи електрически централи и подстанции се прибегва към малогабаритни съоръжения, при които се намаляват размерите на командните зали и се използват слаботокови (телефонни) кабели за понижено напрежение 60 V. Дистанционното командване с безконтактни (логически) съоръжения е перспективно главно при необходимост от често прекъсване и автоматично регулиране, които не са обект на тази книга.

В практиката се предпочитат безрелейното дистанционно командване. Към релейно командване се преминава при технически ограничения, като слаби контакти на малогабаритни командни органи, мощни задвижвания, команди ключове без фиксирани положения, изборително и групово командване и др.

2.2.2. КОМАНДНИ КЛЮЧОВЕ

9 126

Съвременните ключове и превключватели (наричани по-нататък ключове) служат за ръчно командване на комутационни апарати и за превключване на различни вторични вериги (блокиращи, напречноблочно, синхронизиращи и др.). Те представляват комбинирани комутационни електрически апарати за ниско напрежение (пакетни превключватели). Всички ключове са въртящи имат сложно устройство и съдържат следните основни съставни части: корпус, ръкохватка с ос, флапел и контактна система. Ръкохватките на ключовете трябва да имат удобна форма за ползване, а липевите флапели - малки размери. Подаването на команди става чрез ръчно завъртане на ръкохватката и контактната система на определен ъгъл, при което те могат да заемат принципно два типа положения: а) фиксирани, които се вземат след премахване на външната механична сила; б) моментни, които при отпускане на ръкохватката автоматично (под действието на встроена пружина в ключа) се самовъзвръщат в определени фиксирани положения.

Командните ключове се класифицират по следните показатели:

- 1) според конструкцията на ръкохватката: със и без свлягаема ръкохватка;
- 2) в зависимост от формата на флапела: с квадратен, правоъгълен и кръгъл флапел;
- 3) съобразно изграждането на сигнална лампа: със и без сигнална лампа;
- 4) по броя на контактните системи: с 2, 4, 6 и повече контактни системи;
- 5) в съответствие с фиксацията на ръкохватката: без фиксирани (само с едно фиксирано неутрално положение) и с фиксирани положения "включено" и "изключено";
- 6) съгласно самовъзвръщането на ръкохватката при ключовете с фиксирани положения: със и без самовъзвръщане.

В електрическите централи и подстанции широко приложение

намират т. нар. командно-квитиращи ключове, които имат четири фиксирани и две моментни положения. Всяка една операция с даден комутационен апарат се извършва чрез две ръчни и една автоматична манипулация с ключа: а) подготовка, с която ключът ръчно се привежда предварително в желаното положение за съответния апарат; б) командване, с което се подава ръчна команда към изпълнителния орган на принадлежащия апарат; в) квитиране, при което ключът автоматично се връща във фиксирано положение, заето от комутационния апарат.


Следователно за всяка една операция ръкохватката и контактната система на ключа заемат принципно три положения, които отговарят еднозначно на посочените по-горе три манипулации: а) предварително включено (Вп) или изключено (Ип); б) команда за включване (Вк) или изключване (Ик); в) самовъзвръщане във включено (В) или изключено (И) положение.

Общо за двете възможни операции с даден комутационен апарат ръкохватката и контактната система на ключа заемат шест положения (И-Вп-Вк-В-Ип-Ик); които физично се разделят на: а) две моментни (командни): Вк и Ик; б) четири фиксирани: подготвителни Вп и Ип и квитиращи (от самовъзвръщане) В и И. По-нататък в книгата позициите на ключовете се означават както е прието от заводите-производители.

Контактните системи на командно-квитиращите ключове се комплектуват с три вида контакти: 1) моментни, които се затварят кратковременно при моментните положения на ръкохватката на ключа и служат за подаване на оперативни команди; 2) сигнални, които са двойки превключващи контакти с две фиксирани положения (отворени и затворени) и се използват главно в схемите за сигнализиране; 3) аварийни, които се отварят при моментните положения на ръкохватката на ключа за подаване на ръкохватката на команди и се употребяват за аварийна звукова сигнализация на прокъсвачите.

Командните ключове, които се прилагат в нашите електрически централи и подстанции се различават накратко по-надолу.

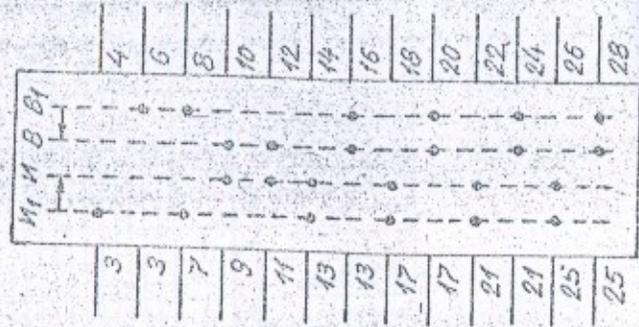1. Командно-квитиращ ключ тип SM2 (фиг. 2-5), който се произвежда в ИДР с квадратни и кръгли флапели, за номинален ток 6 А и с встроена сигнална лампа. Той има стандартна ръкохватка, която формално заема шест положения, а реално - четири, фиксирани положения - "предварително включено" и "включено", респективно "предварително изключено" и "изключено", напълно съвпадат за ръкохватката и за контактната система.



№ на контактите	Положения на ръкохватката			
	И	В	В ₁	И ₁
1-2 AC	-	-	-	X
3-4	-	-	-	X
3-6	-	-	-	X
7-8	-	-	-	X
9-10	X	X	-	-
11-12	X	X	-	-
13-14	X	-	-	X
13-16	-	X	X	-
17-19	X	-	-	X
17-20	-	X	X	-
21-22	X	-	-	X
21-24	-	X	X	-
25-26	X	-	-	-
25-28	-	X	-	-

Фиг. 2-3

Операциите с ключа се провеждат по следния начин: а) предварително включено В - завъртане на ръкохватката на 90°; б) команда за включване В₁ - натискане навътре и допълнително завъртане на 45°; в) включено В - самовъзвръщане на 45° и навън; г) предварително изключено И - завъртане на 90° в обратна посока; д) команда за изключване И₁ - натискане навътре и допълнително завъртане на 45°; е) изключено И - самовъзвръщане на 45° и навън.

Контактната система е комплектувана с 13 контакта, от които 3-4, 3-6 и 7-8 са моменти, 9-10 и 11-12 - аварийни и останалите - сигнални.

На диаграмата на ключа (Фиг. 2-3, а) с "x" са означени положенията, при които контактите му са затворени, а с "-" положенията, при които са отворени.

Графичното означение на контактите на ключа (Фиг. 2-3, б) е изпълнено според т.1.2.2.

2. Командно-квитирац ключ SM₂₇, който се произвежда в Полша. Той има същата конструкция и почти аналогична вътрешна електрическа схема на немския ключ тип SM₂. Същият се състои от 14 контакта, от които четири са моменти, четири - аварийни и останалите шест - различни сигнални.

3. Превключвател малогabarитен с общепромишлено предназначение тип ПМО, който е съветско производство за номинален ток 6 А. Неговата контактна система се комплектува по избор с шест броя контактни пакети, всеки от които съдържа по четири неподвижни и един подвижен контакт. Типът на пакета се определя от формата на подвижния контакт. Съществуват 8 основни (номерирани с поредни числа от 1 до 8) и 12 допълнителни (означавани с непоследователни арабски числа от 5 до 10 с цифрови индекси от 1 до 3: 5₁, 5₂, 5₃, 6₁, 6₂, 6₃, 9₁, 9₂, 9₃, 10₁, 10₂ и 10₃) типове пакети.

Превключвателят е с квадратен фланец и без сигнална лампа. Той се изпълнява в следните три основни модификации:

- 1) ПМОФ - с фиксирани положения на несваляемата ръкохватка през 45° и 90°, които се отбелязват с ПМОФ-45 и ПМОФ-90 (при сваляема ръкохватка след буквата Ф се прибавя индексът "з");
- 2) ПМОВ - без фиксирани положения "включено" и "изключено" - със самовъзвръщане на ръкохватката и контактната система от двете моменти в средно фиксирано (неутрално) положение;
- 3) ПМОФФ - командно-квитирац с четири фиксирани и две моментни положения.

Пълното типово означение на ключа съдържа: а) модификация-

... -45, ПМОЗ₃-90, ПМОК и ПМОБ); б) марката на всеки един от шестте контактни пакета, считано от към ръкохватката; в) указания за монтажа на ключа (I - заден монтаж и II - преден монтаж); г) видът на ключалката за модификация ПМОЗ₃ (А или Б); д) паспортния номер на ключа, който обикновено съдържа буквата Д и арабско число.

На фиг. 2-4 са показани диаграмата и схемата на пакетите на командно-квитирания ключ тип ПМОЗ-13366₃10₂/Д120. Той има шест положения: две моментни (В₂ и И₂) и четири фиксирани (И, И₁, В и В₁), от които две положения (И и В) са от самовъзвръщане. Реално фиксираните положения на ръкохватката - "предварително включено" и "изключено", респективно "предварително изключено" и "изключено", съвпадат. За контактната система тези положения се различават, тъй като някои контакти се превключват. Затова ръкохватката на ключа има четири положения: две фиксирани и две моментни, а контактната система - посочените шест положения.

Ключът е без встроена сигнална лампа. Контактната система е комплектувана с шест броя контактни пакета тип 13366₃10₂ с общо 15 контакта, от които 5-8, 6-7, 9-12, 10-11 и 13-16 са моментни, 1-3 и 13-14 - аварийни (за прекъсвачи с моментен блок-контакт на сигналното устройство, вж. т. 2.4.3 и 3.1) и останалите - различни сигнали.

Операциите с ключа се провеждат в следния порядък: а) предварително включено В₁ - завъртане на ръкохватката на 90°; б) команда за включване В₂ - допълнително завъртане на 45°; в) включено В - самовъзвръщане на 45°; г) предварително изключено И₁ - завъртане на 90° в обратна посока; д) команда за изключване И₂ - допълнително завъртане на 45°; е) изключено И - самовъзвръщане на 45°.

На фиг. 2-5 са показани диаграмата и схемата на пакетите на ключа без фиксирани положения тип ПМОБ-222555/1Д62. Той има три положения на ръкохватката и контактната система: две моментни и едно средно неутрално (фиксирано) положение от самовъзвръщане.

Ключът е без встроена сигнална лампа. Неговата контактна система е комплектувана с шест броя контактни пакета тип 222555 с общо 12 контакта.

4. Малогабаритен ключ тип МК, който е съветско производство, за номинален ток 3 А и има квадратен фланец. Той се изпълнява в следните три модификации, както ключа тип ПМО: МКА, (МКВ) МКВ и МКБ. Нормално ключът е без сигнална лампа. Само третата

модификация се среща с встроена сигнална лампа и се означава с МКСБ.

ВЪД НА РЪКОХВАТКАТА И СХЕМА НА ПАКЕТИТЕ (ПОГЛЕД В ПОЛОЖЕНИЕ "ИЗКЛЮЧЕНО")		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
ТИП НА РЪКОХВАТКАТА И № НА ПАКЕТИТЕ	Д120	1	3	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪКОХВАТКАТА		И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	
ИЗКЛЮЧЕНО	И	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНО	В ₁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
КОМАНДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ	В ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВКЛЮЧЕНО	В	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗКЛЮЧЕНО	И ₁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
КОМАНДА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ	И ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Фиг. 2-4

ВЪД НА РЪКОХВАТКАТА И СХЕМА НА ПАКЕТИТЕ (ПОГЛЕД В ПОЛОЖЕНИЕ "НЕУТРАЛНО")		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
ТИП НА РЪКОХВАТКАТА И № НА ПАКЕТИТЕ	Д62	2	2	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
ПОЛОЖЕНИЕ НА РЪКОХВАТКАТА		И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	И ₁	И ₂	В	В ₁	В ₂	И	
ИЗКЛЮЧЕНО	И	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПРЕДВАРИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНО	В ₁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
КОМАНДА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ	В ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ВКЛЮЧЕНО	В	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗКЛЮЧЕНО	И ₁	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
КОМАНДА ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ	И ₂	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Фиг. 2-5

Ръкохватките на ключа се изготвят в шест варианта, които се отбелязват с главна буква М и латинско число I, V - VII, IX и X. Подвижните контактни пакети на ключа се изработват в шест типа: 1, 2, 3, 4, 6 и 6а. Всички модификации на ключа се комплектуват с 2, 4 или 6 контактни пакета. При ключа тип МКСБ първият пакет е зает от контактите на сигналната лампа.

Пълното означение на ключа включва модификацията, марката на всеки един от контактите пакети и варианта на ръкохватката. Например, МКВ -1122/МІ означава малогабаритен ключ въртаци (без фиксирани положения), съоръжен с четири броя контактни пакета тип 1122 и с ръкохватка МІ.

5. Универсален пакетен ключ тип К, който се изработва в СССР за номинален ток 10 А с кръгли и правоъгълни фланци. По

съществено той има почти аналогични модификации на ключа тип МК : КФ (КФ₂), КВ и КУФ (КСВФ). Ръкохватката на ключа се изпълнява в девет варианта, които се отбелязват с поредни римски числа от I до IX. Контактната система се набира от възможните 14 типа контактни пакети, които се маркират с арабски числа с буквен индекс: 1, 1а, 2, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 10, 20, 30, 40 и 50.

Пълното означение на ключа съдържа модификацията, типът на контактните пакети, формата на фланеца (П-правоъгълен и К-кръгъл) и варианта на ръкохватката. Например, КФ - 6666/IIIV се чете ключ с фиксирани положения, с четири контактни пакета тип 6666, с правоъгълен фланец и с ръкохватка от вариант IV.

В експлоатация се намира допълнително изработеният ключ тип 54К, който се отличава само по формата на ръкохватката и фланеца. Той се среща без и с една или две вградени сигнални лампи в първите две основни модификации: 54КФ (54КФ₂) и 54КВ.

Изборът на командни ключове се извършва при отчитане на техните функционално-технологични и конструктивни особености и на традициите в проектантската и експлоатационната практика.

Командно-квитиращите ключове тип SM2 и SM27 се употребяват за дистанционно командване в електрическите подстанции, а типът ПМОФ, МКФ и КФ - в електрическите централи.

Командните ключове без фиксирани положения "включено" и "изключено" (само с едно неутрално фиксирано положение) се използват за дистанционно командване в големи електрически централи, в техни подобекти без дежурен персонал и в телемеханизирани електрически подстанции.

Ключовете с фиксирани положения тип ПМОФ, МКФ и КФ служат за превключватели (при схемите за измерване, синхронизация, блокировки и др.) в електрическите централи и подстанции.

2.2.3. СХЕМИ ЗА ДИСТАНЦИОННО КОМАНДУВАНЕ

Структурата на схемите за дистанционно командване зависи от избраната система за управление, приетия начин за дистанционно командване, използваните технически средства, технологичните особености на първичните вериги (режимите на релейната защита и системната автоматика), типа и конструктивните особености на командваните комутационни апарати и на техните задвижвания и изискванията на заводите - производители.

Маломаслените прекъсвачи за високи напрежения 10 и 20 кV с трифазно пружинно задвижване са най-разпространени комутационни апарати с дистанционно командване в електрическите централи и подстанции. Поради това общите принципи при съставяне на схемите за дистанционно командване ще бъдат изложени за тях. Специалните изисквания на другите типове комутационни апарати и задвижвания се разглеждат по-нататък при тяхното дистанционно командване.


Тук се приемат още следните предпоставки: а) използва се постоянно оперативно напрежение 220 V; б) употребява се индивидуално безрелейно дистанционно командване, което се среща най-често и се обуславя от сравнително малката мощност на командните електромагнити към пружинните задвижвания; в) прилага се командно-квитиращият ключ тип SM2, тъй като маломаслените прекъсвачи с трифазно пружинно задвижване се монтират предимно в електрическите подстанции; г) чертаят се принципи разгънати схеми, които са подходящи за техническата литература.

Схемите за дистанционно командване се построяват при спазване на следните основни принципи:

1. Да допускат ръчно дистанционно, автоматично и телемеханично командване, а в някои случаи - и ръчно местно (аварийно) изключване.

За изпълнение на този принцип се оформят две независими вериги на командните електромагнити за включване и изключване УАС1 и УАТ1. Във всяка една от тях се свързват паралелно подходящи контакти на командния ключ SA1, на автоматичните командни органи (системната автоматика АКС1 и релейната защита АК1) и на телемеханичните уреди АС1, а в изключвателната верига - и на бутон за ръчно местно (аварийно) изключване SBT1. На фиг. 2-6 е показано изпълнението на първия и втория принцип за дистанционно командване. На схемата съгласно т.1.5.2 всички командни органи са свързани към положителния полюс, а изпълнителните органи (електромагнитите) - към отрицателния полюс.

За повишаване на надеждността при дистанционно командване на прекъсвачите за високи напрежения над 110 кV се прилага дуполно прекъсване на техните командни вериги за включване и изключване. За опростяване на схемите по-нататък в книгата се показва само еднополното прекъсване на командните вериги, което преобладава в практиката.

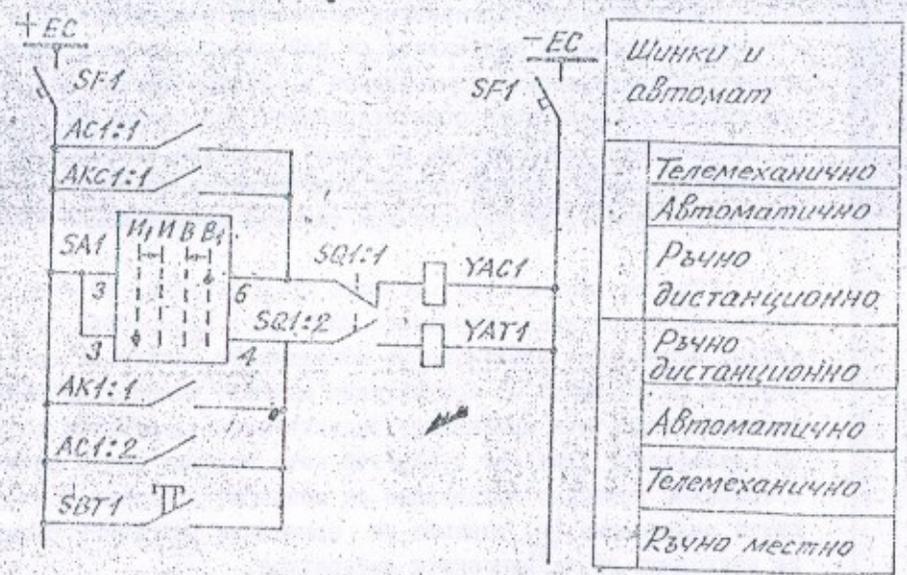


Фиг. 2-6

Когато се прилага релейно ръчно дистанционно командване, в повечето случаи за машинни органи се използват релетата за команди "включване" KCC1 и "изключване" KCT1. На фиг. 2-7 е дадена схемата на релейно ръчно дистанционно командване с многоабортния команден ключ без фиксиран положителен тип МКВ. Тук с 1 и 2 са означени другите включващи и изключващи команди. За надеждна работа на схемата е прието тези команди (автоматични, телемеханични и ръчни местни) да се подават пряко на изпълнителните органи. Към релейно предаване на останалите команди се преминава само при наличие на ограничения.

2. Да ограничават автоматично продължителността на оперативните команди, които се подават към изпълнителните органи. Електрическите части на задвижващата (командните електромагнити и електродвигатели) са изчислени за кратковременно протичане на ток през тях. Продължителните команди могат да ги повредят. Това обуславя необходимостта да се превърнат командите в ограничено продължителни, като те се прекъсват автоматично след свързване на операциите с комутационния апарат. За целта в командните вериги за включване и изключване се свързват последователно противоложни блок-контакти на комутационния апарат (изключващия включващата верига и включващия изключващата верига) SQ1:1

и SQ1:2 или крайни изключватели (фиг. 2-6).

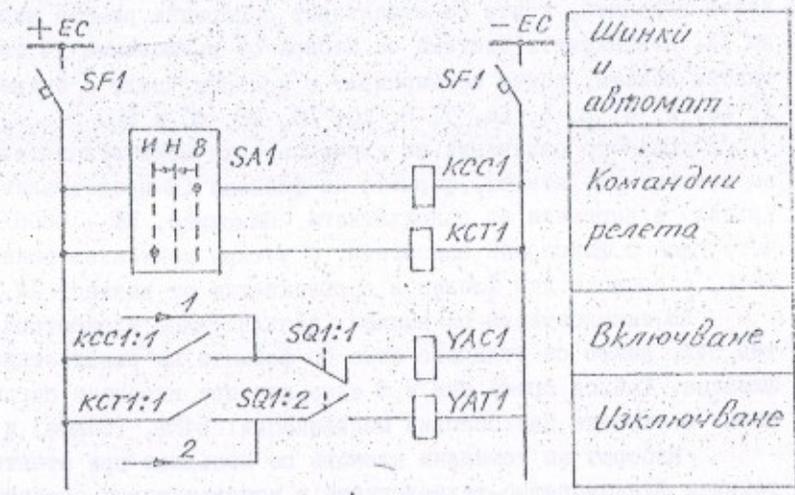

Фиг. 2-7

С този принцип се осигурява още еднозначност на подаваните команди. За целта се подготвя само командната верига за следващата възможна операция с комутационния апарат и се предотвратява вероятността за едновременно подаване на две срещуположни команди.

Блок-контактите от сигналните устройства на комутационните апарати се регулират да прекъсват командните вериги, за да не нагарят контактите на командните органи (ръчни, автоматични и телемеханични) при изключване на веригите с голяма индуктивност.

3. Да блокират командите срещу многократно включване и изключване на прекъсвачите. Това явление се получава при подаване на продължителна включваща команда, когато в първичната верига има трайно късо съединение. След включване на прекъсвача той изключва автоматично от релейната защита, отново включва, повторно изключва и т.н. до снемане на включващата команда или до посрещане на прекъсвача.


По своята същност блокировката срещу многократно включване и изключване на прекъсвача се свързва до автоматично преобразуване на продължителната включваща команда в ограничено продължителна. Това се постига чрез прекъсване на включващата верига през времето от получаване на изключваща команда до снемане на включващата команда. Физичното изпълнение на блокировката се по-

става чрез техническо средство с два противоположни контакта: 1) включващ, с който се самозахранва техническото средство; 2) изключващ, който отваря включващата верига.

Пускането на блокировката става от автоматичния включвателен орган - релейната защита. Найното дълготрайно действие се осъществява чрез самозахранване, което се прекратява при снемане на включващия управляващ сигнал.

Според техническите средства електрическата блокировка бива: а) безрелейна, при която се използват блок-контактите на включващия електромагнит (ако има такива); б) релейна, която се изпълнява с релата за блокировка.

На фиг. 2-8 е показана схемата на безрелейна блокировка, която се употребява при прекъсвачи с блок-контакти на включващия електромагнит. Блокировката действа по следния начин. При включване на прекъсвача, когато има трайно късо съединение в изключващата верига, той включва автоматично от релейната защита. При изработване на включващия електромагнит неговият включващ блок-контакт прекъсва включващата верига, а изключващият - осигурява самозахранването му. Работата на блокировката трес до снемане на включващата команда, с което схемата се връща в нормално положение. Когато се подава продължителна включваща команда, съществува

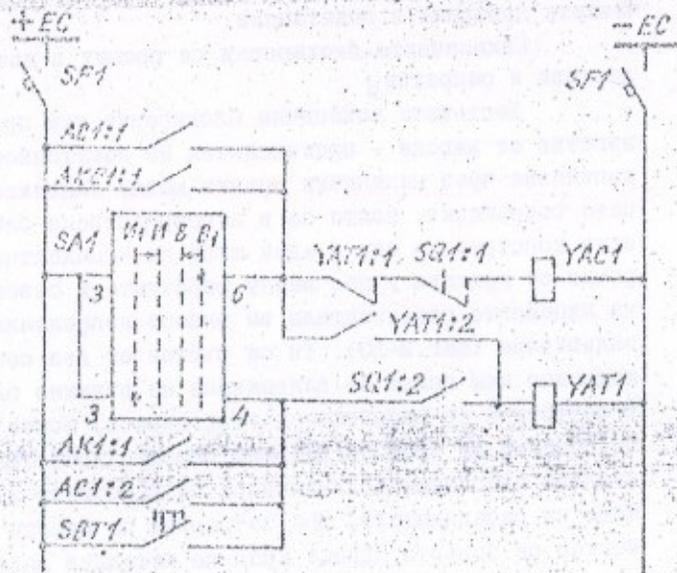

Фиг. 2-8


опасност от прегряване и изгаряне на изключващия електромагнит.

Затова безрелейната блокировка намира ограничено приложение.

Релейната електрическа блокировка се изпълнява в следните варианти: а) с двунамотачно реле с токова и напрежателна намотка; б) с двунамотачно реле с две напрежателни намотки; в) с еднонамотачно реле с напрежателна намотка.

В електрическите централи и подстанции се използват главно първият и третият вариант.

На фиг. 2-9 е посочена схемата на релейна блокировка с двунамотачно реле KBS1 по първия вариант. Токовата намотка на релето се съединява последователно с изключващия електромагнит, а напрежателната - паралелно на включващия електромагнит през включващия контакт KBS1:2. Блокировката работи по следния начин. При включване на прекъсвача се захранва токовата намотка на релето. То заработва и се самозахранва чрез своя включващ контакт KBS1:2 и напрежателната намотка KBS1:1. С изключващия контакт KBS1:1 прекъсва включващата верига. Схемата остава блокирана до премахване на включващата команда.

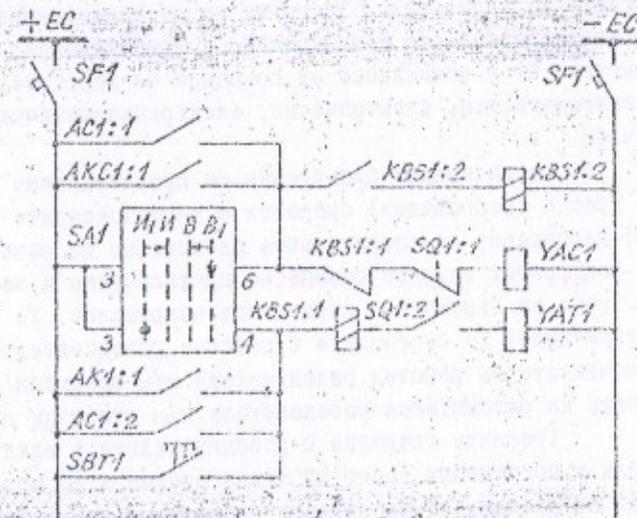

Фиг. 2-9

При третия вариант напрежателната намотка на релето се свързва паралелно на изключващия електромагнит и включващия блок-контакт на прекъсвача (вж. фиг. 2-6). Друга противоположна контакта на релето се присъединяват както е показано на схемата фиг. 2-8, като включващият контакт за самозахранване на релето се свързва

преди включващия блок - контакт на прекъсвача - 5Q1:2.

Двете напрезителни намотки на двунамотачното реле по втория вариант се включват както следва: а) пусковата намотка - паралелно на изключващия електромагнит и в пълно сходство с третия вариант; б) задържащата намотка - паралелно на включващия електромагнит и в съответствие с първия вариант.

2.3. БЛОКИРОВКИ В РАЗРЕДИТЕЛНИТЕ УРЕДИ

136

2.3.1. ВИДОВЕ БЛОКИРОВКИ

За повишение на надеждността и безопасността в РУ на електрическите централи и подстанции се предвиждат блокировки, които по своята физична същност се свеждат до електрическо прекъсване на командните вериги на блокираните съоръжения или механично запъване на техните подвижни части.

Блокировките в РУ са раздел от защитно-блокиращата подсистема за управление. Те могат да се класифицират както следва: а) според основното функционално предназначение: оперативни и защитни; б) в зависимост от принципа на действие: механични, електромагнитни, електрически, електропневматични и механикопневматични.

Оперативните блокировки са предназначени за недопускане на грешни (неправилни) операции с комутационните апарати в РУ. Най-характерни са оперативните блокировки на разединителите, които осигуряват тяхното безопасно превключване и не позволяват заземляване на първичните вериги под напрежение. Те по същество предотвратяват: 1) операцията с работни разединители под товар; 2) включването на работни разединители към заземени участъци; 3) вкланването на заземителни разединители към участъци под напрежение.

Грешните операции с разединителите в електрическите централи и подстанции водят до тежки аварии и до човешки жертви. Затова се предвиждат оперативни блокировки на разединителите във всички РУ.

Разединителите са комутационни апарати без дълготрайни устройства. Затова операцията с тях се извършва нормално при предварително изключване на техните първични вериги с прекъсвачи и рядко при предварително създаване на затворени паралелни кло-

нове. По изключение се разрешава превключване на ненатоварени първични вериги с малки токове (силови и напрезителни трансформатори и електропроводни линии), които не превишават изключвателната способност на разединителите. Обикновено грешните операции с разединителите се избягват чрез взаимни блокировки между прекъсвачите, работните и заземителните разединители.

Оперативните блокировки в комплектните РУ 6-20 кV не допускат (Л.21): а) вкарване и изваждане на количката при включен прекъсвач; б) вкарване на количката при включен заземителен разединител и обратното, неговото включване при работно положение на количката.

Защитните блокировки служат за предпазване на персонала от попадане под напрежение при влизане в РУ. За целта в класическите закрити РУ 6-20 кV се прилагат защитни блокировки на вратите към килието. Автоматичните изолационни завеси пред неподвижните контакти на цепалните разединители в комплектните РУ 6-20 кV, които се спускат при изваждане на количката, са защитни блокировки (Л.21).

Блокировките в комплектните РУ се изработват в заводите-производители. Затова по-нататък се разглеждат само блокировките в класическите РУ, които се изпълняват при изграждане на електрическите централи и подстанции.

Механичните блокировки се срещат в две разновидности: джостови и секретни.

Джостовата механична блокировка има пряко действие и се изготвя от завода-производител на комутационни апарати. Тя се изпълнява чрез механични връзки между задвижванията на блокираните съоръжения, които са в непосредствена близост (на същата конструкция или в един шкаф на комплектна РУ). Такава блокировка се прилага у нас между работните и заземителните ножове на линейните разединители за високи напрежения 10 и 20 кV с ръчно задвижване (фиг. 2-10). Тя се състои от два сектора, закрепени неподвижно към осите на задвижване на взаимно блокираните ножове. В секторите са направени дълги изрези, които са свързани шарнирно помежду си чрез регулируем метален лост. Блокировката не позволява едновременно включване на работните и заземителните ножове на разединителя. При затваряне на едините ножове съответният сектор се затваря. Другият край на металния лост се запъва в дълговите изрези на секторите и не позволяват да се задействуват задвижването на другите ножове. Работните и заземителните ножове могат да бъдат едновременно изключени, което е необходимо за

оперативното управление

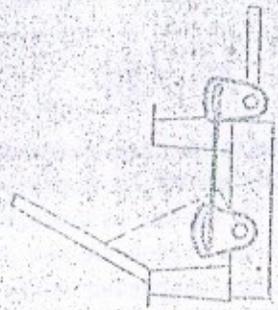


Fig. 2-10

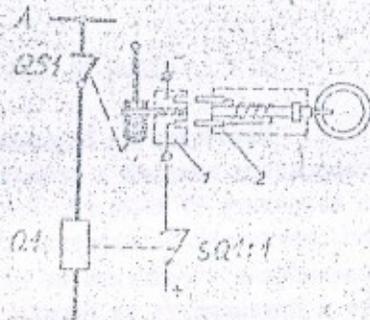


Fig. 2-11

Секретната механична блокировка представлява многоклучови секретни брава с до три ключа, които се монтират към ръчните задвижвания на коммутационните апарати и към вратите на клемите в РУ. Бравите на взаимно блокираните съоръжения се отварят с единични ключове, които могат да се изваждат само при привеждане на съответните съоръжения в безопасно положение (изключени коммутационни апарати и затворени врати на клемите). При изваден ключ съоръжението е блокирано, а при отворена врата не е дlia блокираните ключове не могат да се извадят.

Секретната механична блокировка е много подходяща за трансформаторни постове, тъй като не изисква оперативни захранване и има висока надеждност. За съжаление тя у нас все още не се среща.

Електромагнитната блокировка (Фиг. 2-11) се състои от неподвижен ключ 1 към вечно блокирано съоръжение (в случая е погребан шинен разединител) и преносима деблокираща бобина 2, която е обща за цялата РУ.

Индивидуалният ключ има пластмасов корпус, в който са поместени метален блокиращ щифт, пружина, два контактни гнезда и сварилна ръчка (на Фиг. 2.11 не е показана). Под действието на пружината металният щифт на ключа влиза в определен отвор на блокираното съоръжение и го закъва механично.

Деблокиращата бобина има също пластмасов корпус и съдържа електромагнит, два контактни щифта и ръчка за пренасяне.

За освобождаване на блокираното съоръжение деблокиращата бобина се поставя към съответния ключ така, че контактните щифтове

да влизат в гнездата. Когато деблокирането на съоръжението е позволено (на Фиг. 2-11 при изключен прекъсвач), през електромагната протича оперативен ток. Той привлича металния щифт на ключа и освобождава блокираното съоръжение.

След извършване на желаната операция с блокираното съоръжение деблокиращата бобина се сваля. Тогава металният щифт на ключа под действието на вградената пружина се връща в изходно положение и отново закъва механично съответното съоръжение.

Деблокирането на съоръженията при неизправности в блокиращите вериги става чрез сварилната ръчка на ключа, която при нормално положение се пласкира.

Електромагнитната блокировка намира широко приложение при класическите закрити РУ 6-20 кV, поради своята универсалност и простота на опериране.

Електрическата блокировка (Фиг. 2-12) се свързва до прекъсване на командните (оперативните) вериги на блокирания коммутационен апарат при необходимото положение на другите съоръжения. На Фиг. 2-12 е показана електрическата блокировка на шинния разединител от прекъсвача на една първична верига. Тя позволява опериране с разединителя само при изключен прекъсвач. Електрическата блокировка се употребява главно при разединители за напрежение над 110 кV.

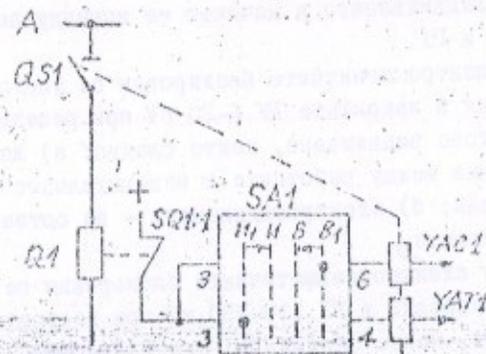


Fig. 2-12

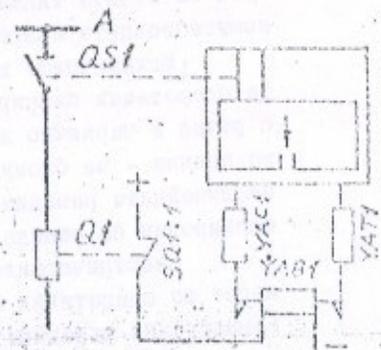


Fig. 2-13

Електромагнитната блокировка се използва при разединители с пневматично задвижване. Тя се състои от специален блокиращ блок, който се впръква към пневматичното задвижване на разеди-

ителя (фиг. 2-13). Блокиращият блок съдържа електромагнит за блокировка УАМ1, който механично задържа вратената на командните вентили към пневматичните клапани на задвижването.

При безопасно положение на другите комутационни апарати (на фиг. 2-13 при изключен прекъсвач) през електромагнита за блокировка протича ток, който освобождава вратената на командните клапани и с разединителя могат да се извършват келените операции.

При старите електропневматични блокировки (Л. 22) електромагнитът за блокировка има блок-контакти, с които допълнително прекъсва оперативните електрически вериги на командните електромагнети.

Механопневматичната блокировка се прилага при електрически съоръжения с двойно-бутално пневматично задвижване. Тя се вгражда в управляващия блок на първичната верига, който се монтира в командния шкаф. От своя страна управляващите блокове са типизирани за различни видове монтажни единици и схеми на РУ. Блокировката работи на механопневматичния принцип. Тя има много сложно, но прецизно и надеждно устройство. Освен оперативните блокировки на разединителите към монтажната единица, тя блокира действието на прекъсвача на монтажната единица при незавършена пълна операция с даден разединител. У нас тази блокировка се среща много рядко при някои стари вносни разединители.

Оперативните и защитните блокировки се избират комплексно, като се отчита типът, задвижването и начинът на командване на комутационните апарати в РУ.

Механичните и електромагнитните блокировки се употребават за оперативни блокировки в закритите РУ 6-20 кV при разединители с ръчно и черпачно лостово задвижване, както следва: а) лостовата механична - за блокировка между работните и заземителните ножеве на линейните разединители; б) електромагнитната - за остналите блокировки на разединителите.

Електрическите и електропневматичните блокировки се прилагат за оперативни блокировки в РУ 110-750 кV при дистанционно командвани разединители, както следва: а) електрическата - при разединители с електродвигателно и с пневматично задвижване без встроени блокиращ блок; б) електропневматичната - при разединители с пневматично задвижване, които имат вграден блокиращ блок.

За защитни блокировки на вратите към килиите в закритите РУ 6-20 кV се използват електромагнитните блокировки.

2.3.2. СХЕМИ ЗА БЛОКИРОВКИ 12 136

Източници на блокиращи сигнали са блок-контактите на комутационните апарати и крайните изключватели на вратите към килиите в закритите РУ 6-20 кV. Приемници се явяват различните видове конструктивни блокировки. За междинни органи служат релетата за блокировка. Чертежите на електрическо свързване между източниците и приемниците за блокировки се наричат схеми за блокировки.

Схемите за оперативни защитни блокировки се съставят съвместно за всяка РУ, като се спазват следните две взаимно свързани технологични изисквания:

- 1) да позволяват операции с разединителите (работни и заземителни) при безопасно положение на другите комутационни апарати и при затворени врати на килиите в закритите РУ 6-20 кV;
- 2) да допускат отваряне на вратите към килиите в закритите РУ 6-20 кV при липса на работно напрежение към съответната монтажна единица, т.е. при изключени работни комутационни апарати и включени стационарни заземителни ножеве (ако има такива).

Основен принцип при схемите за блокировки е да се постигне надеждност и безопасност в РУ при всички възможни режими (нормални, аварийни и ремонтни) и при неизправности на блокировачните вериги и тръбопровода (изчезване на захранването оперативно напрежение, прекъсване на вторичните вериги, спадане на налягането, ненапълно превключване на разединителите и др.). За тази цел блок-контактите на трите фази на прекъсвачите с пофазно задвижване винаги се скачат последователно в схемите за блокировки.

Структурата на вторичните схеми за блокировки е тясно свързана и силно зависима от първичните схеми на РУ. Затова формулирането на безопасните условия за изпълнение на двете общи технологични изисквания става въз основа на задълбочен и детайлен анализ на всички възможни нормални, ремонтни и аварийни режими на РУ. При това се отчита оперативната гъвкавост и ремонтната пригодност на първичните схеми и перспективата за тяхното постепенно развитие.

Независимо от първичните схеми на РУ логиката на оперативните блокировки се постига при съблюдение на следните предпоставки:

под товар не се допуска. Затова се предвижда тяхното блокиране от включените прекъсвач на съответните монтажни единици.

2. Операциите с работни разединители не се разрешават при наличие на стационарно вземени външни участъци. По тази причина те се блокират от включените вземателни разединители на принадлежните им граници.


3. Включването на вземателни разединители към различни участъци (събирателни шини, апаратни блокове, електропроводни линии и др.) под напрежение не се позволява. Липсата на напрежение в участъците се постига чрез изключване на принадлежните им работни разединители. Спирването на обратното напрежение по електропроводните линии се установява чрез диспечерските връзки. Затова вземателните разединители се блокират само от работните разединители на съответните участъци, без да се използват прекъсвачите.

4. Линейните и вземателните разединители на противоположните краища на електропроводните линии не могат да участвуват в схемите за блокировка. По тази причина операциите с линейните и вземателните разединители на електропроводните линии се извършват с разрешение на диспечера. Така се постига: а) при операции с линейния разединител да няма вземени външни участъци от източната страна; б) при изключване на вземателния разединител линията да е изключена от другия край.

5. В схемите за блокировка на линейните и вземателните разединители към трансформаторите присъединения трябва да се отчетат и разединителите към останалите намотки на същите трансформатори.

За различните напрежени системи на РУ са разработени унифицирани вторични схеми за блокировка. По-нататък блокировките са означени условно с буквите У (за работни разединители) и УВ (за вземателни разединители).

На фиг. 2-14 е съставена схемата за блокировка в открити РУ 110 кV с единична шинна система: а - поясняваща схема; б - блокировка на линия; в - блокировка на вземателен към събирателна шина. Обикновено прекъсвачите за 110 кV са с трифазно задвижване. Тук се прилагат само оперативни блокировки, които се извършват според в.2.3.1. Едновременно е показано захранване на схемите за блокировка в шината ВВ от общи шини ВБ (в съответствие с в.1.4).

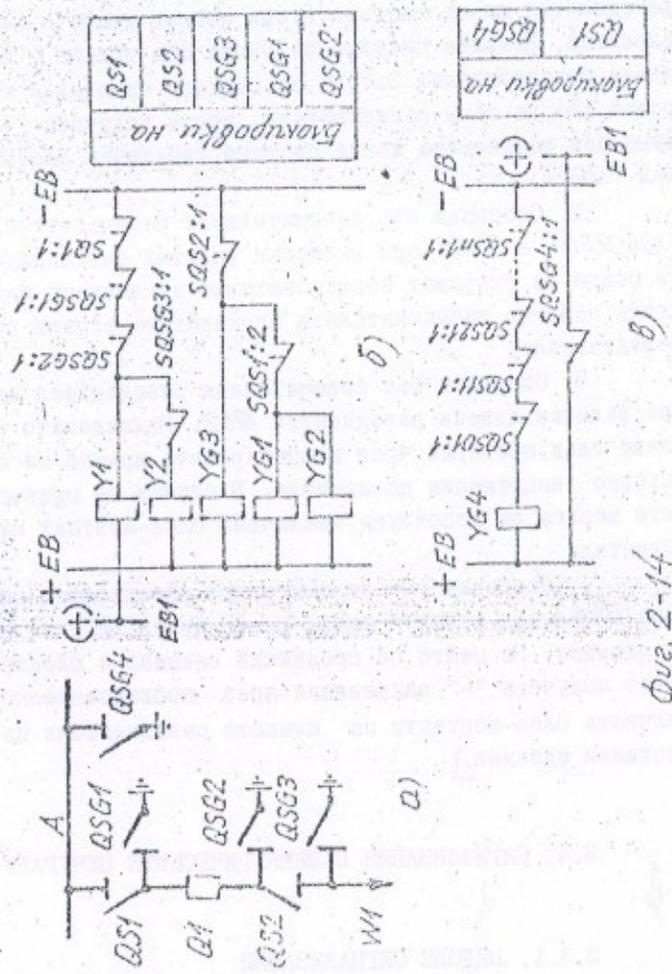

Фиг. 2-14

Блокировките не трябва да позволяват:

1. Операции с работните разединители QSG1 (шина) и QSG2 (линеен) при включен прекъсвач и при стационарно вземени външни участъци от двете страни на съответния разединител (апаратен блок и шинна система за шинния разединител, съответно апаратен блок и линия за линейния разединител). Тъй като прекъсвачът не се блокира, апаратният блок се разглежда като общ външен участък за двете

работни разединители. Затова в техните блокиращи вериги са включени последователно по един изключващ блок-контакт на прекъсвача, на заземителните разединители на апаратния блок и на заземителния разединител на съответния втори външен участък на работния разединител. Шинната система се явява общ външен участък за всички шинни разединители. Затова се създава специална шинка за блокировка ЕВ1 на тези разединители, която получава "+" захранване само при незаземена шинна система (изключен заземителен разединител QSG4).

2. Операции със заземителните разединители на апаратния блок QSG1 и QSG2 при включени работни разединители Q51 и Q52. За целта се свързват последователно изключващи блок-контакти на двата работни разединителя в блокиращите вериги на заземителните разединители.

3. Операции със заземителния разединител на линията QSG3 при включен линеен разединител Q52. Включването на разединителя става след проверка чрез диспечерските връзки за отсъствие на обратно напрежение по линията. В случая за прекъсване на блокиращата верига се използва изключващ блок-контакт на линейния разединител.

4. Операции със заземителния разединител на шинната система QSG4 при включен шинен разединител Q51 на коя да е монтажна единица. За целта се предвижда специална блокираща верига, която получава "-" захранване през последователно свързани изключващи блок-контакти на шинните разединители на всичките "7" монтажни единици.)

2.4. СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ И ПОДСТАЦИИ

2.4.1. ВИДОВЕ СИГНАЛИЗАЦИИ

Сигнализацията е част от сигналната подсистема за управление на електрическите централи и подстанции. Тя е автоматизирана и подава автоматично необходимите оптични и звукови сигнали. Участието на операторите се свежда до възприемане и спиране на действащите сигнали и запитване за получаване на допълнителни сведения.

Структурно сигнализацията се изгражда при спазване на следните общи принципи:

1. Източници на управляващи сигнали са командните ключове, сигналните устройства на комутационни апарати, крайните изключватели, датчиците, релетата, контактните измерителни апарати и др. Приемници на сигнали са оптичните и звуковите технически средства (сигнални лампи и релета, магнитни показатели, електрически сирени и звънци и др.). Най-често за междинни устройства се използват различните релета. Чертежът на електрическо свързване между източниците и приемниците на сигнали се нарича схема за сигнализация.

2. Сигнализацията подава еднозначни сигнали, които могат да постъпват едновременно или последователно. Тя има готовност за повторно действие и дава възможност за лесно възприемане и различаване на разнообразните сигнали.

3. Лампите с нажежаема жичка се употребяват широко за светлинни сигнали. Те имат малък срок на служба и ниска надеждност. За намаляване на последните от изгаряне на лампите се прилагат следните мероприятия: а) чрез последователно включени резистори се понижава приложеното напрежение към лампите с 10-20% от номиналното, с което се увеличава тяхната надеждност и се предотвратяват късите съединения при неизправностите им; б) при отговорни части на сигнализацията за надеждността и безопасността на технологичния процес се прилага резервиране на лампите, като се свързват паралелно по две сигнални лампи; в) когато сигналните лампи нормално не светят, се предвиждат устройства за тяхното периодично пробване.

По-нататък за опростяване на схемите се показва само по една сигнална лампа без последователен резистор и обикновено без устройство за пробване.

Сигнализацията в електрическите централи и подстанции може да се класифицира по следните признаци:

- 1) според функционалното предназначение: а) показваща (за положението); б) изборителна (за избор); в) за неизправностите, която от своя страна се разделя допълнително:
 - по вида на неизправностите; аварийна и предупредителна;
 - съгласно структурата на изпълнение: класическа и координатна;
- 2) в зависимост от обхвата предназначение: а) индивидуална;

б) участкова (групова); в) централна.

Командуващите технически съоръжения (комутационни и релуиращи апарати) са териториално разпръснати в електрическите

централи и подстанции (в РУ, машинните зали и различните нехове). Сигналното оперативно управление се осъществява обикновено от командните зали. Затова е необходимо операторите да имат следната информация: а) за положението на техническите съоръжения преди подаване на ръчна команда; б) за изпълнението на приложената команда.

За тази цел в електрическите централи и подстанции служи показващата сигнализация, която се излага подробно в т.2.4.2.

Избирателната сигнализация предава индивидуален светлим сигнал за избраната уредба, монтажна единица и апарат при изборно дистанционно командване (т.3.6). С това персоналът се уверява в правилността на избора преди подаване на оперативната команда. Беригите на сигналните лампи за избора се включват от контактите на съответните избирателни релета. Затова избирателната сигнализация се разглежда в т.3.6.

При неизправности в електрическите централи и подстанции задействува аварийната или предупредителната сигнализация. Аварийната сигнализация заработва при аварийно (автоматично) изключване на преливачите, а предупредителната - при всички останали неизправности на технологичния процес и на съоръженията. Двата вида сигнализация се поясняват в т.2.4.3 и 2.4.4.

Класическата сигнализация за неизправностите се изпълнява в два варианта: централизирана и децентрализирана (Л.12). При първия вариант всички индивидуални сигнали за неизправностите се съсредоточават върху специално сигнално табло, като се подреждат по вид на неизправностите или по тип на съоръженията. На едно поле от сигналното табло се разполагат 80-100 сигнала. В съвременните електрически централи и подстанции за всяка монтажна единица се случават средно 10-40 индивидуални сигнала. Когато монтажните единици достигнат 30, общият брой на сигналите възлиза на 300-1200 (Л.12). При това положение трудно се постига прегледност и бързо и точно възприемане на сигналите от персонала. Известно частично решение предлага класическата децентрализирана сигнализация, при която индивидуалните сигнали на отделните монтажни единици се разпределят върху техните командни табла и пултове в командните зали. Разпръснатостта на сигналите също затруднява работата на персонала. Затова при общ брой на сигналите над 500 се преминава към централна координатна сигнализация, която представлява качествено ново решение и отговаря на съвременните технико-икономически и естетични изисквания.

При централната координатна сигнализация индивидуалните сигнали за неизправностите се съсредоточават на сигнално табло, като се групират по принципа на модифицирана координатна система с различни координати. Тя позволява степенуване на сигналите по важност и дава възможност на персонала да вземе незабавни мерки за ликвидиране на съществени неизправности.

Най-разпространена е класическата сигнализация (вж. т.2.4.3 и 2.4.4). През последните години при големите електрически централи и подстанции се прилага централната координатна сигнализация, която се описва в т.2.4.5.

Индивидуалната сигнализация подава сигнали за отделни съоръжения, участъковата - за самостоятелни участъци (подобекти, уредби и монтажни единици), а централната - за цялата електрическа централа или подстанция.

2.4.2. ПОКАЗВАЩА СИГНАЛИЗАЦИЯ

446

Показващата сигнализация е с непрекъснато действие. Тя дава сведения на операторите за положението на комутационните и регулиращите съоръжения. Същата се изпълнява индивидуална оптична в две разновидности: а) апаратна - с магнитни показатели; б) светлинна - със сигнални лампи.


Източници на управляващи сигнали са блок-контактите на комутационните апарати, крайните изключватели и датчиците. Приемници на сигнали са магнитните показатели и сигналните лампи. Най-често се използват преки управляващи сигнали. Само в някои случаи се употребяват издирни устройства, изпълнявани с релета.

По-нататък се дават принципите на показваща сигнализация за преливачите, които са в сила и за разединителите.

Магнитните показатели се прилагат при показваща апаратна сигнализация за положението на разединителите с ръчно задвижване в закритите РУ 6-20 кV и при всички комутационни апарати с изборно командване в големите открити РУ 110-750 кV. Те се монтират на местата за съответните комутационни апарати в принципните схеми на таблата и пултовете в командните зали.

Магнитният показател съдържа (фиг.2-15,в) въртис, фланец, магнитна система, две намотки, пружина и въртяща котва, към която е закрепен бил чрез с черна линия. Фланецът може да бъде с кръга и с квадратна форма. Действието на магнитния показател е следното.

Според това коя от двете намотки е под напрежение, котвата се завърта наляво или надясно. Тогава черната или бяла заставка хоризонтално или вертикално и показва изключено или включено положение на комутационния апарат. При липса на оперативното напрежение, под действието на пружината, кивната се наклонява на 45° , с което контролира изправността на веригите;

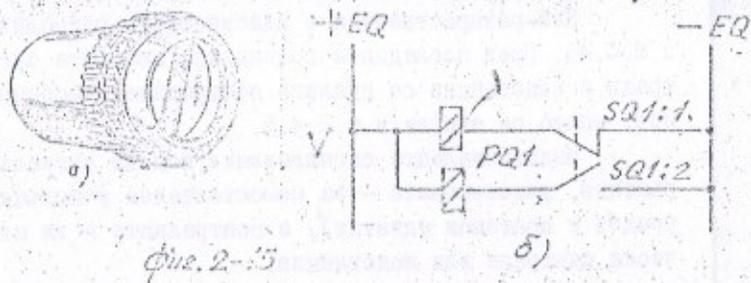

Фиг. 2-15

На Фиг. 2-15, б е дадена схемата на показващата сигнализация с магнитен показател. Оперативното напрежение към двете намотки на показателя се подава през два противоположни блок-контакта на прекъсвача. Захранването на схемата е пръвото нустрално от шините EQ (вж. Фиг. 1-1).

Применението на магнитните показатели се обуславя от следните фактори: а) те са прости, прегледни, надеждни и заемат малко място на таблата и пултовете; б) позволяват да се избегне прекъсването на командния шина със сигнални лампи; в) създават възможност да се разграничи показващата сигнализация за положението на разнотипни комутационни апарати (прекъсвачи и разединители), като се избере различен цвят на съответните магнитни показатели; г) осъществява непрекъснат контрол за изправността на захранващите вторични вериги.

Чрез последните години започват да се внедряват магнитните показатели със светлосигнали, които са разположени хоризонтално и вертикално. В зависимост от подаденото напрежение светват хоризонталните или вертикалните светлосигнали и показват изключено или включено положение на комутационния апарат.

Сигналните лампи се използват при показваща светлинна сигнализация за положението на комутационните апарати с индивидуално дистанционно командване. Те се вграждат в самите командни ключове или се монтират непосредствено до тях на таблата и пултовете в командните зали.

Показващата светлинна сигнализация за положението се състои от две части: а) индивидуални вериги на сигналните лампи към комутационните апарати; б) общо устройство за получаване на мигаща светлина. Връзките между двете части се изпълнява със светлинна жемна за мигаща светлина EP.

Светлинната сигнализация се класифицира по следните признаци:

- 1) според схемите на индивидуалните вериги: тъмна и светла;
- 2) по броя на сигналните лампи за един комутационен апарат: еднолампова и двулампова;
- 3) в зависимост от използвания команден ключ: с ключова със и без фиксирано положение;
- 4) съобразно устройствата за мигаща светлина: с релейни и с безконтактни (тиристорни) мигачи, като първите се разделят на еднорелейни и двурелейни, а двурелейните - на серийни и паралелни (вж. т. 1.5.3).


За изходна база по-нататък ще служи двуламповата показваща светлинна сигнализация, която се изпълнява със зелена (посочваща изключено положение) и червена (обозначаваща включено положение) лампи (вж. т. 1.1.1).

Мигачите се явяват общи устройства за цялата електрическа централи или подстанции. Те се захранват от шините за сигнализация (вж. Фиг. 1-1) или от събирателните (оперативните) шини за постоянно напрежение (Л. 4, 11, 32). Еднорелейните мигачи се устрояват при нустрална координатна сигнализация (Л. 23, 26), а двурелейните серийни мигачи - при класическа сигнализация в електрическите централи и подстанции. Затова последните ще се прилагат в схемите по-нататък.

Индивидуалните вериги на сигналните лампи се построяват при отчитане на двете възможни взаимни положения между командния ключ и комутационния апарат: съответствие и несъответствие. За целта във веригата на всяка светлинна лампа се свързват последователно два контакта на съответствие и несъответствие, получени чрез включването на подходящи контакти на ключа и блок-контакти на комутационния апарат. При това се въвежда допълнителен признак, който позволява бързо да се различават тези две взаимни положения. При съответствие сигналната лампа не светва (светва слабо) или свети с постоянна светлина (светла светла), а при несъответствие тя мига. Когато на сигналните лампи е ясно изразено, бързо се възприема от персонала и важи широко приложение в

схемите за сигнализация.

В електрическите централи се използват двуламповата светла схема за светлинна сигнализация, която се изпълнява чрез командно-квирани ключове с фиксирани положения тип ПХОВ и със серийен мигащ (фиг. 2-16). В горната част на схемата са показани индивидуалните вериги на лампите, които се захранват местно от шините за управление на съответните монтажни единици. Всяка лампа свързана

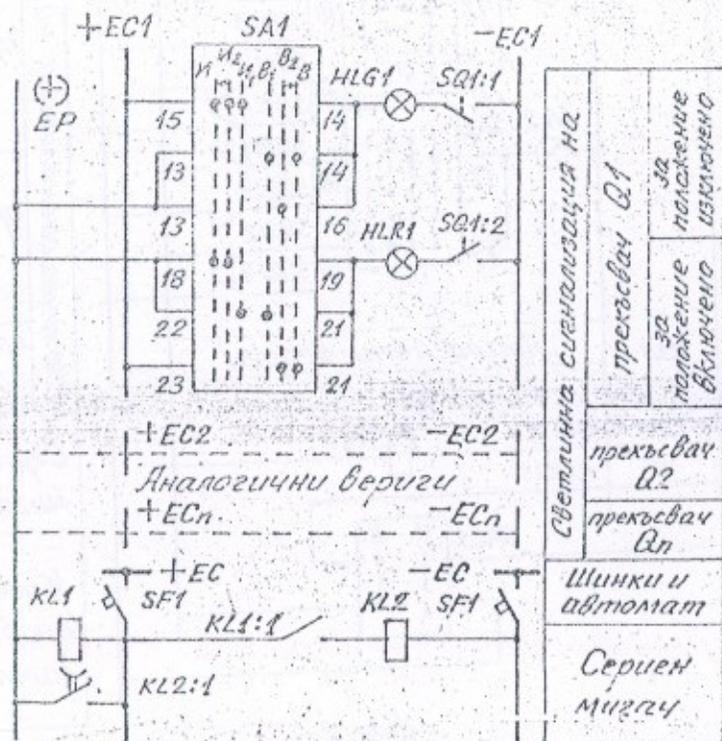

Фиг. 2-16

последователно с един блок-контакт на прекъсвача (изключващ със зелената лампа и включващ с червената лампа) и два клона на съответствие и несъответствие, образувани от подходящи контакти на командния ключ. В случая са употребени по три контакта на ключа; поради липса на необходимите два, в неговата електрическа схема. Клоновете на съответствие се свързват към "+" на шината за управление, а тези на несъответствие - към шината на мигаща светлина. При положение на съответствие една от двете лампи свети

с постоянна светлина, а при несъответствие мига (при изключен прекъсвач - зелената, а при включен - червената).

Серийният мигащ е посочен в долната част на схемата. Той нормално не работи и се пуска в действие само при създаване на несъответствие между положението на ключа и прекъсвача на дадена монтажна единица. Например, при завъртане на първия ключ в положение В₁ (предварително включено) се получава несъответствие спрямо съответния прекъсвач. Първата зелена лампа се превключва към шината за мигаща светлина. С това серийният мигащ заработва (вж. т. 1.5.3). Той подава пулсиращи сигнали към същата лампа и тя преминава към мигаща светлина.

Мигането на сигналните лампи е указание за положение на несъответствие. Снемането на мигащата светлина става индивидуално чрез ръчно привеждане на командния ключ в положение на съответствие с прекъсвача. С това лампите се свързват към "+" на шината за управление и започват да светят равномерно.


През последните години в големите електрически централи, в техни подобекти без постоянен персонал и в телемеханизираните електрически подстанции се прилага двуламповата светла схема за светлинна сигнализация с ключове без фиксирани положения (фиг. 2-17). Схемата е построена с ключ тип ПМОВ. Тя е аналогична на фиг. 2-16 със следната разлика в индивидуалните вериги. Командните ключове са без фиксирани положения и не могат да се използват в схемите за сигнализация. Затова се прибегва към фиксиране на подадената команда с ключа чрез специално двунамотачно дупозиционно реле за фиксиране. То преобразува кратковременно подаваните команди в продължителни.

Клоновете на съответствие и несъответствие на сигналните лампи се създават чрез подходящи контакти на релето за фиксиране и блок-контакти на прекъсвача.

При командно-квирани ключове с фиксирани положения може да се приложи едноламповата светла или тъмна схема за светлинна сигнализация. За положението на комутационния апарат се съди по оптичното състояние на сигналната лампа и положението на ръкохватката на ключа. Когато лампата не свету (тъмна схема) или свети с постоянна светлина (светла схема), има положение на съответствие между ръкохватката на ключа и апарата. Обратно, когато лампата мига, наличие е несъответствие.

Едноламповата светла схема се получава от фиг. 2-16. Премахнат се двете сигнални лампи и техните клоновете на съответствие

мигач и лампата започва да мига. Положението на комутационния апарат се определя по зъмохватката на ключа при ступане на оптичното състояние на лампата.

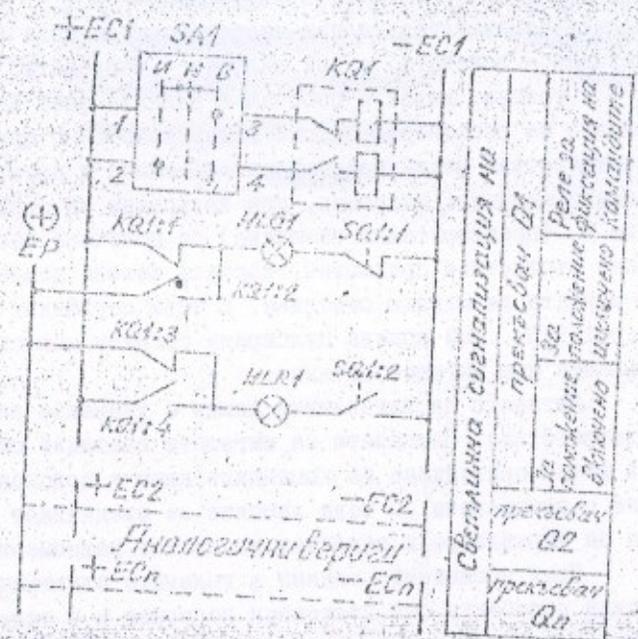


Фиг. 2-17

и несъответствие се свързват паралелно. За целта двете вериги идват от блок-контактите на превозвача се съединяват в една точка, зад която се включва последователно сигналната лампа. При единствена тъмна схема обичайно горните на съответствие (контактите на командния ключ, прикрити към "+" шинки за управление). Лампата се освещава следващо последователно само с два паралелни ключа на несъответствие, образувани от разнотипни контакти на ключа и блок-контакти на превозвача.

В електрическите подстанции се употребява едноламповата тъмна схема за светлинна сигнализация с командно-квотиращи ключове тип SA2 и със серийен мигач (Фиг. 2-18).

Сигналните лампи са прикрити към шинката за мигаща светлина. Ограничаването на индивидуалните вериги е прието централно чрез шинки SA. При положението на съответствие двете ключа се приключват (единият от контакти на ключа, а другият от блок-контакти на превозвача) и лампата не свети. При създаване на несъответствие в зъмбара единият от ключа, пуска се серийният

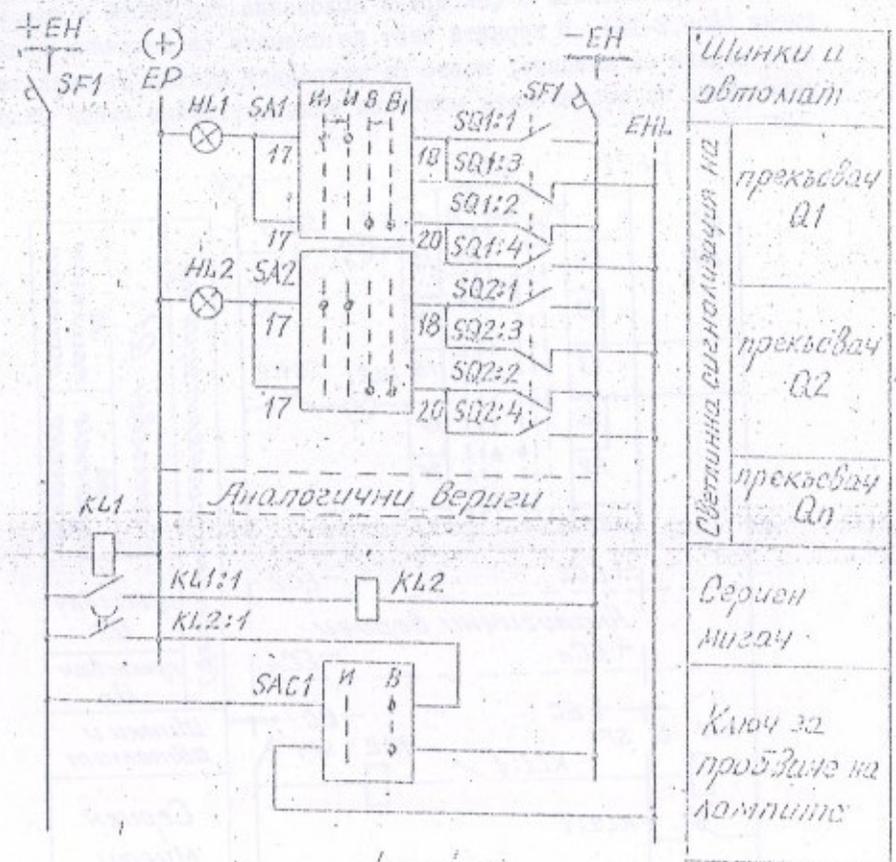

Фиг. 2-18

Сигналните лампи при тъмна схема на светлинна сигнализация не светят в нормално положение на съответствие. Затова е необходим периодичен контрол за тяхната изправност чрез пробване на лампите, който може да се извърши индивидуално и централно. Индивидуалното пробване на всяка лампа става при приключване на командния ключ в несъответствие с положението на комутационния апарат, което още не се прилега. Централното пробване на сигналните лампи се осъществява с помощта на двупозиционен пакетен ключ SA1, шинки за пробване на лампите ENL и приумножени блок-контакти на комутационните апарати. Те посъ-

Волява едновременно пробране на всички сигнални лампи в полсе-
ние на съответствие между ключовете и комутационните апарати.

Двуламповата светла схема изисква по две сигнални лампи на всеки комутационен апарат, които непрекъснато съществат, бързо изгарят, преобразоват електрическа енергия и претрупват командни-
те табла и пултове. За сметка на това схемата е много прегледна, позволява индивидуално да се контролира изправността на командни-
те вериги (вж. т. 2.4.4) и сигналните лампи не се нуждаят от кон-
трол. За повишаване на трайността на лампите и за икономия на електрическа енергия на някои подобекти се предвижда ключ за централно изключване на сигналните лампи (вж. т. 3.1.3).

Двуламповата тъмна схема е много проста. Тя изисква само по една сигнална лампа на всеки апарат, които нормално не свети.

Показващата сигнализация за положението на нерегулируеми задвижки се изпълнява чрез сигнални лампи, които се включват от крайни изключватели. За целта при регулируемите задвижки и при сдвовете трансформатори се прилагат седсина или логометри (ж. 9, 10).

148

2.4.3. АВАРИЙНА СИГНАЛИЗАЦИЯ

Източници на кратковремени или продължителни управляващи сигнали са блок-контактите от сигналните устройства на прекъсвачите, а приемници - електрическите сирени. Обикновено приемниците използват косвени продължителни сигнали, които се преобразуват чрез междинни релейни устройства.

Аварийната сигнализация на прекъсвачите е обща звукова и има дискретно действие. Звуковият сигнал привлича вниманието на оператора, който открива изключения прекъсвач по индивидуалната показваща сигнализация за положението. В съвременните електрически централи в подстанци е прякото аварийна сигнализация да действува само при аварийно (автоматично) изключване на прекъсвачите. Автоматичното включване на прекъсвачите не води до аварийна аварийна сигнализация, тъй като то е предосту-
вано от автоматично изключване на същите (при АИВ) или на други (при АВР) прекъсвачи.

Всяка аварийна звукова сигнализация се състои от две части: а) индивидуални звукови вериги на прекъсвачите; б) общо устройство за получаване на звуков сигнал. Връзката между двете

части се осъществява чрез специална шинка за аварийна звукова сигнализация ЕНА. За подаване на общ аварийен звуков сигнал се използва електрическа сирена, която представлява основен елемент на общото устройство и се монтира на сигналното табло.

Аварийната звукова сигнализация може да се класифицира така:

- 1) според начина за спиране на звуковия сигнал: с индивидуално (местно) и с централно спиране на звука;
- 2) в зависимост от методите за централно спиране на звуковия сигнал: с ръчно и с автоматично спиране;
- 3) по типа на блок-контактите на прекъсвачите в индивидуалните вериги: с импулсен и с изключващ блок-контакт на прекъсвачите;
- 4) съгласно вида на командните ключове: с ключове без и със фиксирани положения.

Индивидуалните вериги се построяват на принципа на съответствие между командния ключ (релето за фиксация) и прекъсвача. За целта се свързват последователно аварийен и при нужда сигнален контакт на командно-квитиращия ключ, които са затворени едновременно само в положение "включено". Аварийният контакт блокира схемата при подаване на оперативни команди за включване и изключване с ключа, а сигналният - при автоматично включване на прекъсвача.


Общото устройство преобразува подаваните сигнали в продължителни и независими от сигналите в индивидуалните вериги.

Продължителното действие на звуковия сигнал след неговото възприемане е нежелателно. Той смущава работата на персонала, който трябва да взема бързи и правилни решения. Затова е необходимо да се спре централно звуковият сигнал с готовност за ново действие, като се запази индивидуалната показваща сигнализация за положението до ликвидиране на последствията от аварийното изключване на прекъсвачите. На тези изисквания най-добре отговаря схемата с централно спиране на звуковия сигнал, което се осъществява ръчно чрез бутон за спиране или автоматично с реле за време. В нашата практика се използва предимно ръчното спиране на звука.

На фиг. 2-19 е дадена схемата за аварийна звукова сигнализация с централно ръчно спиране на звука, с повторност на действието, с импулсен блок-контакт на прекъсвачите и с командно-квитиращи ключове тип SM2, която се среща главно в електриче-

смето блоковете.

Във всяка индивидуална верига за пускане на звуковия сигнал са свързани последователно по един импулсен блок-контакт на прекъсвача и два контакта на ключа: аварийният 9-10 и сигналният 15-16. Повечето свързани прекъсвачи на плоски непрекъснати имат специален импулсен блок-контакт за аварийно звукова сигнализация (вж. т. 1.4.3).

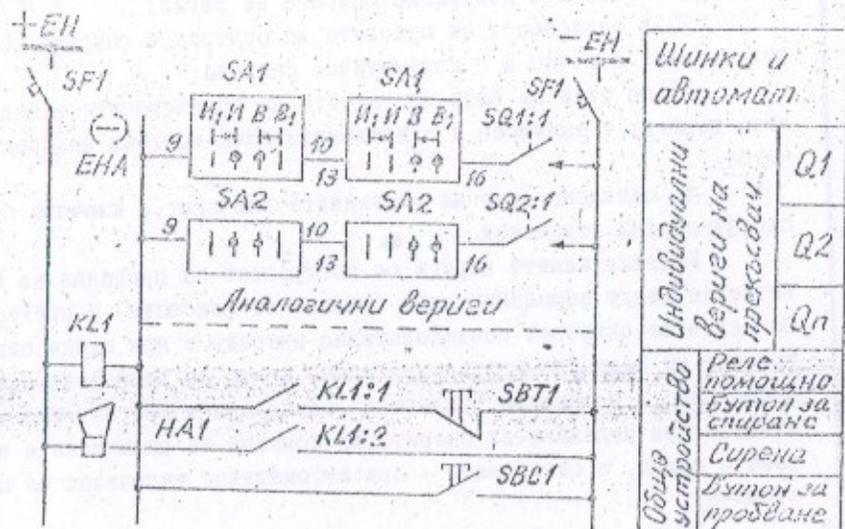

Фиг. 2-19


Общото устройство съдържа едно помощно реле KLI с два контакта, два бутона и сирена. Действието на схемата е следното. При аварийно изключване на даден прекъсвач, например $Q1$, се създава готовият импулсен блок-контакт, който подава "-" чрез шинката ЕН на релето. То задействува и се самозадържа чрез контакта $KLI:1$, с който кратковременият сигнал се превръща в продължителен. С контакта $KLI:2$ се включва сирената. Спирането на звуковия сигнал става централно чрез бутона $SBT1$, който деблокира релето и схемата се връща в изходно положение с готовност за ново действие. Изправността на общото устройство се проверява периодично чрез бутона $SBC1$.

Тази схема може да се използва и в координираните ключове тип ПМОФ и КМФ.

На фиг. 2-20 е показана схемата за аварийно звукова сигна-

лизация с изключващ блок-контакт на прекъсвачите и с командно-квитирач ключ тип ПМОФ, който се използва предимно в електрическите централи.

В индивидуалните вериги са свързани последователно по един изключващ блок-контакт на прекъсвача и два контакта на ключа: аварийен 1-3 и сигнален 17-20. Ключът тип М2 не може да се използва, защото в положение "предварително включено" неправилно се пуска аварийният звуков сигнал.

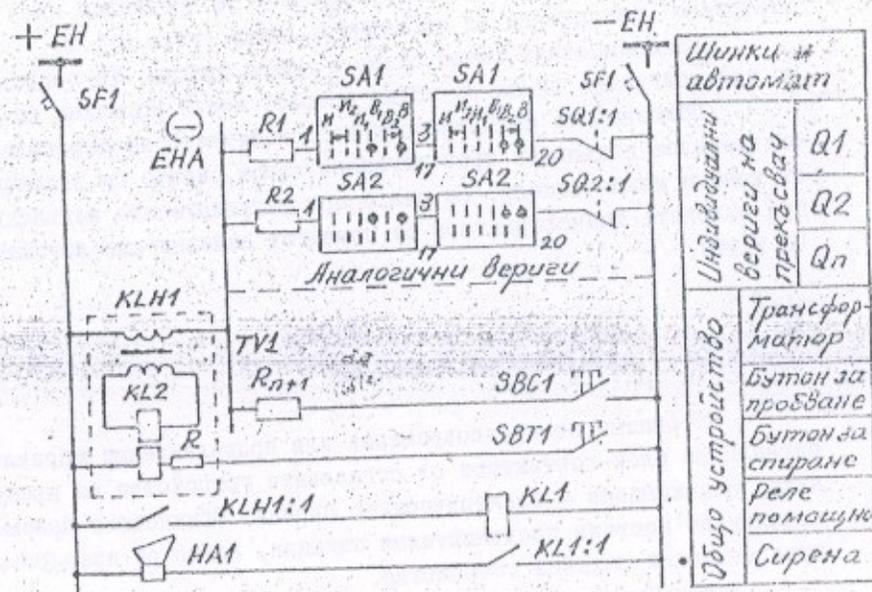

Фиг. 2-20


Общото устройство съдържа реле за импулсна сигнализация KLI , помощно реле KLI , сирена $HA1$, два бутона и резистор. В релето KLI са вградени трансформатор за напрежение $TV1$, поляризовано помощно реле KLI и резистор R . Чрез релето KLI продължителният сигнал от индивидуалните вериги, на прекъсвачите се преобразува в кратковременен и след това в продължителен, независим, който се подава към сирената.

Общото устройство действа по следния начин. При аварийно изключване на прекъсвач чрез първичната намотка на трансформатора $TV1$ протича постоянен ток. В процеса на увеличаване на тока вля-

вторичната намотка се индутира в.д.н. Поляризованото реле заработва и чрез помощното реле пуска сирената. Спирането и пробаването на звуковия сигнал става с посочените два бутона. Поляризованото реле е необходимо, за да се избегне грешното функциониране на схемата при квитиране на ключа от положение "включено" в положение "изключено", т.е. при намаляване на тока във веригата.

За да се получи готовност на схемата за повторно действие до квитиране на ключа в положение "изключено", са въведени допълнителните резистори R_1, R_2, \dots, R_n . Благодарение на тях токът през първичната намотка на трансформатора ТТ1 нараства при аварийно изключване на друг прекъсвач. Тази схема позволява да се получи звуков сигнал при съвпадение по време на аварийно изключване до 20 прекъсвача. За повишаване на чувствителността на устройството се прилага двутактова усилвателна схема с транзистора, която се включва между трансформатора и двете намотки на поляризованото реле (Л.1,20). При квитиране на ключа в положение "изключено" схемата се връща в изходно положение.

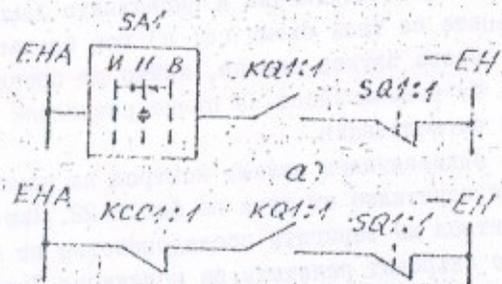Когато се използват ключове без фиксирани положения (например ИМО), се прилага схемата за аварийна звукова сигнализация от фиг. 2-20 със следната разлика в индивидуалните вериги (фиг. 2-21, в). Вместо двата контакта на командно-квитиращия ключ се свързват последователно контакт на ключа, затворен в положение "неутрално", и включващ контакт на релето за фиксация. При малко-



в)
б)
Фиг. 2-21

габаритни ключове без фиксирани положения тип МКВ контактът на ключа се заменя с изключващ контакт на релето за команда "включено" КСС1 (фиг. 2-21, б).

2.4.4. ПРЕДУПРЕДИТЕЛНА СИГНАЛИЗАЦИЯ *146*

Източници на кратковременни и продължителни предупредителни сигнали са релетата, детчиците, електроконтактните измерителни апарати и др., а приемници - електрическите звънци и сигналните лампи и релета. Предаването на сигналите между източниците и приемниците става чрез релейни междинни устройства.

Предупредителната сигнализация на електрическите централи и подстанции действа дискретно при следните по-характерни неизправности: 1) претоварване и повишаване на температурата на охлаждащата среда при синхронните генератори и компенсатори и силовите трансформатори и автотрансформатори; 2) липса на постоянно, изправено и променливо оперативно напрежение; 3) земни съединения в системата за постоянно и изправно оперативно напрежение и в мрежите с малък ток на земни съединения; 4) повреди на напрежителните вериги за релейни защиты; 5) неизправности на веригите за управление; 6) напълнофазни режими на прекъсвачите с пофазно задвижване; 7) задействане на релейната защита и системата автоматика; 8) понижаване на налягането на въздуха в резервоарите на въздухоструйните прекъсвачи и в компресорните уредби и др.

Предупредителната сигнализация се изгражда от следните две части: а) обща звукова; б) индивидуална оптична.

Общата звукова част е с повторимост на действието и бива със и без централно спиране на звука. Тя има две съставки: а) индивидуални пускови вериги; б) общо устройство за звуков сигнал. Връзката между двете съставки се осъществява чрез специална линия за звукова предупредителна сигнализация ВПР. Звуковият сигнал се подава от електрически звънци, които е основен елемент на общото устройство, има различен тон от аварийния сигнал и се монтира на сигналното табло.

Индивидуалната оптична част се изпълнява в два варианта: а) светлинна - със сигнални лампи; б) релейна - със сигнални релета. Първият вариант се прилага предимно при релейните електрически централи и подстанции, а вторият - в останалите случаи.

За индивидуалната оптична част е желателно да има три

състояния: нормално (липса на неизправност), предупредително (поява на неизправност) и напомнящо (възприета неизправност от оператора). Съдите се реализират при светлиния и релейния вариант чрез различни позиции на сигналните лампи и диференцирани цветове на клепачите (блинкерите) към сигналните релета, както следва: 1) без светлина (черен цвят на клепача към релето); 2) мигаща светлина (червен цвят на клепача); 3) равномерна светлина (бял цвят на клепача).


Трите положения на клепачите към сигналните релета се постигат по конструктивен път, а не сигналните лампи - чрез усложняване на схемите (Л. 23, 28). В нормално състояние клепача на релето е с черен цвят. При поява на неизправност клепача пада с червен цвят. Когато се натисне вграденият бутон в релето, клепача остава с бял цвят и показва възприета съществуваща неизправност.

Звуковата част на предупредителната сигнализация може да изпълни аналогично на аварийната сигнализация (фиг. 2-19 и 2-20), като в индивидуалните пускови вериги се свържат контактите на съответните сигнали (помощни) релета. Първата схема се предпочита при сигнални релета с импулсен контакт, а втората - при сигнални лампи. На фиг. 2-20 сигналните лампи могат да се включат в индивидуалните вериги вместо резисторите, а на фиг. 2-19 те се захранват чрез допълнителен контакт на индивидуалните релета.

Предупредителната сигнализация се пуска и при неизправността на вторичните вериги за командване, сигнализация и блокировка. Принципно съществуват два вида контрол на вторичните вериги: общ и индивидуален. От своя страна индивидуалният контрол бива светлинен и звуков.

На фиг. 2-22 е показана схемата с индивидуален светлинен контрол на веригите за командване, която се изпълнява с ключ К.О.В. в електрическите централи: 1 - команди за включване; 2 - команди за изключване. За целта се използват двете лампи за индивидуално показваща светлинен сигнализация за положението. Те се свързват последователно в командните вериги, т.е. през се комбинират от схемите на фиг. 2-6 и 2-16, като се съобразява фиг. 2-4. Сигналните лампи в новополучената схема имат две предназначения: сигнализация за положението и контрол на командните вериги. Те се свързват чрез два противоположни блок-контакта на прекъсвача и затова се контролира само командната верига за следващата операция. Когато тази верига е в изправност, нормално състояние (при съответствие) или мига (при несъответствие) една от

двете лампи. При неизправности на командните вериги двете лампи гаснат.

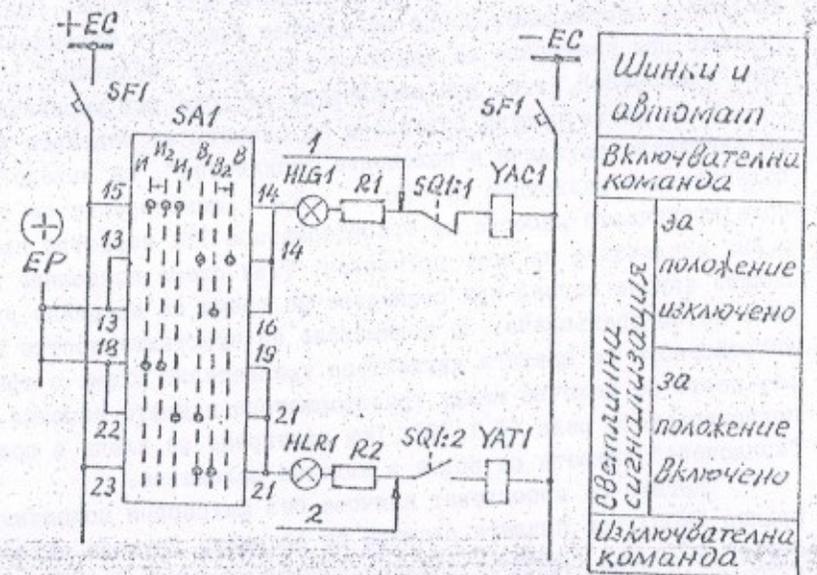


Фиг. 2-22

Последователно на сигналните лампи са свързани добавъчни резистори, за да се избегне грешното задействане на командните електромагнити при къси съединения в сигналните лампи.

Недостатъците на тази схема са: а) при прекъсване на командните вериги липсва звуков сигнал, който да привлече вниманието на оператора; б) невъзможност за пълно разделяне на веригите за командване и сигнализация.

Схемата с индивидуален звуков контрол на командните вериги се отличава незначително от тази на фиг. 2-22. Вместо сигналните лампи за контрол на веригите последователно на командните електромагнити се свързват релетата за положението "включено" КQС1 и "изключено" КQТ1 (фиг. 2-23). При изправност на командните вериги едно от двете релета е под напрежение, а при неизправност двете релета остават без захранване. Затова във веригата за подаване на предупредителен сигнал (общ звуков и индивидуален светлинен) се свързват последователно по един изключващ контакт на двете релета. За да се избегне грешното пускане на сигнализацията при превключване на прекъсвача, контактите на релетата

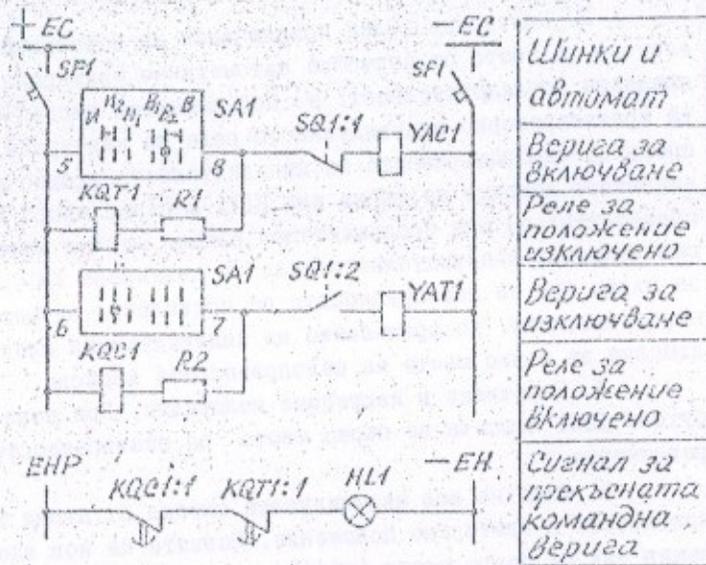

Фиг. 2-23

имат заключение при затваряне. Тук се приема, че общото устройство за звуков сигнал е изпълнено според фиг. 2-20, като лампите за индивидуален светлинен контрол са присъединени в индивидуалните пускови вериги на мястото на резисторите.

Схемата с индивидуален звуков контрол се употребява в електрическите централи. Тя позволява пълно отделяне на веригите за командване и сигнализация. При нея показващата и аварийната сигнализация се изпълняват с контакти на двете релета за положение "изключено" и "включено" вместо блок-контакти на прекъсвача.

В електрическите подстанции се използва общият контрол на веригите за командване и сигнализация на отделните монтажни единици. Той се осъществява чрез сигнално реле с падащи клане, което пуска общия звуков предупредителен сигнал и подава индивидуален оптичен сигнал.

Големите електрически централи и подстанции имат значително количество електрически уреди и монтажни единици, които се разделят на няколко участка. За бързо намиране на индивидуален оптичен сигнал се организира сигнализация с централно осведомяване за участъка, в която се е появила неизправността. В някои командни зали се предвиждат допълнително участъкови

осведомятелни табла за вида на сигналите. Следователно тук всяка неизправност се съпровожда със (Л.4,10,32): а) звуков сигнал; б) централен светлинен сигнал за номера на участъка; в) участъков светлинен сигнал за вида на сигнала; г) индивидуален светлинен сигнал.

При разпределителни електрически подстанции на домашно дежурство структурата на показващата, аварийната и предупредителната сигнализация се запазва, като се предвижда допълнително: а) възможност за централно изключване на светлинните сигнали; б) звуковият сигнал се превключва за подаване в жилището на дежурния.

2.4.5. ЦЕНТРАЛНА КООРДИНАТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ 148


Според техническите средства, с които се изпълнява, централната координатна сигнализация за неизправностите бива:

- 1) релейна, която се среща в два варианта: а) с двунамотачни релета; б) с едноточачни релета;
- 2) безрелейна, прилагана в две модификации: а) с интегрални схеми; б) с микропроцесори.

В електрическите централи и подстанции се употребява релейната централна координатна сигнализация. Вариантът с двунамотачни релета се доставя от ГДР, а този с едноточачни релета е българско производство. На фиг. 2-24 е дадена блоковата схема на релейната централна координатна сигнализация: а - сигнално табло; б - релейни шкафове. Всички индивидуални сигнали за неизправностите се разполагат само върху едно сигнално табло (поле) с размери 1000/800 mm, което се захранва с две оперативни непрекъснати: постоянно 60 V и променливо 220 V. Сигналите се трансират по принципа на модифицирана координатна система с три основни координати:

- 1) абсциса: тип на монтажните единици А, В, С, ... (например: А - изводи 400 kV, В - изводи 220 kV, С - изводи 110 kV и т.н.);
- 2) първа ордината: вид на неизправностите I, II, III, ... (например: I - аварийно изключване на прекъсвач, II - липса на постоянно оперативно напрежение, III - високо налягане на състояния въздух и т.н.);
- 3) втора ордината: място на неизправностите 1, 2, 3, ... (например: 1 - поле № 1; 2 - поле № 2; 3 - поле № 3 и т.н.).

Вдясно до всеки вид неизправности се намират бутони за

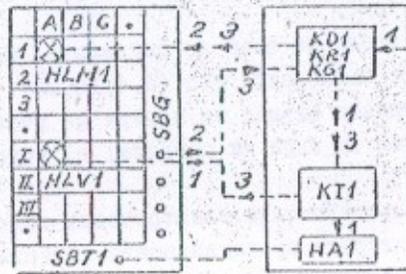

Фиг. 2-24

запитване *SBG*. На таблото са вградени общи бутони за централно ръчно спиране на звуковите сигнали и за пробване на сигналните лампи (не са показани на фиг. 2-24), които могат да се монтират на командния пулт за изборително управление (вж. т. 3.6).

Всички неизправности се сигнализират с общ звук и индивидуален светлинен сигнал. Неизправностите са разделени на две групи. Първата обхваща аварийно изключване на прекъсвачите и отговаря на аварийната сигнализация. Втората включва всички останали неизправности и съответствува на предупредителната сигнализация. Звуковият сигнал за неизправностите от първа група се подава от електрическа сирена, а за тези от втората - чрез звънци.

Функционалното действие на блоковата схема на централната координатна сигнализация ще се проследи при поява на първи сигнал за първи вид на неизправностите от първо място на колона А.

1. Вход на индивидуален сигнал 1. Той задействува индивидуалното входно реле *KD1*, което се самозадържа и захранва груповото реле *KI1*, включващо съответния звуков сигнал *ИМ* (електрическа сирена или звънец) и лампата за първи вид на неизправността *HLV1* с мигаща светлина.

2. Запитване. При едновременна поява на повече от една неизправности операторът има възможност да предвиди техния вид и да открие мястото на тежките неизправности чрез запитване. С натискане и задържане на бутон за първи вид на неизправността *SBG1* (сигнал 2) се электроснабдява индивидуалното реле за запитване *KQ1*, което пуска лампата за първо място на неизправността *HLM1* с мигаща светлина.

3. Квотиране. След приключване на запитването бутонът се спуска, с което се извършва автоматично квотиране (сигнал 3) в следната последователност: а) при моментен входен сигнал заработва кратковременно индивидуалното реле за квотиране *KRI*, което прекъсва самозадържането на индивидуалното входно реле *KD1* и се изключват лампите за първи вид *HLV1* и първо място *HLM1* на неизправността; б) при продължителен входен сигнал задействува и се самозахранва индивидуалното реле за квотиране *KRI*, като лампата за първи вид на неизправността се превключва от мигаща на равномерна светлина, до прекъсване на индивидуалния входен сигнал, а лампата за първо място на неизправността изгасва.

4. Запитване в квотирано положение. При ново натискане на бутона *SBG1* лампата за първо място на неизправността *HLM1* светва равномерно.

5. Вход на нов индивидуален сигнал от първи вид на неизправността в квотирано положение. Появата на нов входен сигнал от същия вид от друго място (например, второ) води до превключване на лампата *HLV1* от равномерна на мигаща светлина. При запитване лампата за първо място на неизправността *HLM1* се пуска с равномерна светлина, а тази за второ място *HLM2* (не е показана на фиг. 2-24) - с мигаща светлина. С това сигнализацията позволява да се различават възприетите (старите) от невъзприетите (новите) неизправности.

Гелсйната централна координатна сигнализация позволява да се подават 2-3 хил. индивидуални сигнала, които са разположени компактно, функционално и предпадно за бързо ориентирание на операторите. Затова тя спомога за повишаване на нивото на техническа експлоатация при големи електрически централи и подстанции.

10

Глава трета

ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ

3.1. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МАЛОМАСЛЕНИ ПРЕКЪСВАЧИ С ТРИФАЗНО ПРУЖИНО ЗАДВИЖВАНЕ

3.1.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

154

Маломаслените прекъсвачи с трифазно пружино задвижване имат най-широко приложение в електрическите централи и подстанции. Към тях спадат всички български, съветски и немски прекъсвачи тип А, МАО, ВМІ и 5С1. Техните задвижвания са общи за трите фази и имат непреко действие. Всяко задвижване съдържа включваща и изключваща пружина с принадлежащите им задържащи механизми, електродвигател с редуктор и командни електромагнити.

Включващата пружина е спираловидна или цилиндрична. Тя се натяга след всяко включване на прекъсвача чрез електродвигател на постоянно напрежение, който се командува автоматично чрез краен изключвател на задвижването. Ръчното зареждане на включващата пружина се прилага само при неизправности на вторичните вериги за задвижване и в малки РУ (трансформаторни постове и възлови станции). При включване на прекъсвача енергията на включващата пружина се изразходва за затваряне на неговите контакти и за опъване на изключващата пружина.

Командните електромагнити на задвижването са с малка мощност и служат за освобождаване на задържащите механизми на включващата и изключващата пружина. Затова при тези задвижвания има опасност от непълно завършване на операцията с прекъсвачите. При недостатъчна продължителност на командите електромагнитите не успяват да освободят задържащите механизми на пружините и операцията не се извършва, но заплахата за самия прекъсвач не съществува. Обратното, когато командите имат удовлетворителна трайност, електромагнитите действат задържащите механизми, пружините се свикват и желаните манипулации с прекъсвача се реализират

докрай.

Под недостатъчна продължителност на командата се разбира снемане на същата преди завършване на желаната операция с прекъсвача. Такива случаи се получават при неопитност на оператора, разрегулиране и нагаряне на контактите на командния ключ и др. Подаването на кратковременни команди не води до повреди на маломаслените прекъсвачи. Затова не се предвиждат никакви допълнителни мерки за пълно завършване на манипулациите. Това позволява значително да се опростят техните схеми за дистанционно командване.

3.1.2. УПРАВЛЕНИЕ С КОМАНДНО-КВИТИРАЩИ КЛЮЧОВЕ

155


1. С командно-квитиращ ключ тип SM2. На фиг. 3-1 е дадена схемата за дистанционно управление на маломаслен прекъсвач за напрежение 10 и 20 kV чрез немския ключ тип SM2, който се прилага в електрическите подстанции. Тя се състои от две части: командна (горна) и сигнална (долна).

Захранването на командната част става чрез автомат. Избрано е пряко дистанционно командване. Блокировката срещу многократно включване и изключване на прекъсвача е осъществена чрез релето KBS1 с една напренителна намотка. Приет е общ контрол на командните вериги посредством сигналното реле KH1 с импулсен контакт. Предпочетена е едволамповата тъмна схема на показваща светлинна сигнализация за положението на прекъсвача. Аварийната звукова сигнализация е построена с импулсен блок-контакт Sqi:7 на прекъсвача. Посочена е възможността за централно пробване на сигналната лампа чрез шинката ENL.

Работата на схемата при различни положения на ключа и прекъсвача е следната.

а. Изключено положение (посочено на фиг. 3-1). Когато ключът и прекъсвачът са изключени, има съответствие. Сигналната лампа не свети, тъй като последователно свързаните с нея два паралелни ключа са прекъснати (горният - от блок-контакта 5Q1:3 на прекъсвача, а долният - от контакта 17-20 на ключа). Включващата пружина е натегната от електродвигателя M1.

б. Ръчно дистанционно включване. При приключване на ключа в положение В (предварително включено) неговият контакт 17-20 се затвара. С това сигналната лампа започва да мига и показва несчет

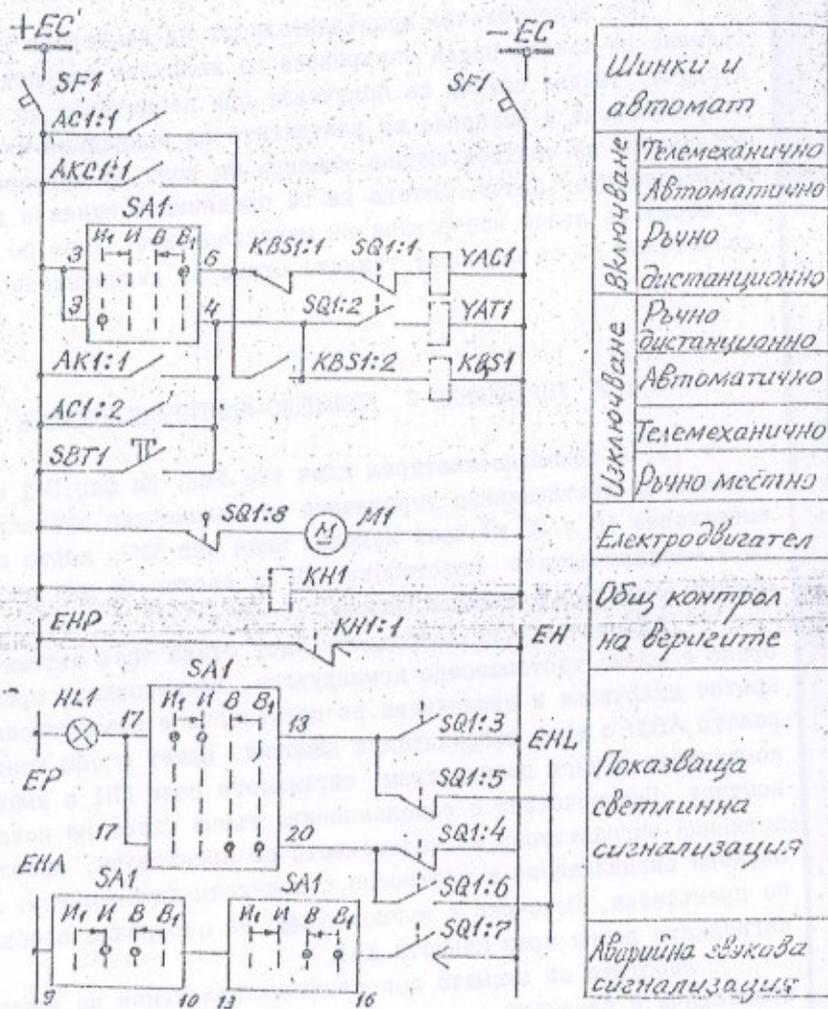

Фиг. 3-1

Шинки и автомат	
Включване	Телемеханично
	Автоматично
Изключване	Ръчно дистанционно
	Ръчно местно
Електродвигател	
Общ контрол на веригите	
Показваща светлинна сигнализация	
Аварийна звукова сигнализация	

вотствие. С подаване на включвателна команда (положение В₁) чрез контакта 3-6 на ключа се прилага напрежение към електромагнита за включване УАС1. При достатъчна продължителност на командата той освобождава включващата пружина, която включва трите фази на прекъсвача и натига изключващата пружина. Посредством крайния изключвател на задвижването SQ1:8 се пуска електродвигателя за навиване на включвателната пружина. Сигналното устройство на прекъсвача превключва. Чрез блок-контакта SQ1:1 се прекъсва включвателната команда, а с SQ1:4 се прекратява мигащата светлина на лампата. Това е указание за изпълнение на командата, която може да бъде снета. Във включено положение е надпис съответствие между ключа и прекъсвача и лампата не свети.

в. Автоматично и телемеханично включване. При включване на прекъсвача от системната автоматика и телемеханиката пристичат описаните по-горе гресеси. Чрез блок-контакта SQ1:3 на прекъсвача се пуска сигналната лампа да мига. Това е индикация за несответствие между ключа и прекъсвача. За положението на прекъсвача се съди по ръкохватката на ключа, който е изключен. Следователно прекъсвачът е включен. За снемане на мигащата светлина е необходимо ключът да се приведе ръчно в съответствие с прекъсвача (във включено положение В).

г. Автоматично и ръчно местно изключване. При изключване на прекъсвача от релейната защита или чрез бутон се създава несответствие. С блок-контакта SQ1:7 се пуска аварийният звуков сигнал, а чрез SQ1:4 се включва веригата на сигналната лампа и тя започва да мига. Спирането на мигащата светлина става с ръчно завъртане на ключа в изключено положение И.

При ръчно дистанционно изключване на прекъсвача настъпват аналогични явления, които могат лесно да се проследят по схемата.

Когато се прекъсне оперативното напрежение в командната част на схемата, сигналното реле КН1 пуска предупредителната звукова сигнализация и подава индивидуален оптичен сигнал с надпис [клапа].

2. С командно-квитирац ключ тип ПШОВФ. На фиг. 3-2 е показана схемата за дистанционно управление на маломаслен прекъсвач за напрежение 10 и 20 kV с командно-квитирац ключ тип ПШОВФ, която се среща в електрическите централи. Тя се захранва чрез автомат. Прието е релейно дистанционно командване. Избрания е двуламповата схема на показваща светлинна сигнализация за положението на прекъсвача, в която сигналните лампи служат за индивидуален светлин-

ней контрол на командните вериги. Затова веригите за командване и за сигнализация са взаимно свързани в една обща схема. Аварийната звукова сигнализация е изпълнена с изключващ блок-контакт SQ1:3 на прекъсвача. Блокировката срещу многократно включване и изключване е осъществена чрез двунамотачно реле KBS1 с токова и напрежителна намотка.

Веригата на зелената сигнална лампа HLQ1 е свързана след контактите KBS1:1 на релето за блокировка срещу многократно включване и изключване, за да се постигне правилна показваща светлинна

сигнализация за положение "изключено" на прекъсвача. В противен случай при прекъсване на включвателната верига от контакта KBS1:1 ще липсва светлинна сигнализация, което може да доведе до заблуждение за неизправност на включвателната верига.

Действието на схемата е следното:


а. Изключено положение (изобразено на фиг.3-2). Ключът и прекъсвачът са изключени и между тях има съответствие. През контакта 15-14 на ключа и блок-контакта SQ1:1 на прекъсвача зелената лампа е присъединена към шините $\pm EC$. Тя свети равномерно и контролира изправността на включвателната верига. Включващата пружина е натегната от електродвигателя.

б. Ръчно дистанционно включване. При завъртане на ключа в положение В₁ (предварително включено) се затваря неговият контакт 13-14. С това зелената лампа се превключва на мигаща светлина и показва несъответствие между ключа и прекъсвача. При подаване на команда за включване (положение В₂) с контакта 5-8 се шунтира зелената лампа, която изгасва. Прекъсвачът включва. С блок-контакта SQ1:1 той прекъсва включващата команда, а чрез SQ1:2 пуска червената лампа да свети равномерно. Това е указание за изпълнението на командата, при снемането на която ключът се самовъзвръща във включено положение В. Налице е съответствие. Горенето на червената лампа посочва включено положение на прекъсвача и контролира изправността на изключвателната верига.

в. Автоматично или телемеханично включване. В този случай след включване на прекъсвача чрез блок-контакта SQ1:1 се сваля включващата команда. С блок-контакта SQ1:2 се пуска червената лампа да мига, което означава несъответствие между ключа и прекъсвача. За получаване на съответствие трябва ключът да се завърти във включено положение В. Тогава червената лампа се превключва от мигаща на равномерна светлина.

г. Ръчно дистанционно изключване. Когато ключът се завърти в положение И₁ (предварително изключено) чрез контакта 21-22 червената лампа започва да мига. С подаване на изключвателна команда (положение И₂) се затваря контактът 6-7, който шунтира червената лампа и тя изгасва. Прекъсвачът изключва. С блок-контакта SQ1:2 се прекъсва включвателната команда, а чрез SQ1:1 се пуска зелената лампа да свети равномерно. Това е индикация за изпълнение на командата, която може да бъде снет с отпускане на ключа.

д. Автоматично и ръчно местно включване. С това се свързва

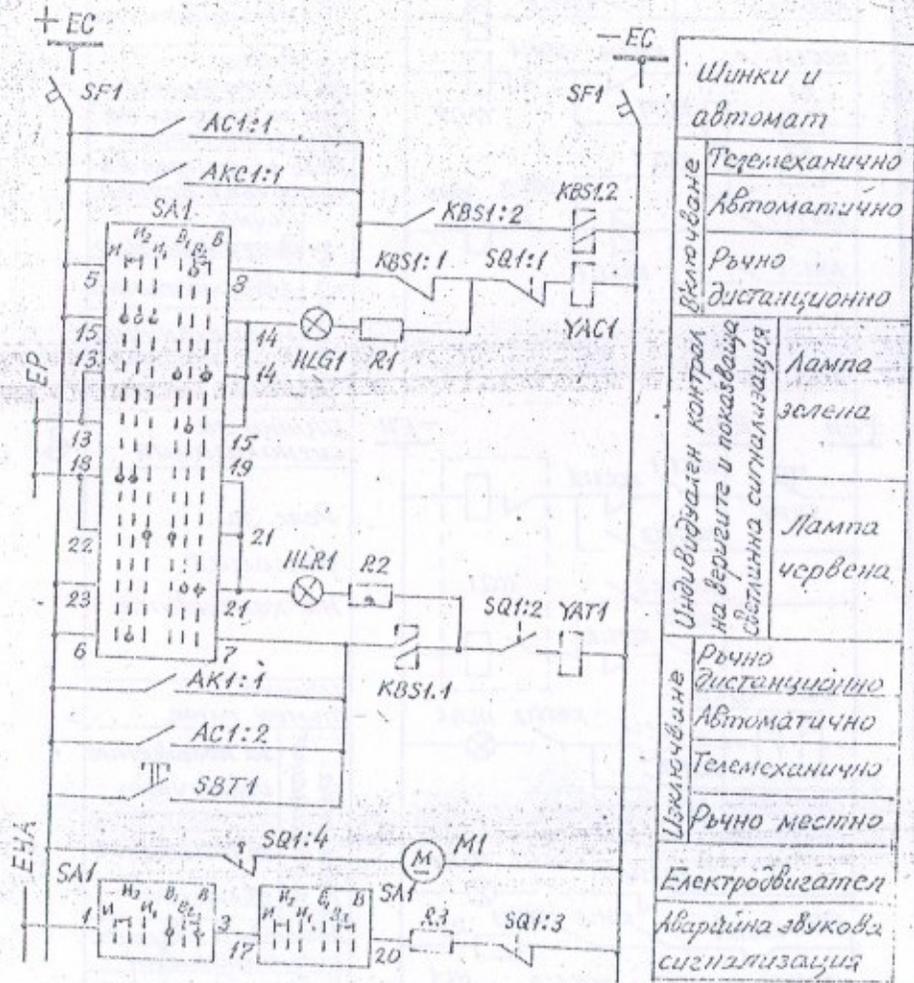

Фиг. 3-2

не положение на несъответствие между прекъсвача и ключа. Чрез блок-контакта SQ1:3 се пуска аварийният звуков сигнал, посредством SQ1:2 се прекъсва изключващата команда, а с SQ1:1 се включва зелената лампа с мигаща светлина.

Следователно при изправност на контролираната верига за следващата операция свети равномерно (при съответствие) или мига (при несъответствие) една от лампите. Когато се повреди същата верига, двете лампи изгасват.


Добавъчните резистори R1 и R2 се избират с оглед при късо съединение в лампата да се постигне (Л.4): а) напрежението към командните електромагнити да не е достатъчно за тяхното зареждане; б) продължителният ток през командните електромагнити да не превишава 15% от номиналния, за да не ги прегрева и поврежда; в) напрежението към сигналните лампи при здрави резистори да бъде над 60% от номиналното, за да се забелязва добре тяхното светене.

3.1.3. УПРАВЛЕНИЕ С КОМАНДНИ КЛЮЧОВЕ БЕЗ ФИКСИРАНИ ПОЛОЖЕНИЯ Тип ИКВ

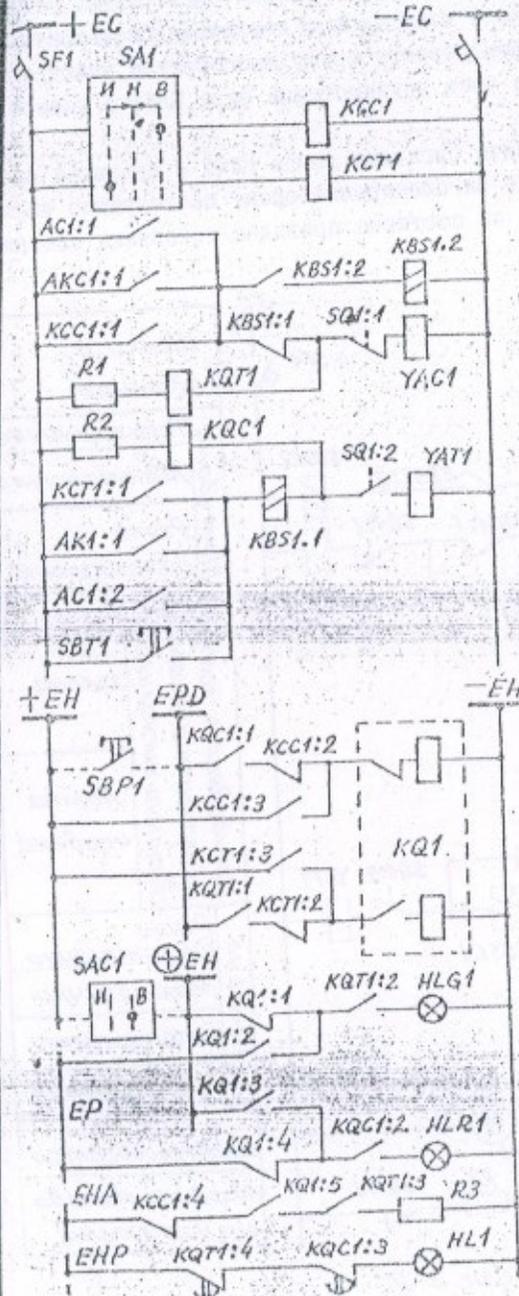1. С малогабаритен ключ тип МКВ. На фиг. 3-3 е посочена схемата за дистанционно управление на маломощен прекъсвач за 10 и 20 kV с малогабаритния ключ без фиксирани положения тип МКВ. Тя е построена въз основа на фиг. 2-7, 2-17, 2-21, б, 2-23 и 3-2 и разделена на две части: за командване и за сигнализация.

Избрано е косвено ръчно дистанционно командване чрез командните релета KCC1 и KCT1, тъй като ключът е малогабаритен. Чрез индивидуален звуков контрол на командните вериги с релетата за положение KQC1 и KQT1. Блокировката срещу многократно включване и изключване на прекъсвача е изпълнена с двунамотачното реле KBS1 с токова и напрежителна намотка. За сигнализация се използва двунамотачното, двунамотачно реле за фиксация на ръчните дистанционни команди KQ1. Петте две намотки се захранват посредством контактите KCC1:3 и KCT1:3 на командните релета. В схемите за показваща, аварийна и предупредителна сигнализация се употребяват контакти на релетата за командване, за положение и за фиксация.

Подбрана с дуламповата светеща схема на показваща светлинна сигнализация за положението на прекъсвача. За икономия на електрическа енергия веригите за съответствие на лампите се за-



Шинки и автомат	
Командно реле за включване	
Командно реле за изключване	
Включване	Телемеханично
	Автоматично
	Ръчно дистанционно
Реле за контрол на включват. верига	
Реле за контрол на изключват. верига	
Изключване	Ръчно дистанционно
	Автоматично
	Телемеханично
Ръчно местно	
Шинки за сигнализация	
Реле за фиксация на командите	
Шинка тъмен плюс	
Светилна сигнализация	за положение изключено
	за положение включено
	Аварийна звукова сигнализация
Предупредителна сигнализация	

Фиг. 3-3

хранят от шинката за сигнализация ⊕ ЕН (тъмен плюс), която получава напрежение само при включване на ключа SAC1 за запалване на лампите (общ за пилата ГУ). При несъответствие една от сигналните лампи се скочва към шинката за мигаща светлина ЕР. Сигналните лампи се привеждат в нормално състояние (от мигаща в равномерна светлина) при превключване на релето за фиксация в положение на съответствие чрез бутона и шинката за снемане на мигащата светлина SBP1 и EPD, които са също общи за ГУ. При натискане на бутона SBP1 се префиксират само релетата, които са в несъответствие с прекъсвачите на съответните монтажни единици. Релетата за фиксация при съответствие не действуват, тъй като техните вериги са прекъснати от контактите на релетата за положение или от последователно свързаните собствени контакти с намостите. В индивидуалните вериги за гасене на лампите е присъединен по един изключващ контакт KCS1:2 и KCT1:2 на командните релета, за да се избегне грешната работа на показващата светлинна сигнализация.

Действието на схемата в останалата част е аналогично на синхронното към фиг. 3-2. Разликата е само в наличието на предупредителен общ звук и индивидуален оптичен сигнал при неизправност на контролираната верига за следващата операция.

2. С ключ без фиксирано положение тип ЛКОВ или КВ. Схемите са подобни на фиг. 3-3 със следните особености: а) ръчните дистанционни команди се подават пряко на командните електромагнити (отпадат командните релета); б) за правилно действие на аварийната звукова сигнализация, вместо контакта KCS1:4 на командното реле за включване, се свързва контактът на колизияния ключ, затворен в неутрално положение; в) контактите KCS1:3 и KCT1:3 на командните релета за захранване на релето за фиксация се заменят с две противоположни моментни контакти на ключа.

Дистанционното управление на маломаслени прекъсвачи за 10 и 20 кV с командни ключове без фиксирано положение тип ЛКВ, ЛКОВ и КВ се прилага в електрически централи с голям брой на монтажните единици или без постоянен дежурен персонал и в телемеханизирана електрически подстанции.

При схемите за дистанционно управление на маломаслени прекъсвачи за напрежение 110 кV е необходимо да се считат условията за синхронно включване на различните части от електрическата система (вж. гл. 3, 2).

По-нататък при дистанционно управление на прекъсвачи и разединители за високи напрежения не се използват командно-кни-

тиращият ключ тип 5M2, едноламповата тъмна схема за показваща светлинна сигнализация, аварийната звукова сигнализация с импулсен блок-контакт на прекъсвачите и общият контрол на командните вериги. За управление на останалите комутационни апарати (автоматични прекъсвачи и магнитни пускатели) за ниско напрежение не се употребяват малогабаритните командни ключове без фиксирано положение и двумипловата светла схема на показваща светлинна сигнализация за положението.

3.2. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗДУХОСТРУЙНИ ПРЕКЪСВАЧИ

156

3.2.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Въздухоструйните прекъсвачи се използват главно за напрежение 110 - 750 кV. Към тях се отнасят немските (ГДР) и съветските прекъсвачи тип ДЗАГ и ВВВ. Те имат пофазно пневматично задвижване (включване и изключване), което е с непряко действие и притежава следните предимства: проста конструкция, малки габарити, голяма бързина при работа и възможност за акумулиране на енергия в резервоари. Всяко пневматично задвижване съдържа цилиндър с бутала и пневматични клапани, които се управляват с маломощни командни електромагнити.

При дистанционно управление на въздухоструйни прекъсвачи с пофазно пневматично задвижване се считат следните три основни фактора: а) технологичните условия за работа на прекъсвачите в монтажните единици; б) наличието на пофазно задвижване на трите фази на прекъсвачите; в) използването на стъпения въздух за гасене на електрическата дъга и за задвижване на прекъсвачите.

3.2.2. ТЕХНОЛОГИЧНИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТА НА ПРЕКЪСВАЧИТЕ

Технологичните условия за работа на прекъсвачите в монтажните единици са изходна база при тяхното дистанционно управление, тъй като се явяват определящи за решаване на следните проблеми: а) вид на автоматичното управление; б) необходимост от синхронизация при включване на прекъсвачите; в) предвиждане на ръчно

местно командване; г) липса на телесмеханично командване.

Монтажните единици за различни номинални напрежения са събрани с разнородна релейна защита и системна автоматика, които дефинират вида на автоматичното управление.

За напрежение 110 kV се употребява трифазно автоматично изключване (от релейната защита) и включване (от системната автоматика). Затова въздухоструйните прекъсвачи за 110 kV са с трифазно ръчно дистанционно и автоматично управление. За целта едноименните командни електромагнити (помощни контактори) на трите фази се свързват паралелно помежду си. Токът в общата включваща и изключваща верига се увеличава трикратно в сравнение с трифазното задвижване. Същият не е опасен за ръчните и автоматичните командни органи (командни ключове, релейна защита, системна автоматика и др.), тъй като те затварят командните вериги. В общия случай се съединяват в паралел и еднотипните блок-контакти на трите фази на прекъсвачите.

За напрежения 220, 400 и 750 kV се прилагат пофазните релейна защита и системна автоматика. По тази причина прекъсвачите за 220-750 kV са с трифазно ръчно дистанционно и пофазно автоматично управление. Това налага изключващите електромагнити на отделните три фази да се присъединят в самостоятелни вериги, за да се достигне избягвателно автоматично изключване от релейната защита само на повредените фази. За пофазно автоматично включване включващият електромагнит и един изключващ блок-контакт на всяка фаза на прекъсвача се свързват последователно в самостоятелни клонове, които от своя страна се скъчват в паралел (Л. 4, 17, 22, 32).

Технологичните особености на монтажните единици за напрежения 110-750 kV формулират необходимостта от синхронизация при включване на прекъсвачите. За целта в командните вериги за включване се свързват необходимите технически средства за синхронизация (означени на фиг. 3-4 условно с ТССХ).

Ниските прекъсвачи тип ДЗАФ имат вградени бутони в командните шкафове за ръчно местно включване и изключване, които се присъединяват в схемите за управление.

Обикновено въздухоструйните прекъсвачи се монтират в РУ 110-750 kV на големи електрически централи и подстанции, които имат постоянен дежурен персонал. Затова в близко време не се предвижда телесмеханичното управление на тези обекти.

3.2.3. ПОФАЗНО ЗАДВИЖВАНЕ НА ПРЕКЪСВАЧИТЕ

156

Пофазното задвижване на прекъсвачите обуславя възможността за непълнофазни режими, които са ненормални. Затова се въвеждат следните мероприятия при дистанционно управление на прекъсвачите: а) контрол за непълнофазни режими; б) блокировка срещу непълнофазно включване; в) защита на командните електромагнити.

Контролът за непълнофазни режими се изпълнява с помощно реле в два варианта: а) с включващ контакт (фиг. 3-4, а); б) с изключващ контакт (Л. 23).

Контактите на релетата се затварят със закъснение, за да се избегне грешно подаване на предупредителен сигнал при допустимото неедновременно превключване на фазите на прекъсвачите. При първия вариант вместо помощно реле може да се включи сигнална лампа.

Непълнофазните режими са указание за неизправност на прекъсвачите. Затова се предвижда блокировка срещу непълнофазно включване, която действува за автоматично трифазно изключване на прекъсвачите. При непълнофазно изключване не се предвижда блокировка за неговото ликвидирание чрез обратно включване, тъй като се отчита възможността да се включи повреден прекъсвач при трайно късо съединение. В този случай се разчита на устройството за резервиране отказа на прекъсвачите (УРОП).

Блокировката срещу непълнофазно включване се изпълнява чрез релето за контрол на непълнофазните режими, което с втори контакт (включващ по първия вариант и изключващ по втория вариант) подава команда за трифазно изключване на прекъсвача. За правилната работа на блокировката изключвателната команда се предава със закъснение, което не трябва да правишага времето за действие на резервните токови защиты за нулева последователност на съедините участъци. С това се избягва нейното грешно пускане при вероятното неедновременно включване на фазите на прекъсвача и на техните блок-контакти от сигналните устройства.

За въздухоструйни прекъсвачи с паралелно свързани блок-контакти на трите фази в оперативните вериги съществува опасност от прегряване на командните електромагнити в непълнофазни режими при самозадържащи команди. Затова се предвижда тяхната защита от продължителен ток, която се осъществява чрез магнетен пускател

Тя се свежда до принудително прекъсване на самозадържащите команди след изтичане на времето за пълно завършване на операциите за трета фаза. Нормално намотката на пускателя е под напрежение през подходящ (изключващ) контакт на релето за контрол на непълнофазния режим, а включващите му контакти с дълготрасене затварят веригите на командните електромагнити. При неправилно включване на една или две фази на прекъсвача с времезакъснените отпаде захранването на пускателя и той прекъсва принудително оперативните вериги на командните електромагнити. Защитата се връща в изходно състояние след отстраняване на непълнофазния режим.

За въздухоструйни прекъсвачи, които имат блокировка срещу непълнофазно включване, се предвижда защита само на електромагнитите за изключване.

108

3.2.4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА СЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ В ПРЕКЪСВАЧИТЕ

Заводите-производители гарантират надеждната работа на въздухоструйните прекъсвачи с пневматично задвижване при определени минимални граници за налягането на състения въздух. Затова тези прекъсвачи и задвижването им са силно чувствителни към стойността на налягането. За въздухоструйните прекъсвачи съществува опасност от непълно завършване на операциите "включване" и "изключване" при недостатъчна продължителност на командите и при понижаване на работното налягане преди и през време на операциите. При тези обстоятелства се намалява скоростта на подвижните контакти и на въздушната струя за гасене на образуваната електрическа дъга. Това довежда до увеличаване на времето за извършване на операциите, до заваряване на контактите и до повреда на прекъсвачите. Затова към дистанционното управление на прекъсвачите с пневматично задвижване се поставят следните допълнителни изисквания: 1) да има блокировка срещу включване и изключване на прекъсвача при понижено работно налягане под допустимата граница; 2) да осигурява пълно завършване на операциите при недостатъчна продължителност на командите и при понижаване на работното налягане през време на операциите; 3) да предвижда блокировка на системната автоматика срещу АПВ на прекъсвача при понижено работно налягане под определена граница, която е винаги по-висока от тази за единични операции.

За реализиране на първото изискване се контролира налягането

в собствените резервоари на фазите на прекъсвача с електроконтактни манометри, които чрез контакти на помощно реле прекъсват командните вериги за единични операции при понижаване на работното налягане под допустимото и подават предупредителен сигнал.


Изпълнението на второто изискване се осъществява чрез самозадържане на подадената команда за включване и изключване до пълното завършване на операциите. За целта се използват: а) блок-контактите на командните електромагнити (ако има такива); б) контактите на командните релета за включване и изключване; в) контактите на релета със специални токкови намотки (Л.11); г) контактите на релетата за блокировка срещу многократно включване и изключване на прекъсвачите (Л.11).

Контактите на релетата за пълно завършване на операциите се свързват паралелно на командните органи и на блокиращите контакти срещу единични операции на прекъсвача при понижено налягане. С това се осигурява и защитата на контактите на командните релета за включване и изключване, които нагарят при прекъсване на значителните токове на командните електромагнити при несполучлив край на манипулациите.


С третото изискване се осигурява надеждно завършване на операциите (пикъла) с прекъсвача при неуспешно АПВ. След изключване на прекъсвача работното налягане на състения въздух в собствените резервоари спада. При несполучливо АПВ в собствените резервоари на прекъсвача трябва да има необходимото налягане на въздуха за безопасно изключване. Затова работното налягане се контролира чрез електроконтактни манометри, които чрез контактите на помощно реле прекъсват веригата на АПВ и подават предупредителен сигнал.

На фиг. 3-4 е дадена опростената схема за трифазно ръчно и автоматично управление на въздухоструен прекъсвач с пофазно пневматично задвижване за напрежение 110 kV. Тя се състои от две отделни части: а) за командване (фиг. 3-4, а); б) за сигнализиция (фиг. 3-4, б).

Всички команди се подават косвено чрез командни релета за включване КСС1 и изключване КСТ1. Ръчното дистанционно командване се осъществява с немския ключ тип SM2. Изпълнителните команди се предават през технически средства за синхронизация ТССХ. Предвижда се ръчно местно командване с бутон от командния шкаф. Във веригата на релето КСС1 са свързани последователно изключващи блок-контакти на трите фази на прекъсвача. С това се

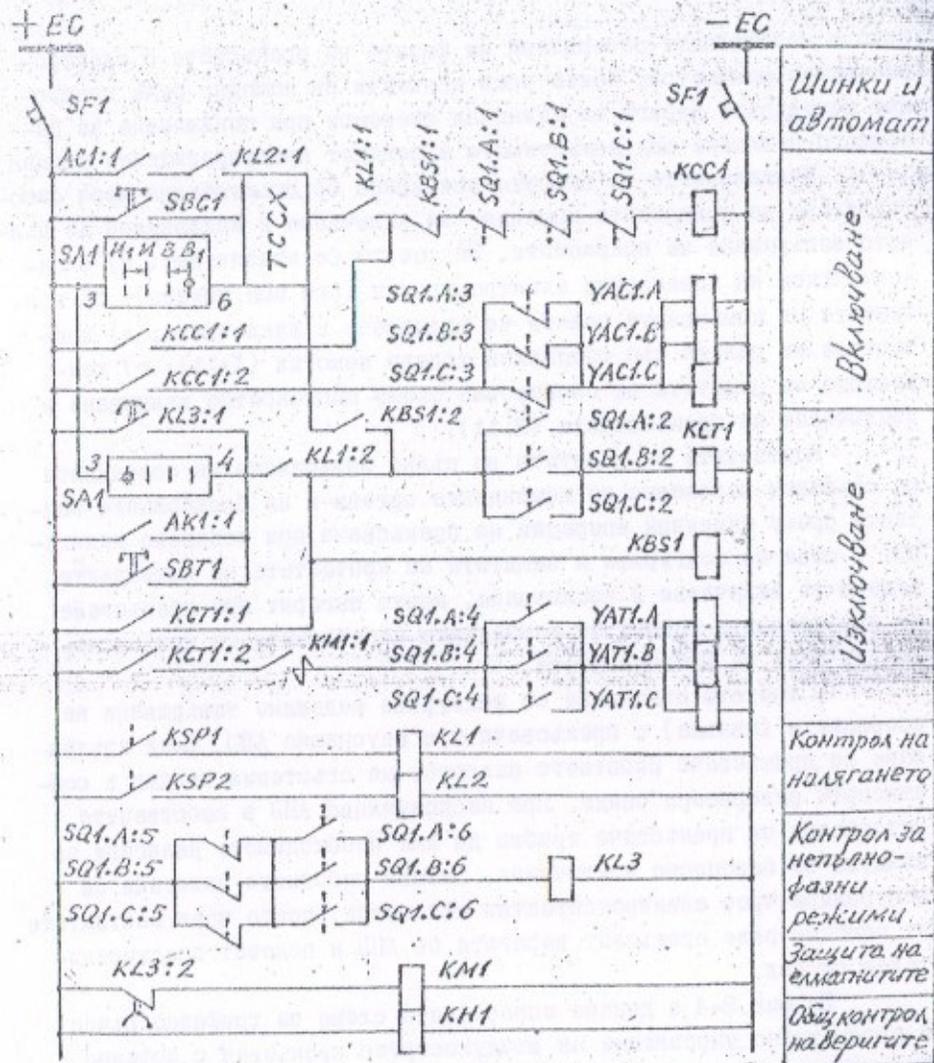

Фиг. 3-4а

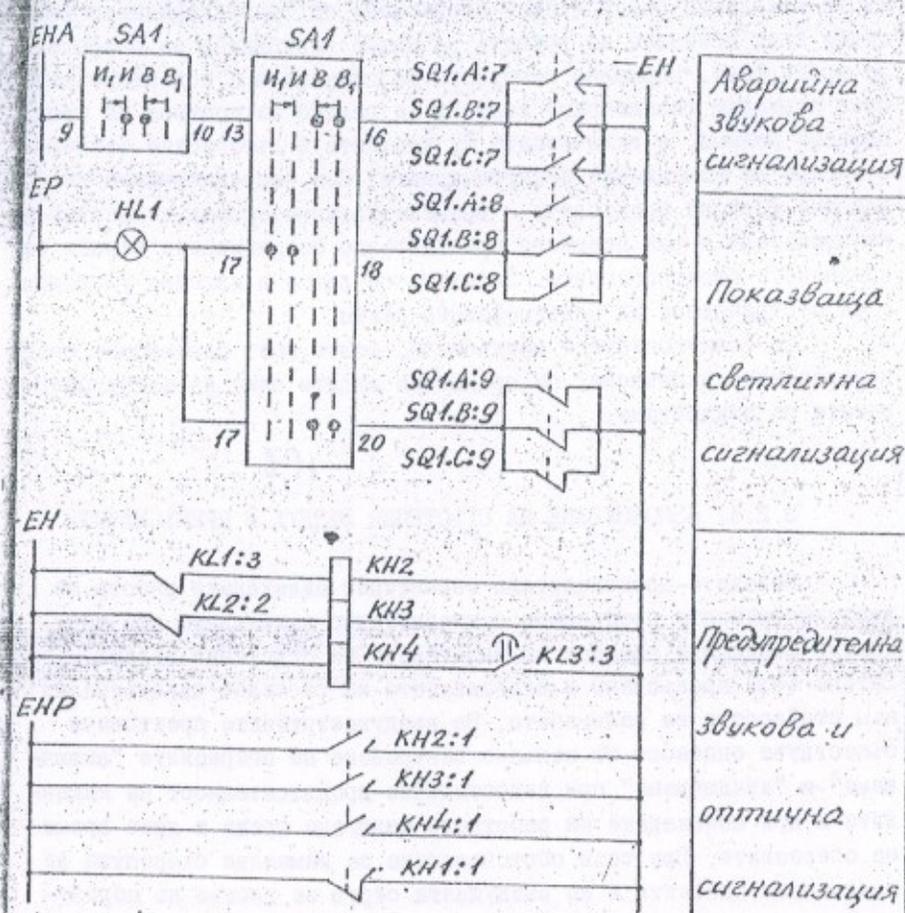

Фиг. 3-4б

предотвратява включването на останалите фази на прекъсвача при неизправност на сигналното устройство към една фаза. В другите командни вериги едноименните блок-контакти на трите фази са скачани паралелно, с което се постига максимална надеждност на командването.

Блокировката срещу многократно включване и изключване на прекъсвача е реализирана чрез релето KMS1 с една напрямителна намотка.

Контролът за непълнофазни режими се изпълнява чрез помощното реле KLS, което с включващия контакт KLS:3 пушка предупредителната сигнализация. С контакта KLS:1 подава команда за три-

фазно изключване при нещълнофазно включване.

Защитата на изключващите електромагнити при нещълнофазни режими се извършва чрез магнитния пускател КМ1. Неговият контакт с дълготрасене КМ1:1 е присъединен последователно във веригата на електромагнитите за изключване. При нещълно превключване на трите фази на прекъсвача релето КЛЗ се захранва. С контакта КЛЗ:2 сменя напрежението към задържащата намотка на пускателя, който чрез свой контакт прекъсва оперативната верига на изключващите електромагнити. Прекъсвачът има блокировка срещу нещълнофазно включване. Затова не се предвижда защита на включващите електромагнити.

Контролът на командните вериги е общ и се провежда със сигналното реле КН1.

Избрана е едноламповата тъмна схема на показаната светлинна сигнализация за положението на трите фази на прекъсвача, тъй като продължителните нещълнофазни режими са недопустими. За целта в двете клона на несъответствие са присъединени паралелно разнотипни блок-контакти на трите фази. При съответствие между ключа и трите фази сигналната лампа не свети. При създаване на несъответствие за една, две или три фази на прекъсвача лампата мига. За нещълнофазното превключване на прекъсвача се съди по индикацията на предупредителната сигнализация. За централно пробване на сигналната лампа във всяка една верига към шинката ЕН1 се включват последователно едноименните блок-контакти на трите фази на прекъсвача (за опростяване на фиг.3-4,б не са посочени).

Контролът на налягането на въздуха в резервоарите към фазите на прекъсвача се извършва с електроконтактни манометри КСП1 и КСП2 (за опростяване на фиг.3-4,а са показани само контактите на една фаза, като тези на останалите две фази се скъчват паралелно). Манометърът КСП1 контролира налягането за единична операция. При понижаване на налягането над допустимото той отваря своите контакти и прекъсва захранването на помощното реле КЛ1. Последното се възвръща и с контактите КЛ1:1 и КЛ1:2 блокира включването и изключването на прекъсвача, а с контакте КЛ1:3 пуска предупредителната сигнализация. Блокировката на АПЗ при понижено налягане се реализира по същия начин чрез манометъра КСП2 и помощното реле КЛ2 (с контакти КЛ2:1 и КЛ2:2).

Самозадържането на подадените команди до изпълно завършване на операциите се постига с контактите КОС1:1 и КОТ1:1 на командните релета. Те са присъединени паралелно на командните

органи и на блокиращите контакти КЛ1:1 и КЛ1:2 срещу единични операции при понижено налягане (фиг.3-4,в).

166

3.3. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА РАЗЕДИНИТЕЛИ

3.3.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Дистанционното управление се прилага при разединители за напрежение 110-750 кV с електродвигателно и пневматично задвижване.

При дистанционно управление на разединители се спазват следните основни принципи:

1. Заземителните разединители на апаратните блокове се командуват ръчно местно с бутони, поместени в командните шкафи на монтажните единици. Останалите разединители се управляват ръчно дистанционно от командните зали със същите типове ключове, които служат за командване на прекъсвачите. За бързо разграничаване командните ключове на прекъсвачите и на разединителите се избират с различни фланци. Например, ключовете на прекъсвачите се доставят с квадратни фланци, а на разединителите - с кръгли фланци.

2. Дистанционното командване на разединителите е обикновено пряко. Принципно схемите за дистанционно командване се захранват по два начина: а) схемите за командване на разединителите във всяка РУ се обединяват със схемите за блокировки в същата уредба и се електроснабдяват централно от шините за блокировка (вж.фиг.1-1); б) схемите за командване на разединителите към дадена монтажна единица се групират със схемата за дистанционно командване на съответния прекъсвач и се захранват местно от шините за управление на същата първична верига.

3. За автоматично ограничаване на продължителността на управляващите сигнали в двете командни вериги (за включване и изключване) се свързват два противоположни блок-контакта на разединителя с пневматично задвижване или на електродвигателното задвижване. Същите служат за еднозначно потвъряване на веригата само за следващата операция и за прекъсване на подаването командна, с което се избягва нагарянето на контактите на релните командни органи.

4. Сред първичните схеми и номиналните напрежения на

РУ се предвиждат необходимите блокировки съгласно т.2.3.

5. Показващата сигнализация за положението на разединителите с индивидуално дистанционно управление е светлинна. Тя се изпълнява, както при прекъсвачите по еднолампова тъмна или двулампова светла схема. При изборително управление показващата сигнализация на прекъсвачите и разединителите е апаратна и се осъществява с магнитни показатели.

Схемата на показваща сигнализация за разединителите на всяка една монтажна единица се явява продължение на аналогичната схема на прекъсвача към съответната първична верига.

Положението на заземителните разединители на апаратните блокове не се сигнализира. В случая се разчита на визуално наблюдение от мястото на командните щитаове в РУ.

3.3.2. РАЗЕДИНИТЕЛИ С ЕЛЕКТРОДВИГАТЕЛНО ЗАДВИЖВАНЕ


Разединителите с електродвигателно задвижване се употребяват в РУ 110 кV, когато прекъсвачите са маломаслени с пружинно задвижване.

Електродвигателното задвижване е трифазно - общо за трите фази. То съдържа електродвигател и редуктор. За постоянно напрежение 220 V се прилагат серийните електродвигатели с мощност 2 kW. Те се въртят в противоположни посоки при включване и изключване на разединителите. Обръщането на посоката на въртене става чрез автоматично превключване на тока в роторната намотка с контакти, монтирани към задвижването (същите не се показват на схемите за дистанционно управление).

На фиг. 3-5 е дадена схемата за дистанционно управление на разединителите с електродвигателно задвижване към извод от откритата РУ 110 кV с единична шинна система. Тя отговаря на основните принципи от т.3.1.1 и е разделена на две части: за командване и блокировки и за сигнализация. Същите се захранват централно, като втората е продължение на схемата за показваща светлинна сигнализация за положението на прекъсвача към същата монтажна единица.

Дистанционното командване на разединителите е пряко и се осъществява с командно-квитиращи ключове тип SM2. Само заземителните разединители на апаратния блок се командуват ръчно, местно

166

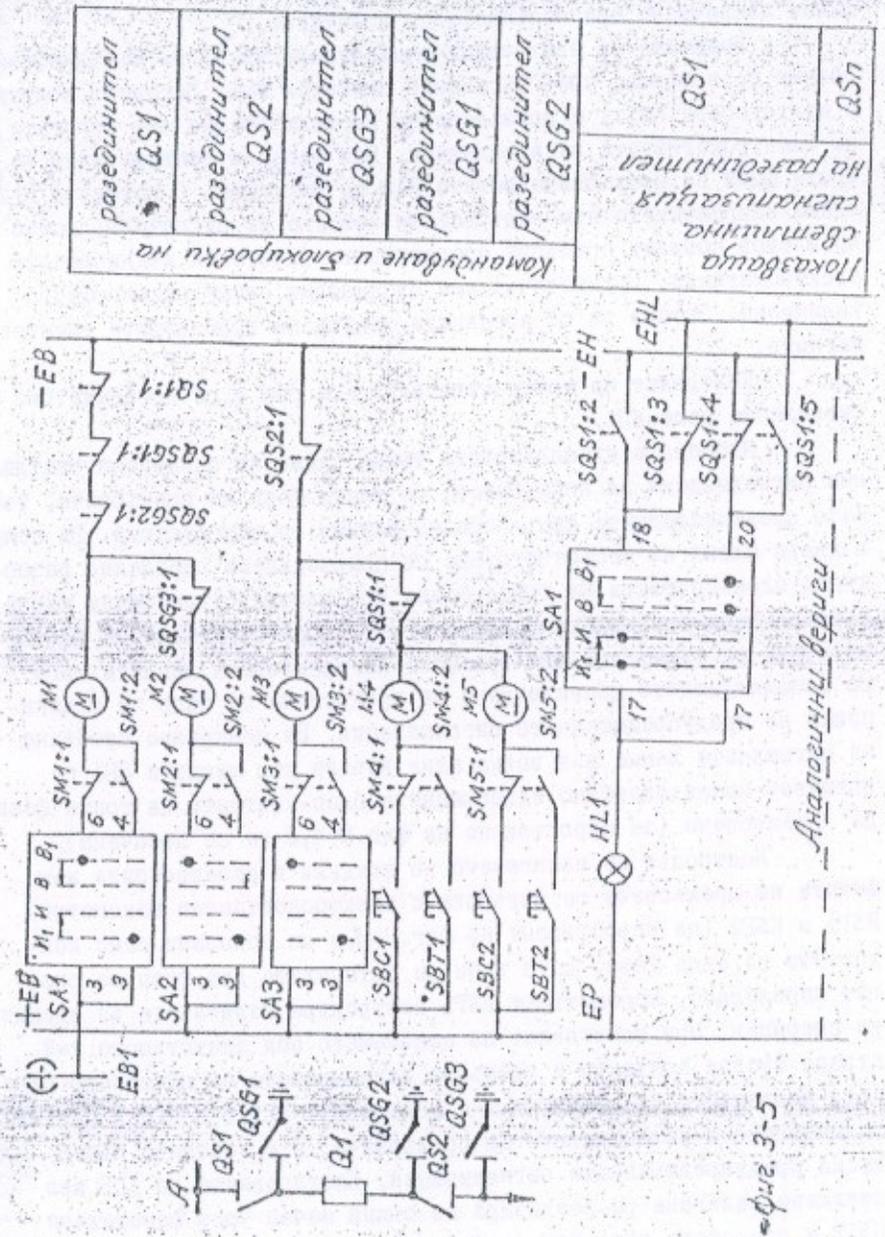

с бутони от командния шкаф на извода.

Автоматичното ограничаване на продължителността на командите се извършва чрез два противоположни блок-контакта на задвижването.

В съответствие с т.2.3.1 е избрана електрическа оперативна блокировка на разединителите, която е построена според фиг. 2-14.

Приетъ е едноламповата тъмва схема на показваща светилна сигнализация за положението на дистанционно управляваните разединители, която отговаря на фиг.2-18. За заземителните разединители на апаратния блок не се предвижда показваща сигнализация за положението.

Действието на схемата е следното.

Всички разединители се командуват ръчно: местно - заземителните разединители на апаратния блок и дистанционно - останалите разединители.

а. Изключено положение (посочено на фиг.3-5). При изключени командни ключове и разединители има съответствие. Сигналните лампи не светят. Подготвени са включващите оперативни вериги на разединителя чрез изключващите блок-контакти на електродвигателното задвижване.

б. Ръчно дистанционно включване на шинния разединител. Операциите с шинния разединител са позволени при деблокирани командни вериги, когато са изключени прекъсвачът, заземителните разединители на апаратния блок и заземителният разединител на шинната система. При завъртане на ключа SA1 в положение В (предварително включено) чрез контакте 17-20 се пуска сигналната лампа ИЛ1 да мига. Когато се подаде команда за включване (положение В₂), с контакта 3-6 се захранва електродвигателя М1. Той включва шинния разединител, който превключва своите блок-контакти с SM1:1 прекъсва подадената команда, а с SM1:2 подготвя изключващата верига. Сигналното устройство на разединителя също изменя своето положение. С блок-контакта SQS1:4 се прекъсва мигането на сигналната лампа. Това е указание за изпълнение на командата. Ръкохватката на ключа може да се отпусне, с което тя се самовъзвръща в състояние В (включено). Тогава настъпва съответствие между ключа и разединителя.

в. Ръчно дистанционно изключване на шинния разединител. При включено състояние на шинния разединител и на ключа SA1 сигналните лампи ИЛ1 не светят. Когато ключът се завърти в положение

И (предварително изключено), чрез контакта 17-18 се подава напрежение на сигналната лампа и тя започва да мига. При даване на изключваща команда с контакта 3-4 се захранва електродвигателя, ако е деблокирана неговата оперативна верига (вж. по-горе т.6). Разединителят и блок-контактите на задвижването му превключват и заемат показаното положение на фиг.3-5. С това се прекъсва изключващата команда и мигането на сигналната лампа. При снемане на външната сила от ръкохватката на ключа, тя се самовъзвръща в изключено състояние И.

Включването и изключването на другите два разединителя с дистанционно управление (линейния и заземителния на линията) става по същия начин, като се спазват необходимите условия за деблокиране на техните командни вериги (вж.т.2.3.2).

г. Операции със заземителните разединители на апаратния блок. Те се извършват ръчно местно с бутоните за включване и изключване, които са разположени в командния шкаф на монтажната единица. За палта е необходимо да бъдат предварително деблокирани техните командни вериги чрез изключване на работните разединители QS1 и QS2. Подаването на команда може да стане само в оперативната верига, която е подготвена от блок-контактите на електродвигателното задвижване. Натискането на командния бутон за включване или изключване продължава, докато се извърши видимо колането операция с разединителя.

3.3.3. РАЗЕДИНИТЕЛИ С ПНЕВМАТИЧНО ЗАДВИЖВАНЕ 118

Разединителите с пневматично задвижване се използват в РУ 110-750 кV, предимно когато прекъсвачите са въздухоструйни с пневматично задвижване.

Пневматичните задвижвания на разединителите не са твърде силно чувствителни към големината на работното налягане на съответния въздух. Това обстоятелство извънредно опростява схемите за дистанционно управление на тези разединители. Командните електромагнити на пневматичните задвижвания са маломощни и служат за управление на техните спирателни вентили.

Разединителите се комплектуват със следните видове пневматични задвижвания: а) без вътрешен блокировачен блок, които се произвеждат за напрежение 110 кV у нас и за 750 кV в СССР; б) с мраморен блок за електропневматична блокировка, които са за

напрежение 110, 220 и 400 кV и се внасят от ГДР; в) с монтиран блок за механопневматична блокировка, които се срещат много рядко у нас за напрежение 110 и 220 кV и са изработени във ФРГ.

Българските разединители за 110 кV се изготвят с трифазно пневматично задвижване. При тях се прилагат електрическите оперативни блокировки. Принципно схемите за дистанционно управление на тези разединители са аналогични на фиг.3-5 със следните разлики: а) блок-контактите на електродвигателното задвижване се заменят с такива на разединителите; б) на мястото на електродвигателя в двете оперативни вериги се свързват командните електромагнити за включване и изключване.

Немските разединители за 110, 220 и 400 кV са с пофазно и трифазно пневматично задвижване. За тях се употребяват електропневматичните оперативни блокировки. Схемите за дистанционно управление на разединителите с пневматично задвижване, които имат монтиран блокировъчен блок, се състоят от три части: а) за командване; б) за блокировки; в) за сигнализация. При съставяне на схемите за тяхното дистанционно управление се отчитат дадените по-горе различия за българските разединители. Освен тях, тук горната част на фиг.3-5 се разделя на две съставки: а) за командване, която се изпълнява като продължение на едноименната схема на прекъсвача към същата монтажна единица; б) за блокировки, която най-често се захранва централно от шинките за блокировки на съответната РУ.

Схемите за дистанционно управление на разединителите с встроен блок за механопневматична блокировка се състоят от две части: за командване и за сигнализация.

Когато разединителите са с пофазно пневматично задвижване, се свързват в паралел еднотипните командни електромагнити на трите фази. Едноименните блок-контакти на фазите на разединителя в командните и сигналните вериги се включват паралелно, но в блокировъчните вериги и за централно пробване на сигналните лампи се присъединяват последователно.

3.4. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ

3.4.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Автоматичните прекъсвачи за ниско напрежение се наричат

в практиката автомати. Те се управляват при променливо оперативное напрежение 220 V с командни ключове без фиксирани положения. Същите имат две механично устойчиви (трайни) състояния "включено" и "изключено" и се комплектуват с трифазно електромагнитно или електродвигателно включване и пружинно изключване. Електромагнитното включване се характеризира с голяма мощност, която достига до 12 kW при променливо напрежение 220 V. Затова в електрическите централи и подстанции се прилагат автоматични прекъсвачи с електродвигателното включване, което се изпълнява чрез еднофазен асинхронен електродвигател с някъсо съединен ротор.

3.4.2. СЪВЕТСКИ АВТОМАТИЧНИ ПРЕКЪСВАЧИ ТИП АВМ

На фиг.3-6 е дадена унифицираната схема за дистанционно командване на съветския въздушен автоматичен прекъсвач тип АВМ, който има трифазно електродвигателно включване и пружинно изключване.

Оперативните вериги се захранват с променливо напрежение 220 V през автомата SF1. Структурно схемата за командване е сходна на тази за управление на маломаслените прекъсвачи с трифазно пружинно задвижване.

Държешната електрическа схема на автоматичния прекъсвач е заградена с пунктирни линии. Тя съдържа електродвигател M1, помощно реле KL1, реле за блокировка KB1, електромагнит за изключване YAT1, два резистора R1 и R2 и краен изключвател SQ1.

Електродвигателят е присъединен към шинките за управление на монтажните единици. В много случаи (Л.1) той може да се скачи в силовата верига преди автоматичния прекъсвач, с което се блокира включването на прекъсвача при липса на захранващо напрежение. За електродвигателя не се предвиждат отделни защитни апарати, тъй като вероятността за къси съединения в неговата верига е много малка.

Избрано е косвено дистанционно управление чрез многобаритния ключ без фиксирани положения тип МКБ и командните релета КСС1 и КСТ1. Предвидено е още ръчно местно и автоматично командване. Приет е индивидуален звуков контрол на изключвателната верига с релето за повреда "включено" ККС1. Поради невъзможност за проверка на включвателната верига, релето за състояние "изключено" КСТ1 се свързва през изключващ блок-контакт на пре-

ване на изключвача мощност) се прилага напрежение към електро-
двигателя. През време на включвателния процес на прекъсвача (около
0,35s) се прекъсва неговото слънчно устройство. С блок-кон-
такта SQF:1 се изключва веригата на релето KB1. Самозащитното
на релето KL1 до пълното включване на прекъсвача се поставя през
собствения контакт KL1:3. Неговото прекъсване се извършва от
крайния изключвател SQ1 след пълното включване на прекъсвача.
Едновременно с това електродвигателя натига изключвателна пружина.

Другата включвателна команда се показват на електродвигателя
чрез помощното реле KL1.
При изключване команда действа електромеханика за из-
ключване УАТ1, който освобождава задържащия механизъм и пружина-
та изключва прекъсвача.

Релето за блокировка KB1 осигурява: а) защита срещу вклю-
чване на прекъсвача при понижено напрежение; б) блокировка срещу
многократно включване и изключване; в) невъзможност за пускане
на електродвигателя при включен прекъсвач.

При понижено напрежение и при включен прекъсвач релето
KB1 не действа. С контакта си KB1:3 прекъсва веригата на
помощното реле KL1 и предотвратява включването на прекъсвача.

Когато се прилага продължителна включвателна команда
при наличие на трайно късо съединение в гърбищата (силосата)
верига, прекъсвачът включва и изключва от релейната защита. По-
вторното включване на прекъсвача се блокира от релето KB1, което
след самовъзвръщане се мунтира от контакта на включвателна коман-
ден орган. В този случай резисторът K1 предотвратява късото
съединение.


Примитивно частта за сигнализация е напълно аналогична
на фиг. 3-3 с тази разлика, че тук оперативното напрежение е
променливо 220 V със самостоятелни шинки EN, EP, ER, ЕР, ЕП и ЕНР.
Действието на сигнализацията е обяснено в т.3.1.3.

3.5. ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА МАГНИТНИ ПУСКАЧИ

3.5.1. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Магнитните пускатели без топлина защита срещу претовар-
ване представляват контактор.

166

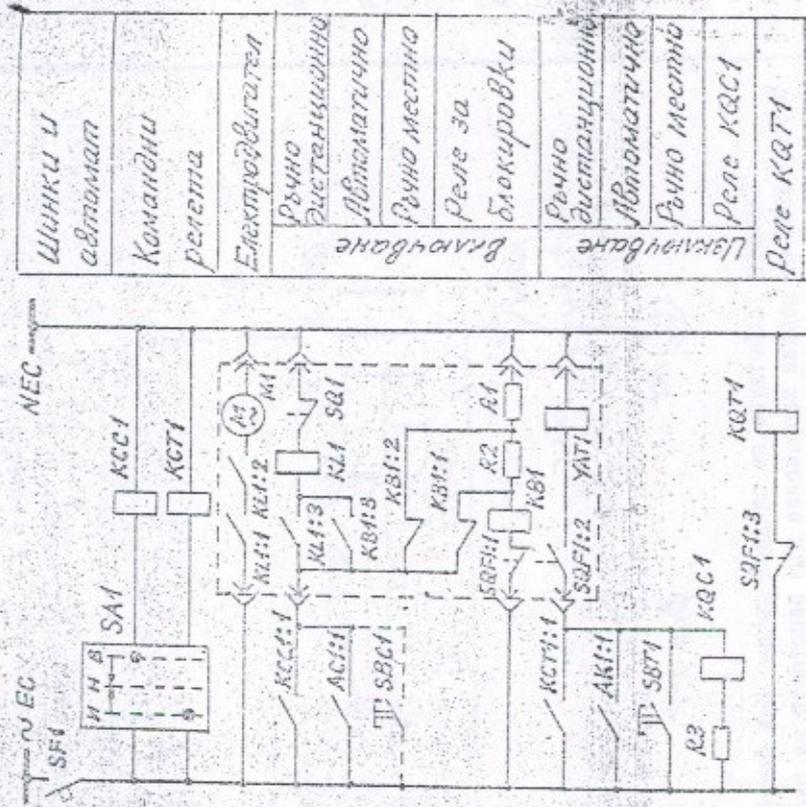

Фиг. 3-6

Схемата работи по следния начин.
При включване на прекъсвача чрез блок-контакта SQF:1
се подава напрежение на релето KB1 през резистора K1. То зара-
бота и с контактите си KB1:1 и KB1:2 включва последователно
резистора K2 за увеличаване на коэфичиента на възвръщане. С кон-
такта KB1:3 подготвя веригата на релето KL1. Релето KB1 не може
да действат при два последователно свързани резистора, но за-
държа своята котка.

С подаване на ръчна включвателна команда чрез командния
клуч SA1 се захранва командното реле KCC1, а след това и по-
мощното реле KL1. С контактите KL1:1 и KL1:2 (ага за увелича-

късвача.

магнитните пускатели, които служат за често превключване (включване и изключване) на първични електрически вериги за високо напрежение при хоризални режими. Затова техните силови контакти се свързват последователно с автоматични прекъсвачи или с предпазители, които защитават веригите от къси съединения.

Магнитните пускатели имат два възможни положения: включено и изключено. Те се намират във включено състояние само при непрекъснато подаване на напрежение към тяхната задържаща намотка. Тази конструктивна особеност на магнитните пускатели ги отличава от разглежданите дотук комутационни апарати (прекъсвачи за високи и ниски напрежения и разединители). Тя се явява изходна база при тяхното дистанционно управление и се свежда до следните две основни принципа: 1) включването и задържането на магнитния пускател във включено положение става чрез непрекъснато прилагане на захранващо напрежение към неговата намотка; 2) изключването на пускателя се извършва чрез сваляне на подаденото напрежение към намотката му.

Магнитните пускатели могат да се класифицират по следните показатели: а) според вида на напрежението в първичната (силовата) верига: за постоянно и за променливо напрежение; б) по броя на полюсите (фазите): еднополюсни (еднофазни), двуполюсни и трифазни; в) в зависимост от напрежението на задържащата намотка: за постоянно напрежение 220 V и за променливо напрежение 220 и 360 V.


В електрическите централи и подстанции се употребяват предимно трифазните магнитни пускатели за променливо напрежение в първичната верига и на задържащата намотка. Те служат за превключване на асинхронни електродвигатели с някъсо съединен ротор, които според функционално-технологичното предназначение бъдат без и със самопускане и с реверсиране (промяна на посоката на въртене).

166

3.5.2. МАГНИТНИ ПУСКАТЕЛИ КЪМ ДВИГАТЕЛИ БЕЗ САМОПУСКАНЕ

На фиг. 3-7 е изобразена схемата за управление на магнитен пускател към електродвигателя на неотговорна работна машина, който не се самопуска. Командването е пряко и се осъществява ръчно, местно с бутони за пускане и спиране. Задържащата намотка на пускателя е за линейно напрежение 360 V. Захранването на оператив-

ната схема става от силовата верига. Защитата на електродвигателя срещу претоварване се осъществява с топлинните релета КК1, които са скочени в двете фази А и С (по-нататък те няма да бъдат показвани). В схемата ще се преизглежда сигнализацията за магнитния пускател.

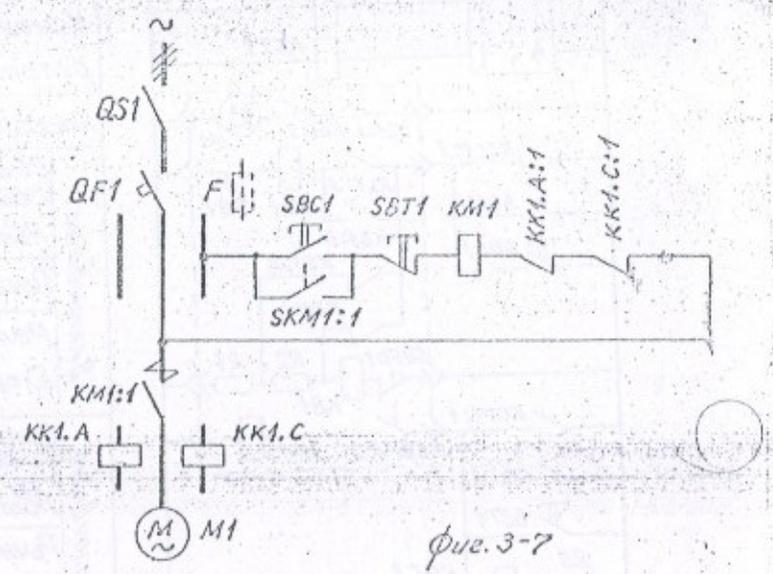

Фиг. 3-7

Схемата действа по следния начин. При натискане на бутона SBC1 се подава напрежение към намотката на пускателя KM1. Той зарежда и с блок-контакта SKM1:1 се самозадържа, а чрез контактите с дълготрайно KK1:1 включва електродвигателя. Изключването на двигателя става чрез бутона SBT1 или с контактите на топлинните релета, като се прекъсва самозахранването на намотката. С това схемата се връща в изходно положение. Същото състояние се постига, когато изчезне захранващото напрежение или се повреди командната верига. При възстановяване на напрежението магнитният пускател не може да се включи без намесата на оператора. Затова тази схема не осигурява самопускане на двигателя.

Когато защитата срещу къси съединения е изпълнена с предпазители, при изгаряне на един предпазител се преминава към непълнофазен режим с известните последици за намаляване на въртящия момент и прегряване на асинхронния двигател.

3.5.3. МАГНИТНИ ПУСКАТЕЛИ КЪМ ДВИГАТЕЛИ СЪС САМОПУСКАНЕ


Тези магнитни пускатели са към електродвигатели на отговорни работни машини, които е необходимо да се самопускат.

Най-простата схема се получава, когато на фиг. 3-7 се замянат бутоните за пускане и спиране с контакт на команден ключ с две фиксирани положения (Д.4). Тази схема не отговаря напълно на следните допълнителни технологични принципи за дистанционно управление на магнитни пускатели към двигатели със самопускане:

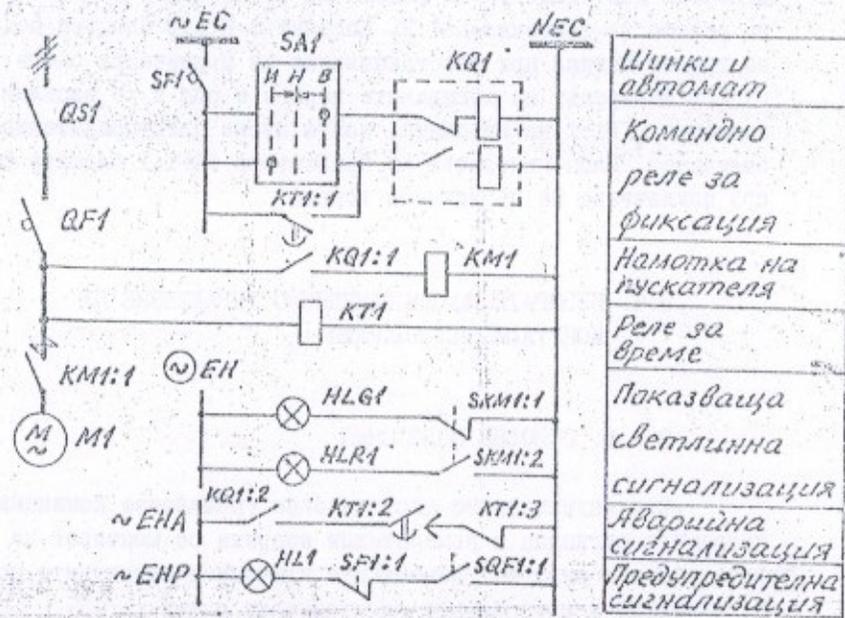- 1) при изключване пускателя вследствие на кратковременно понижаване или изчезване на захранващото напрежение в първичната верига до 3-5 s трябва да се осигури автоматично обратно включване на пускателя след възстановяване на напрежението; 2) при продължително прекъсване на напрежението в първичната верига над 10-20, пускателят трябва да остане изключен и след нормализиране на напрежението да не предизвикват изключване на пускателя.

На фиг. 3-8 е начертана схемата за дистанционно управление на магнитен пускател към асинхронен двигател със самопускане. За изпълнение на основните два и допълнителните три принципа е избрано косвено дистанционно командване чрез реле за фиксация и малогабаритен ключ без фиксирани положения тип МКВ. За опростяване на схемата е посочено само ръчното дистанционно командване. При необходимост от автоматично командване неговите устройства се свързват паралелно на контактите на командния ключ. Тук релето за фиксация служи за подаване на командите към намотката на магнитния пускател. Горната намотка на релето може да се разглежда като включваща, а долната - като изключваща за магнитния пускател. С това се постига фиксиране на командите за включване и изключване и обратно включване на изключения пускател при кратковременно изчезване на напрежението. Следователно по този начин се осъществяват основните два и първия от допълнителните принципи.

За реализиране на втория допълнителен принцип в първичната верига преди силовите контакти на пускателя е присъединено релето за време КТ1, с което се постига защита от минимално напрежение. Когато времето за прекъсване на напрежението в първичната верига е по-голямо от настройката на релето КТ1, то се самозабавряща. С контакта КТ1:1 се подава команда на релето за фиксация,



Шинки и автомат
Командно реле за фиксация
Намотка на пускателя
Реле за време
Показваща светлинна сигнализация
Аварийна сигнализация
Предупредителна сигнализация

Фиг. 3-8

което чрез своя контакт КQ1:1 прекъсва захранването на задържащата намотка на магнитния пускател. С това релето КQ1 се привежда в съответствие с изключеното положение на пускателя. Посредством аналогичен контакт на релето КТ1 се блокира и автоматичната включваща команда при отсъствие на напрежение в първичната верига (Д.1). При изключване на автоматичния прекъсвач в тази верига става аналогично префиксиране на релето КQ1.

С прикачването на задържащата намотка на магнитния пускател в първичната верига през неговите силови контакти се постига: 1) блокиране на включването на пускателя, когато няма първично напрежение; 2) заедно с използваното реле за фиксация да се изпълни третият допълнителен принцип.

Приета е възможната най-проста двулампова схема на показваща светлинна сигнализация за положението, при която сигналните лампи се свързват чрез два противоположни блок-контакта на магнитния пускател. Те са свързани към шината трета фаза за сигнализация ЕН, която е аналогична на шината тълън ЕН от фиг. 3-3.

В пусковата верига на аварийната звукова сигнализация са включени две контакте на релето за време КТ1:2 и КТ1:3 и контакт на релето за фиксиция КФ1:2. Контактът КТ1:3 блокира подаването на трешен сигнал при възстановяване на първичната схема.

Контролет на командните вериги е общ и се изпълнява с блок-контакта КР1:1 на автомата, който пуска предупредителната сигнализация. Блок-контактът на прекъсвача 5СР1:1 блокира схемата при изключване на първичната верига.

3.6. ИЗБИРАТЕЛНО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ НА КОМУТАЦИОННИ АПАРАТИ

3.6.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

При индивидуално дистанционно управление командните и показващите сигнали и измерителни апарати се монтират на командните табла и пултове. Командните ключове и лампните показатели се вземат в принципните електрически схеми.

Уровни на монтажните органи и големите електрически центри в подстанциите изпирват по-голямо натоварване и издържават 40 - 50 (3.13). За тяхното индивидуално управление са необходими над 25 - 50 полета на командните табла и пултове, чиято обща дължина достига 18 - 20 м. Командните табла и пултосте трябва да бъдат в защитното поле на оператора. Затова с увеличаване на дължината им се отдалечават работното място на оператора от тях. Това го затруднява ефективно да извършва по-сложните операции. Той не може да намери бързи решения, проточаване се по-често и започва да допуска грешки. Следователно се влошават ергономичните условия за работа на операторите при нормални и особено при аварийни случаи. В такива случаи технико-икономическото решение е приемливо към избирателно дистанционно управление.

При избирателно управление командните и показващите апарати се свързват. Икритите се разполагат на командния пулт, а вторите се причислят на показващото табло. Този диференциран монтаж на техническите средства създава яснота и значително намалява тежестта на командното звено. Чрез конструктивни и схемни разработки се постига избирателно командване на всички едновременно работни органи базис от една техническа схема. На управление на една РУ на

командния пулт се монтират само електрическите схеми на различните видове монтажни единици, които обикновено не превишават пет броя.

Показващото табло се изпълнява стенно. На него се побира принципната схема на РУ. Липсата на командни апарати позволява почти четири пъти повече монтажни единици да се съберат на едно поле.

Избирателното дистанционно управление има следните съществени предимства: 1) висока прегледност и ергономични условия за работа на операторите, обусловени от сравнително малките размери на командния пулт и на показващото табло; 2) голяма надеждност, тъй като всяка операция с даден комутационен апарат се извършва с две ръчни манипулации на оператора (вж. т. 2.2.1); 3) обширни оперативни блокировки, които не позволяват едновременно избор на повече от една монтажна единица и на един апарат; 4) значително намаление на командната зала при големи електрически центри и подстанции, което се определя от малогабаритните командни пултове и показващи табла; 5) просто обслужване от операторите, които извършват действия само върху командния пулт.

Избирателното управление е косвено и се класифицира:

- 1) по стойността на оперативното напрежение бива силнотокото и слаботокото;
- 2) в зависимост от структурата на схемите се разделя на едностепенно, двустепенно и тристепенно;
- 3) според избирателните органи се реализира с бутони, с клавиши и с номерозбирачи.

Силнотокото избирателно управление се осъществява с напрежение 220 V, а слаботокото - с две напрежения: 60 V за избор и командване; 220 V за електрическо задвижване.

Пониженото напрежение 60 V позволява да се използват малогабаритни вторични съоръжения и слаботокви телефонни кабели. Това води до значително намаление на капиталните вложения за управление на електрическите центри и подстанции. За унификация и поради сравнително голямата мощност електрическите задвижвания на комутационните апарати се произвеждат изключително за номинално напрежение 220 V.

При тристепенно управление се избират три звена (РУ, монтажните единици и комутационните апарати), при двустепенно - два звена (монтажните единици и комутационните апарати) и при едностепенно - само едно звено (комутационните апарати или мон-

тажните единици);

В СССР се прилагат трите варианта на изобретателни органи, а в ГДР и у нас - само изобретателните бутони. Практически изборът с бутони и клавиши е индивидуален, тъй като всеки бутон или клавиш отговаря на един обект за управление. При номеризиращите на всеки обект се присвоява двузначен номер от 00 до 99. Изборът на обект се осъществява чрез натискане на два клавиша, които съответствуват на номера на обекта.

Номеризиращите позволяват да се получи по-голяма икономия на място в командните зали. Те притежават следните съществени недостатъци спрямо индивидуалния избор: а) по-малка оперативност, тъй като операторът трябва да знае номера на всеки обект и може да го избира чрез натискане на два клавиша; б) по-ниска надеждност на действие, обусловена от създаването на общи вериги между управляваните обекти.


По изтъкнатите съображения номеризиращите намират ограничено приложение в системите за управление на електрически централи и подстанции.

3.6.2. ДВУСТЕПЕННО СЛАБОТОКОВО ИЗБИРАТЕЛНО УПРАВЛЕНИЕ С БУТОНИ

Двустепенното слаботокково изобретателно управление с бутони се доставя у нас от ГДР, а напоследък се произвежда от НИТИ "Енергопроект" - София. То е въведено в редица наши големи електрически централи и подстанции.

На фиг. 3-9 е изобразена структурната схема на двустепенно слаботокково изобретателно командване с бутони. Тя действува по следния начин. Първоначално с бутон *SA1* се избира монтажната единица. След това с бутони *SBA*, встроени в типова принципна схема, се избира комутационният апарат. Подаването на оперативна команда на избрания апарат от избраната монтажна единица става с командния ключ *SA1*. Вторичните вериги за избор и командване се захранват с постоянно напрежение 60 V, а за задвижване - с 220 V. Връзката между двете постоянни напрежения се реализира чрез помощни релета *KL*.

На фиг. 3-10 е посочена примерната фасада на команден пулт с три полета, който е предизначен за управление на два РУ с различни първични схеми: I и II - два еднакви комплекта за

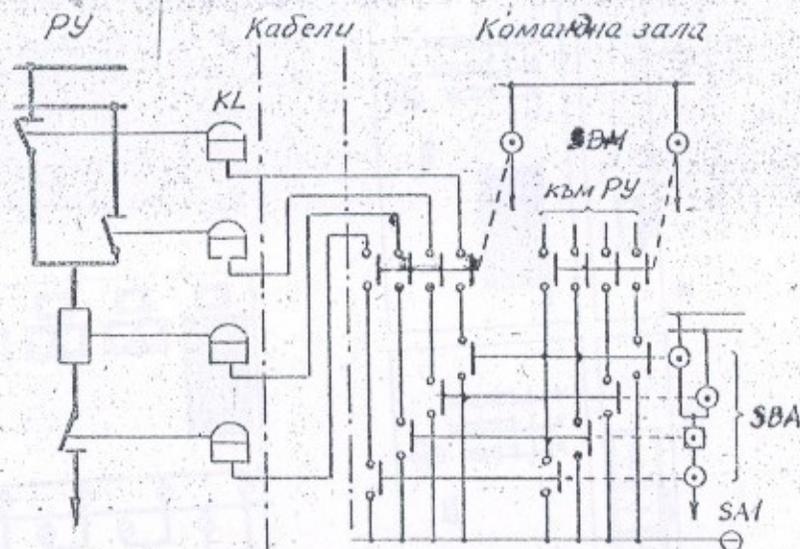

фиг. 3-9

надеждност в управлението; III и IV - части за избор на монтажни единици, които са разположени между комплекти I и II; V - типова принципна схема на монтажни единици; VI - бутони за избор на електрически апарати; VII - бутон за избор на комплект; VIII - бутон за спиране на звуковия сигнал; IX - бутон за приключване (анулиране) на избора; X - сигнал за синхронизация; XI - команден ключ без фиксирани положения; XII - бутони за избор на монтажна единица; XIII - наименования на монтажните единици.

Бутоните за избор на комплект, на монтажна единица и на апарат са с механично samozадържане и имат встроени сигнални лампи. Над типовите схеми на монтажните единици има светещи касетки.

На фиг. 3-11 е дадено едно поле от примерната фасада на показващо табло. На него е изобразена принципната първична схема на РУ, като на местата на комутационните апарати са вградени светещи магнитни показатели. На таблото са поместени показващите измерителни апарати и светещите касетки за наименованията на монтажните единици.

Функционалното действие на изобретателното управление ще се проследи при избора на първи комплект, първа монтажна единица и първи апарат.

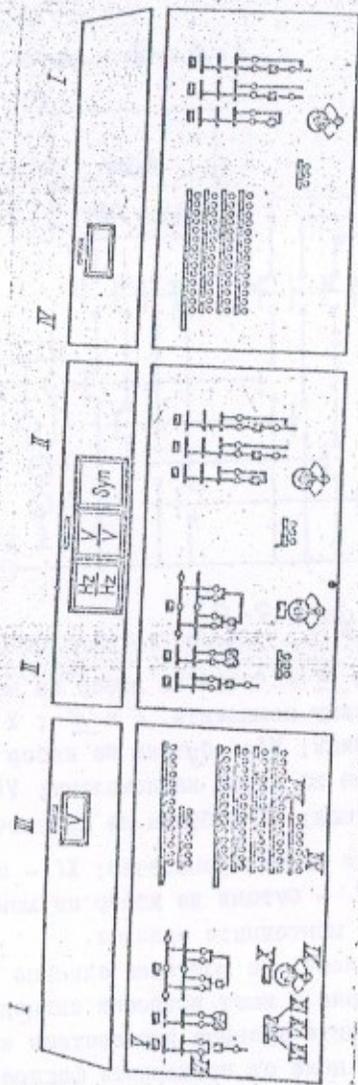


Fig. 3-10

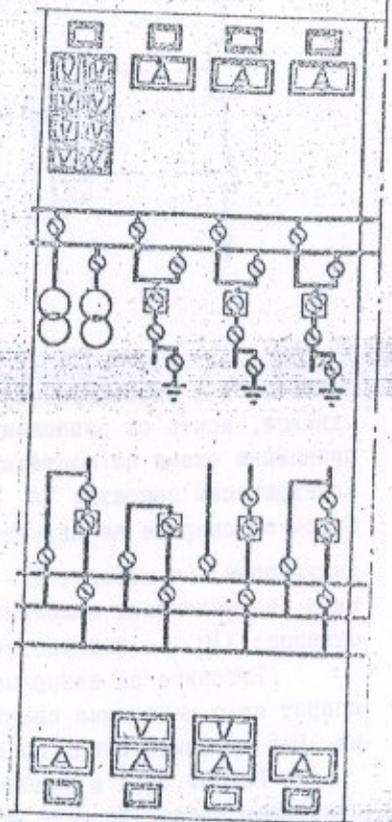


Fig. 3-11

1. Избор на комплект. Той се извършва с натискане на бутона VII, който включва встроена в него сигнална лампа и подава напрежение на шинката за избор на монтажна единица.

2. Избор на монтажна единица. Същият може да се извърши само при предварително избран комплект. С натискане на бутона XII се избира първа монтажна единица и се извършва следното: а) включват се сигналните лампи за избора, които са вградени в бутонна, в светещата касетка на показващото табло и в светещата касетка над съответната типова схема на монтажната единица върху пулта; б) захранва се шинката за избор на апарат.

3. Избор на апарат. Той може да се реализира само когато преди това е избрана монтажна единица. При натискане на бутона за избор на първи апарат VI от съответната типова принципна схема се постига: а) включване на вградените лампи в бутонна и в магнитния показател на първи апарат от първа монтажна единица върху показващото табло; б) подготовка на общите командни вериги.

4. Подаване на ръчна дистанционна команда за включване (изключване). Оперативните дистанционни команди могат да се прилагат само при предварително избран комутационен апарат. При завъртане на ръкохватката на ключа XI се подава команда само на включващия (изключващия) електромагнит на първи апарат от първа монтажна единица.

5. Приклучване на избирателното дистанционно управление. То се извършва чрез натискане на бутон IX, с което схемата се връща в нормално състояние.

Биедрането на избирателно дистанционно управление в големите РУ има съществени технико-икономически ефект за цялото народно стопанство, тъй като спомага да се повиши надеждната работа на мощните електрически централи и подстанции.

Глава четвърта

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ВТОРИЧНИТЕ СХЕМИ

4.1. КОМАНДНИ ЗАЛИ

4.1.1. ТЕХНИЧЕСКА ЕСТЕТИКА НА КОМАНДНИ ЗАЛИ

Човекът-оператор играе водеща роля при всички системи за управление на електрическите централи и подстанции. Той е звено в системата "обект - човек - среда" и се намира в командните зали. Неговата качествена и ефективна работа зависи както от технологичните особености и технико-икономическите характеристики на обектите, така и от ергономичните и естетични показатели на командните зали. Това обуславя необходимостта да се отделя все по-голямо внимание на техническата естетика на командните зали.

Основните на техническата естетика на електрическите централи и подстанции са изложени в (Л.21,23,28). Тук ще се покажат само общите изисквания на техническата естетика към командните зали, които се разделят на ергономични и естетични.

Ергономичните изисквания осигуряват удобство на операторите в командните зали, които трябва да отговарят на определен хигиенни, антропологични, физиологични, психофизиологични и психологични характеристики на човека.

Хигиенните изисквания се определят от санитарно-хигиенни норми и гарантират оптимални (комфортни или извънредно комфортни) условия на околната среда в командните зали, при които човекът може да развива нормална жизнена дейност (Л.21).

Командните зали се помещават в самостоятелни изолирани помещения за предпазване от шума и от пряко попадане на слънчевите лъчи върху фасадите на таблата и пултовете. Те се съоръжават с подходящи кондиционни и осветителни уреди. Най-сполучливото изкуствено осветление се получава при напълно светещ таван от матово стъкло, над който се монтират люминисцентните лампи.

Антропологичните изисквания поставят в съответствие техническите параметри на командните зали с анатомичните характеристики на човека (размери, тегло и форма на тялото и на частите му).

Работното място на оператора трябва да бъде удобно. Границите на работните зони е необходимо да отговарят на човешките анатомични показатели. Движенията на оператора в работната зона следва да почиват на принципите за естественост, едновременност, симетричност, последователност и икономичност (Л.21).

Таблата в командните зали по височина се разделят на следните работни зони: а) висока неудобна (от 0 до 50 cm); б) висока междинна (от 50 до 100 cm); в) удобна (от 100 до 160 cm); г) висока междинна (от 160 до 180 cm); д) висока удобна (от 180 до 220 cm). Удобната работна зона на пултовете се определя за двете ръце при седящо положение на оператора.

Командните и регулиращите апарати (ключове, бутони, прекъсвачи, ръчки и др.) се разполагат в удобната и междинната зона. Най-често използваните технически средства се монтират в удобната зона на таблата и в обхвата на дясната ръка за пултовете. Едновременните съоръжения се помещават на еднаква височина. При

наличие на голям брой вторични апарати (над 20-30) на едно поле, те се разделят на визуални групи, в които идентичните апарати се инсталират вертикално, а различните - хоризонтално. В този случай за чести и бързи манипулации се препоръчват диаметрите на командните бутони да бъдат 13-18 mm, а на ръчките за регулиране - 50 mm.

Командните и регулиращите съоръжения при аварийни режими трябва да се различават от останалите и да бъдат пространствено отделени. Командните апарати, чието натискане може да доведе до грешни операции с монтажни единици, следва да се изравняват с фасадите на таблата и пултовете и да се покриват с прозрачни капаци.

С физиологичните изисквания се осигурява нормално функциониране на вътрешните човешки органи, на дишането, кръвообращението и др. Например, за операторите трябва да се изберат ергономични столове, да се съобразява взаимното разположение на столовете и пултовете и др.

Психофизиологичните изисквания отчитат особеностите на човешките сетивни органи: зрение, слух, обоняние и осезание.

Таблата и пултовете в командните зали следва да се разполагат в зрителното поле на оператора. Разстоянието от оператора до таблата и мястото за монтаж на стрелковите измерителни апарати върху пултовете са определящи за размерите на апаратите (вж. т.2.1).

Психологичните изисквания обозначават съответствие на техническите параметри на обектите с психологичните човешки качества. Основно психологично условие е оптималното разпределение на функциите между човека и електронната изчислителна машина при автоматизирани системи за управление. Тук е необходимо да се отчитат следните три фактора (Л.21): а) човешките особености; б) техническите характеристики на машините; в) принципът за активната роля на оператора в командната зала. Конкретни психологични изисквания се поставят към информационните средства, посочата на действие на командните и регулиращите органи и др. Командите за включване и за увеличаване на регулиращото действие се извършват при натискане навътре, нагоре и надясно при движение по посока на часовниковата стрелка.

Управлението на съвременните сложни, мощни, мащабни и динамични електрически централи и подстанции извънредно много натоварва умствено и нервно-психично операторите. Затова верните разстройства при тях достигат до 30-45% (Л.18). Следователно за операторите на електрическите централи и подстанции са необходими професионален избор, предварителна подготовка и непрекъсната тренировка.

Обемът на информация в командната зала трябва да бъде достатъчен, за да може операторът да управлява електрическата централа или подстанцията. Изборът на вида и разположението на информацията в командните зали се извършва при задълбочен анализ на технологичните особености на електрическите централи и подстанции и на човешките възможности за възприемане. При това се прояснява стремеж за получаване на минимум необходим (главна) информация, като се предвижда възможност при заплътяване да се подава допълнителна (второстепенна) информация (вж. т.2.4.5).

Разпределеността на техническите средства върху таблата и пултовете в командните зали се прави при пълни изследвания на действията на операторите в нормални и аварийни режими, като се отчита тяхното предпазване, честота и последователност на използване, технологични връзки и конструктивни особености.

Измерителните и сигналните апарати се монтират на редове или колони върху таблата и пултовете или се обединяват в групи

според своето функционално-технологично предназначение. Разстоянието между апаратите не трябва да бъде по-малко от 25 mm при последователно действие и 50 mm при други случаи.

Изобразяването на принципната електрическа схема на електрическата централа или подстанция върху таблата и пултовете в командните зали е необходимо условие за качествена и ефективна работа на операторите.

Естетичните изисквания към командните зали се постигат при прилагане методите на т.нар. художествено проектиране (дизайн), което се свежда до намиране на оптимални конструктивно-компановачни разработки.

Основно комплексно естетично изискване към командните зали е тяхната красота. За целта се търси подходящото оформление на външната повърхност на таблата и пултовете и правилното подбиране на цветовете, решенията в командните зали. Рационално приетите цветове на командните зали и на техните елементи спомагат за повишаване на производителността, надеждността и безопасността в електрическите централи и подстанции. Цветният климат на командните зали определя условията за работа на операторите. Затова командните зали се боудисват в студени (сиви, сини и зелени) цветове, които действуват успокояващо и спомагат за съсредоточаване на вниманието (И.21). При избора на цветовете решенията в командните зали всички съставни елементи се разделят последователно по двойки на обект и фон: стрелките, скалите и фасадите на измерителните апарати, фасадите на таблата и пултовете, стените на командната зала и т.н.

В основата на художественото проектиране на командните зали стои тяхната компоновка, която изразява обемно-пространствената структура на техните функционално-технологични елементи и се разглежда в следващата т.4.1.2.

Когато командните зали и системите за управление на електрическите централи и подстанции не отговарят на ергономичните и естетични изисквания, условията за работа на операторите са влошени и те изпадат в пасивно състояние: намаляне на вниманието, снижение на готовността за изпълнение на функционалната дейност, нарастване на апатията, съпливост, нелогично мислене, бавни действия и др.

4.1.2. КОМПАНОВКИ НА КОМАНДНИ ЗАЛИ


Компановките на командните зали се избират с оглед да се постигне максимална прегледност и удобства за операторите в съответствие с изискванията (ергономични и естетични) на техническата естетика. Броят и видът на командните зали в електрическите централи и подстанции се определя според организационно-техническата структура (вж. т.1.1.3). Командните зали се помещават в центъра или близо до управляваните енергийни уредби и съоръжения. Под тях се предвиждат необходимите кабелни полуетажи за осъществяване на съединителните връзки с РУ чрез контролни кабели.

При компоновки командните зали се разделят пространствено (обемно) на две области (части): 1) работна (оперативна), в която

е работното място на оператора и са разположени основните технически средства за неговата функционална дейност; 2) спомогателна (неоперативна), където се монтират второстепенните и автоматичните вторични съоръжения.

В работната област се помещава оперативният контур, който се изпълнява чрез пултове и табла (рядко само с пултове или с табла). Той заема централната част на командната зала и определя нейната компоновка. В спомогателната област се монтира неоперативният контур, който се реализира чрез табла.

На фиг.4-1 е показан напречният разрез на командна зала: 1 - работна област; 2 - спомогателна област; 3 - оперативен контур; 4 - неоперативен контур; 5 - бюро на оператора; 6 - носещи конструкции за контролни кабели; 7 - кабелен полуетаж.

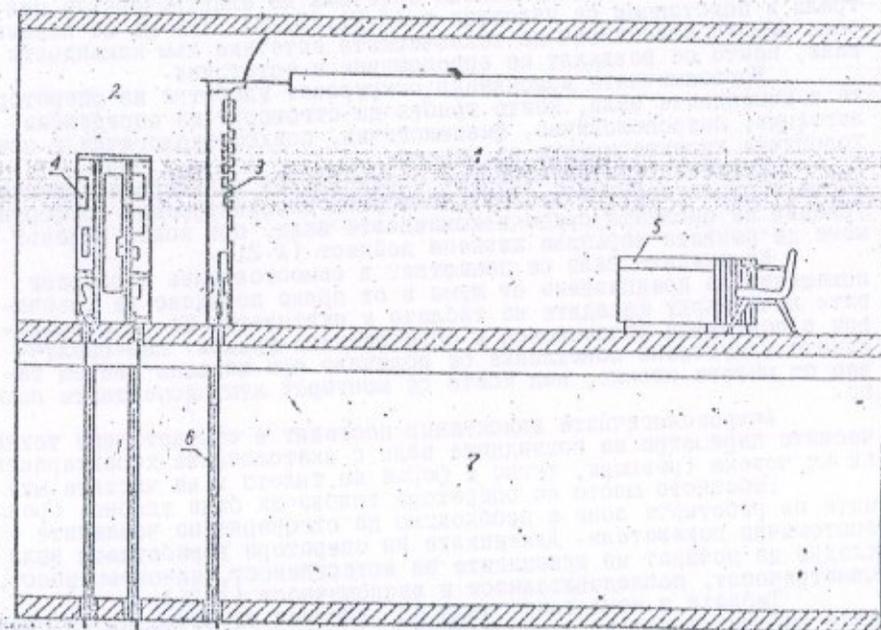

Фиг. 4-1

По своята същност компоновките на командните зали се съвпадат до решаване на следните проблеми: а) конструкцията на таблата и пултовете; б) взаимно разположение на оперативния и неоперативния контур; в) геометрия на оперативния контур.

Традиционно техническите средства в командните зали се монтират върху табла и пултове, чиято конструкция се приема при отчитане на следните фактори: а) особености на техническите средства; б) възможности за монтаж, преглед и ремонт; в) условия за оперативна дейност.

Подобряването на техническите средства върху пултовете и таблата се извършва при отчитане на вероятността операторът с един поглед да възприема най-важните експлоатационни величини и техните изменения. За целта се прилага принципът за логичната последователност на технологичния процес. При съблюдаване на типа и функционалното предназначение на вторичните апарати те се монтират по следния начин: основните — в централната част на пултовете и таблата, а второстепенните — по тяхната периферия.


Основен съставен елемент за всяка табла и пултове е полето, което има стандартизирани размери. То се изработва като комплектно устройство предимно по индустриални методи в заводски условия.

Таблата в класическите командни зали могат да се класифицират както следва: а) според предназначението: командни, сигнални, релейни, електромерни и за собствени нужди; б) в зависимост от конструктивния тип: свободно стоящи и прислонени.


Командните табла (фиг. 4-2) са основни в командните зали. Те се произвеждат свободно стоящи в два варианта: ТКС-600 и ТКС-800, които имат габаритни размери 600(800)/2200/600 mm. На тяхната фасада отгоре надолу се монтират наименованията на монтажните единици и показвателите измерителни апарати. По-надолу се помещават командните и сигналните апарати, които се вградят в принципната първична схема на електрическата централи или подстанция. Обикновено вторичните съоръжения на всяка монтажна единица се разполагат по вертикална линия. На защитата страна на таблата се инсталират най-високо различните видове шинки, автоматите (предпазителите), съединителните връзки, клеморедите и сухите разделки на контролните кабели.

На сигналните табла се побират всички общи устройства за звукова и светлинна сигнализация. Това са само няколко полета с размерите и типа на командите, които обикновено се монтират в

единия край на командното табло.

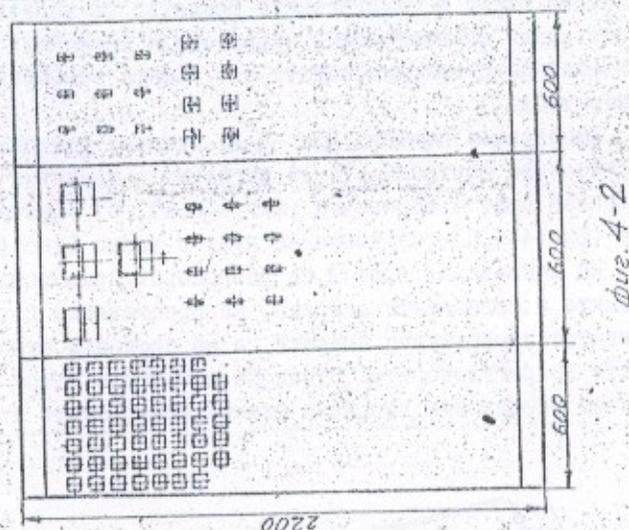

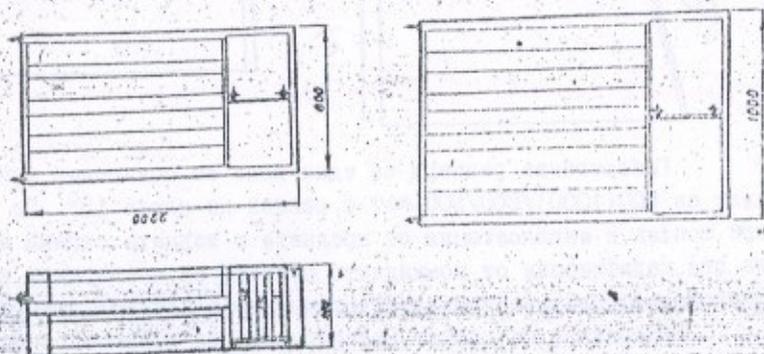Релейните табла (фиг. 4-3) се изработват свободно стоящи но предимно прислонени, скарон тип, с размери 800(1000)/2200/400 mm и биват отворени и затворени. Те се съоръжават с вертикални лайсни, върху които се монтират релейните и автоматичните устройства. Релейната защита на всяка монтажна единица се разполага вертикално.




На електромерните табла се помещават вертикално електромерите на монтажните единици. Тези табла имат размерите и конструкцията на релейните и често се обединяват с тях.

Таблата за собствени нужди се използват за инсталиране на принципната схема и техническите средства за управление на собствените нужди за постоянно, изправено и променливо напрежение. Те съдържат само няколко полета със същата конструкция както командните табла.

Командните пултове (Фиг. 4-4) намират приложение главно в електрическите централи. Те се изготвят в следните модификации: а) команден пулт - обикновен (Фиг. 4-4, а); б) команден пулт с приставка (Фиг. 4-4, б); в) команден пулт с табло (Фиг. 4-4, в).

На наклонения плот А се разполагат принципните схеми и командните и сигналните апарати, на приставката и таблото В - показващите измерителни апарати, а на предната страна С - ръкохватките на регулаторите. Отзад на таблото и вътре в пулта се помещават различните вторични шинки, клемниците и др.

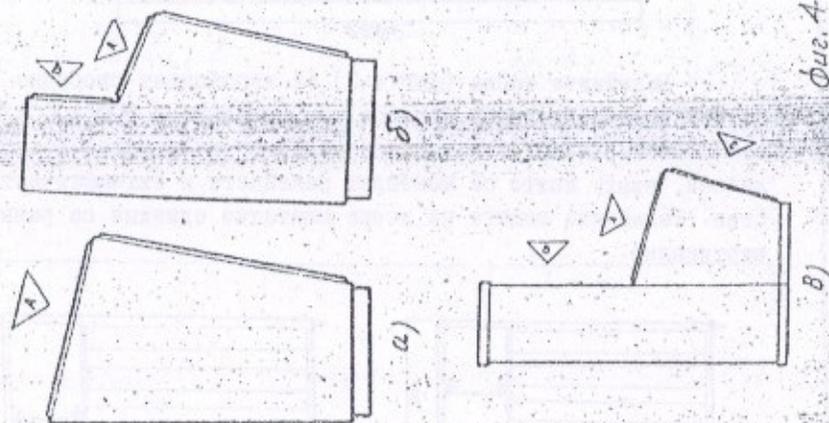

Фиг. 4-4

Табелитните размери на едно поле от обикновен команден пулт са 600(1000)/800/600 mm с наклон на плота 15°. За удобство при монтаж и експлоатация от предната и задната страна на първите две модификации от командните пултове се предвидят врати. Наклоненият плот се изпълнява стационарен или подвижен.

Принципно се срещат два варианта за взаимно разположение на пултовете и таблата от оперативния контур спрямо оператора: а) едностранно (пред оператора) в ред "табло - пулт - оператор"; б) двустранно (пред и зад оператора) в поръчък "пулт - оператор - табло".

Изборът на вариант се определя от типа на вторичните

съоръжения и от конструкцията на пулта. В електрическите централи и подстанции преобладава едностранното разположение. При изостановителни технически средства се предпочитва двустранното подреждане.

За пултовете и таблата от оперативния контур се прилагат следната геометрия: а) линейна; б) ъглова; в) елипсоидна; г) Г-образна; д) П-образна.

Таблата от неоперативния контур според възможността на оператора да ги наблюдава се разделят на: а) видими, поместени востран или зад оператора; б) невидими, инсталирани зад оперативния контур или в самостоятелни помещения.

1. Блокът команден зали. Те се разполагат териториално до следните три варианта (Д.16, 21, 23): а) в дисаeratorната етажерка на главния корпус; б) в пристройка към свободната надлъжна стена на машинната зала; в) към страната на реакторната зала при АЕЦ.


Първият вариант се характеризира със сравнително по-малко кабелни връзки (с 15-20%) и рационално запълване на дисаeratorната етажерка. Затова той се прилага широко в ТКЕЦ и АЕЦ. Неговите недостатъци се свеждат до необходимост от изкуствено осветление, вентилация и изолация срещу шум и вибрации.

На Фиг. 4-5 са посочени шест модификации за компоновки на блокови командни зали за два блока: а - нормална ъглова; б - нормална линейна; в - противоположна ъглова; г - противоположна линейна; д - нормална двойно Г-образна; е) двустранна линейна; 1 - оперативни табла; 2 - пултове; 3 - неоперативни табла; 4 - оператор; 5 - старши оператор.

Първите пет модификации (а-д) са едностранни. Последните две компоновки се употребяват в чужбина. Съществен недостатък на нормалните компоновки е близкото разположение на оперативните пултове и табла, което позволява да се отвлече вниманието на единия оператор при авария на другия блок. При противоположните разположения е избегната тази слабост.

При нормалните компоновки обикновено се възприема последователно-агрегатното подреждане на енергийните съоръжения (парогенератор - турбина - генератор) върху оперативния контур на всеки блок. За противоположните модификации се предпочитва огледното разположение на съоръженията, което отговаря на принципа за яснота.

На Фиг. 4-6 е изобразена компоновката на блокови командни зали за два енергийни блока с мощност по 500 MW в ТКЕЦ: 1 -

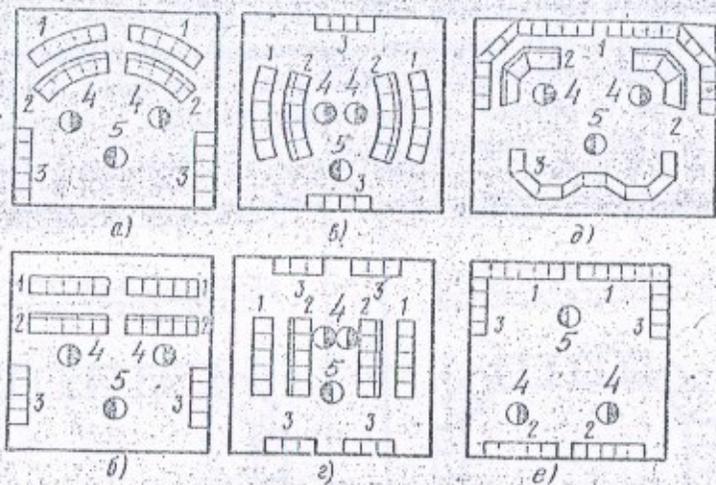


Фиг. 4.5

пултове; 2 - оперативни табла; 3 - неоперативни табла; 4 - информативна изчислителна машина; 5 - табла за електронни регулатори; 6 - табла за релейни и автоматични устройства; 7 - устройства за свързка; 8 - бира на операторите; 9 - принципна схема.

Централната част на командната зала има подходящи осветлителна и кондиционна уредба. Оперативният контур на двата блока има едностранна нормална дъгова компоновка. Под командната зала се предвижда кабелен полуетаж.

Компоновките на блокови командни зали в АЕИ се изпълняват аналогично на тези в ТКЕИ със следните особености; а) обемът на технологична информация при АЕИ е 2-3 пъти по-голям отколкото при ТКЕИ (вж. табл. 1-1 и т. 1.1.1), тъй като съоръженията на радиоактивния контур не могат да се наблюдават; б) за оперативния контур на всеки реакторен блок се приема последователно-връзочно подреждане на енергийните съоръжения: реактор - турбина - генератор.

Оперативният контур на блоковите командни зали заема 10-15% от общото количество на таблата и пултовете за управление. Общата площ на блоковите командни зали за два блока с мощност 200, 300, 500 и 800 MW в ТКЕИ достига съответно 240, 450, 650 и 720 m² (Л.1,16), а на един реакторен блок тип ВЪЕР 440 и 1000 MW - 400 и 500 m² (Л.16,31). Тя се съсредоточава в едно или няколко помещения, които се разполагат на един или на повече етажа.

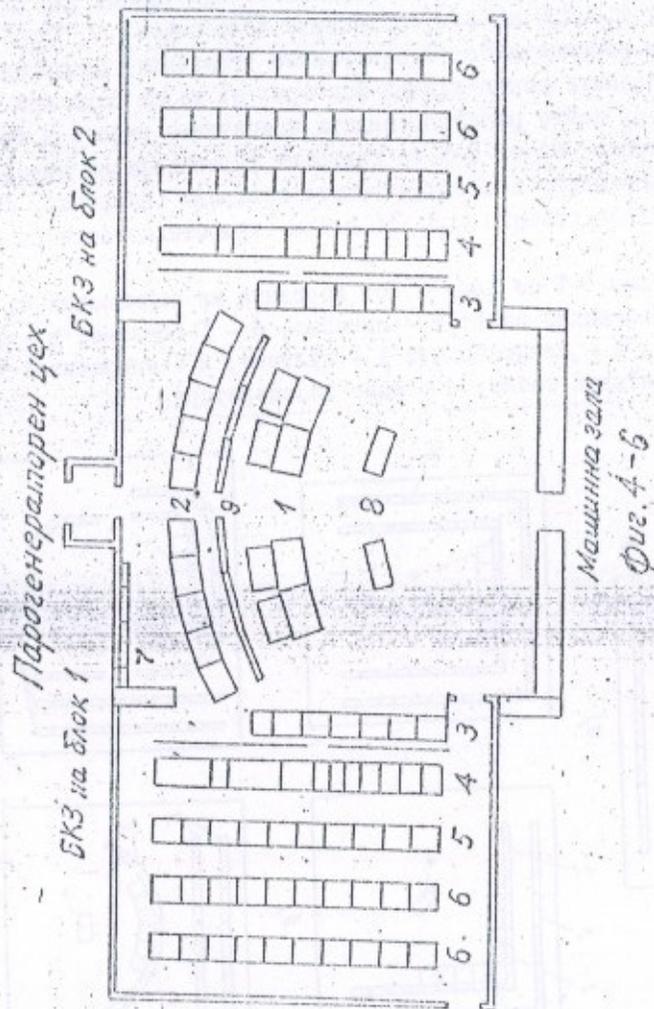


2. Централни (главни) командни зали. Те служат за управление предимно на електрическите уреди и съоръжения в електрическите центри и подстанции. Затова същите се разполагат териториално в близост до тях (Л.16, 21,23): 1) при ТКЕИ и АЕИ - обикновено между откритите РУ за повишени напрежения 110-750 kV и по-рядом в пристройки към главния корпус (до свободната надлъжна страна на машинна зала или към постоянната стена); 2) в ТКЕИ - към сградата на генераторната РУ 6 и 10 kV; 3) по ЕИИ - традиционно в силната ограда близо до машинната зала и

в служебния коридор или в закритата РУ; 4) при електрическите подстанции - в административната сграда, която се обединява със закритата РУ 6-20 кV из разпределителните подстанции или между закритите РУ 110-750 кV при системните подстанции.

При компоновките на централите (главните) команди зали се отчетат следните допълнителни фактори: а) те се отделят на достъпния нивеау, който позволява правилна оперативна работа в електрическите централи; б) от тях се извършва управление на някои технически съоръжения в електрическите централи (например, циркуляционна помпена станция при ТЕЦ и АЕЦ, хидротехнически съоръжения при БЩ).

На фиг. 4-7 се дадени пет варианта на компоновки на централни (главни) команди зали: а - линейна; б - Г-образна; в - П-образна; г - дъгова; д - дъгосъсложна; 1 - пултове; 2 - оперативни табла; 3 - неоперативни табла; 4 - бари за оператора.

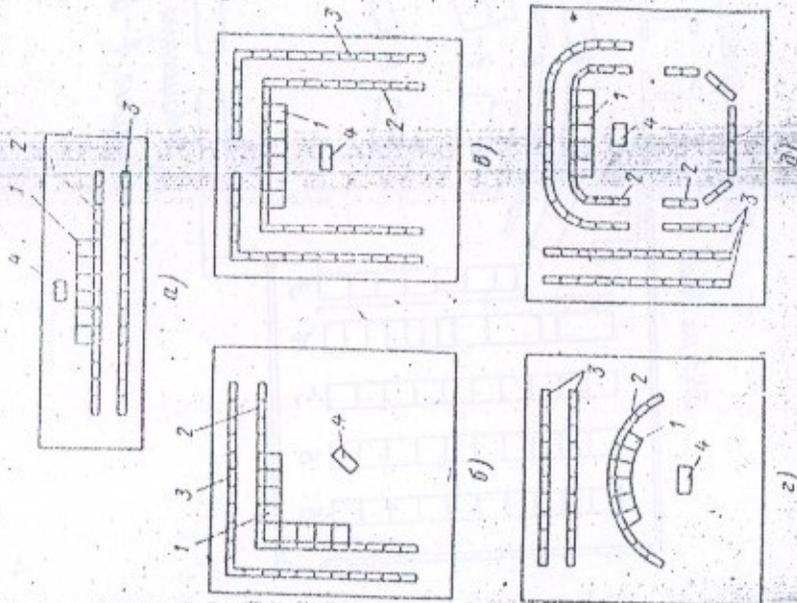


Фиг. 4-7

Първите три компоновки се употребяват при среден електрически уредби, а последните две - при големи и мощни електрически централи и подстанции.

При малки електрически централи и подстанции често опера-

тивният контур се изпълнява само с табла или пултове. На фиг. 4-8 се посочени два вида компоновки на команди зали в разпределителни електрически подстанции 110/6-20 кV: а - начупена П-образна; б - начупена (Г-образна); 1 - оперативни табла; 2 - неоперативни табла; 3 - бари на оператора.

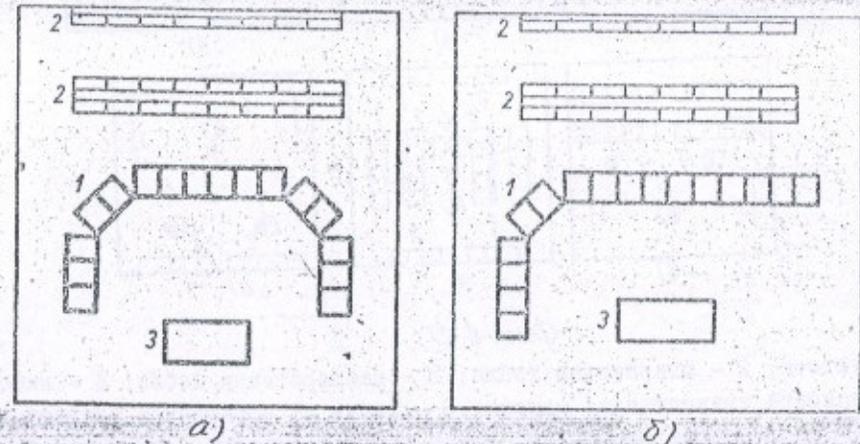

Фиг. 4-8

4.2. МОНТАЖИ СХЕМИ

196

4.2.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА СЪСТАВЯНЕ

Монтажните схеми са последен етап в съставянето на вторичните схеми. Те представляват работни чертежи, по които пряко се извършва монтажът на системите за управление. През време на техническата експлоатация същите се явяват основни документи, които се използват при преглед, изпитване, ремонт, разширение, реконструкция и модернизация на вторичните схеми.


Вторичните съоръжения се разполагат в РУ на електрическите централи и подстанции според избраните конструктивно-компоновачни решения (Л-15, 16, 20, 21, 23, 26, 33, 35). Електрическите задвижващи и сигналните устройства се монтират към комутационните електрически апарати (прекъсвачи и разединители). Вторичните намотки на измервателните трансформатори са техни съставни части. Останали-

те технически средства се инсталират в РУ както следва:

1) при класически открити уредби 110-750 кV - в закрити шкафове, които влизат в комплектната доставка на комутационните електрически апарати (шкафове за управление на прекъсвачи, електродвигателни и пневматични задвижвания на разединители и др.) или се поръчват отделно (клемни шкафове, шкафове за управление на разединители и др.);

2) при класически закрити уредби 6-20 кV - в предпоставени командни шкафове (фиг. 4-9), които имат стандартизирани гарантни размери 1040/1975/300 mm;

3) при комплектни РУ 6-20 кV-на вратите и в секторите за вторични съоръжения, а за 110-750 кV - в командни шкафове.

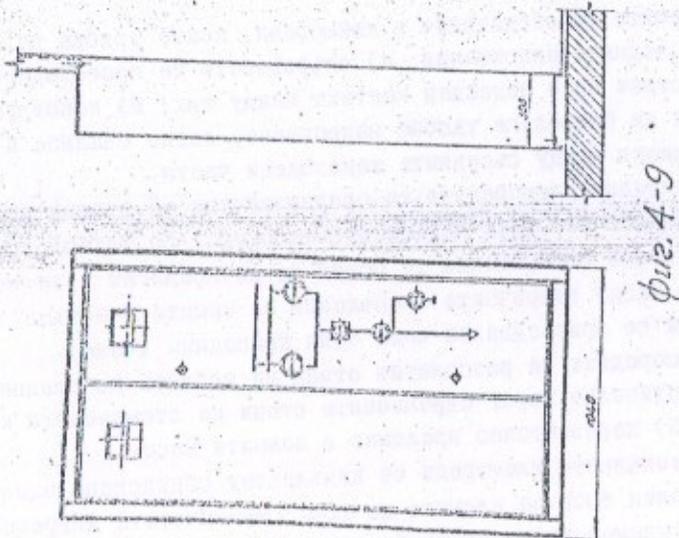

Фиг. 4-9


Разпределението на техническите средства върху пултовете и табелите в командните зали се прави мащабно на чертежи, които се наричат (сещане на пултове и табла).

Принципната електрическа схема на електрическата централа или подстанция върху пултовете и табелата се изпълнява еднолинейно с пластмасови ленти (ленти). Тя съдържа само част от първичните електрически съоръжения (синхронни генератори и компенсатори, силови трансформатори и автотрансформатори, шинни и линейни реактори, прекъсвачи и разединители, събирателни и обходни шинни сис-

теми, вентилни отводи и измерителни трансформатори към събирателните шини, трансформатори и реактори за собствени нужди и др.), които се изобразяват чрез стандартни графични означения (вж. т. 1.2.2). На всяко поле от таблото или пулта се помещава тази част от електрическата схема, която се управлява от същото поле. Командните ключове и магнитните показатели ^{се} вграждат в принципната схема на местата за съответните прекъсвачи и разединители. Електрическите схеми на отделните РУ (номинални напрежения) се реализират с различни цветове на пластмасата.

Съединителните контактни връзки на вторичните тоководещи вериги се изпълняват с помощта на изпитвателни блокове и клемни от клемореди;

Физически изпитвателните блокове представляват цепселни прекъсвачи на 4 или 6 вериги (вж. т. 1.4.3). Всеки изпитвателен блок (фиг. 4-10) се състои от корпус 1, работен 2 и изпитвателен 3 капаци (цепсели), които са от пластмаса. В корпуса са поместени четири (шест) двойки главни контакти 4 с принадлежащите им изводи 5, пружини 6 и съединителна пластина 7. Към единия ред изводи се свързват захранващите токове, напрежителни и оперативни вериги, а към другия - измерителните, релейните и автоматичните апарати. Работният капак има четири (шест) контактни пластини 8 за създаване на електрическа връзка между съответните двойки главни контакти. Изпитвателният капак съдържа четири (шест) двойки контактни пластини 9 със съответните им изводи 10 за включване на изпитвателни апарати 11.

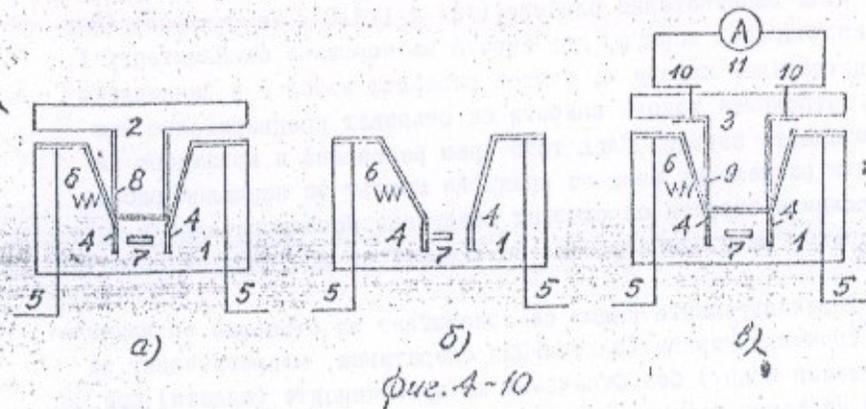

Фиг. 4-10

Изпитвателният блок във следните три положения:

- 1) работно (фиг. 4-10,а) (при поставен работен капак), когато се включват двубенните главни контакти за нормална експлоатация;
- 2) машинно (фиг. 4-10,б) (без капака), при което двубенните главни контакти са изключени, но по-действено на пружините левите главни контакти на токовите вериги се свързват на късо чрез съединителната пластина;
- 3) контролно (фиг. 4-10,в) (при наместен контролен капак с предварително монтирани изпитвателни апарати към неговите изводи), когато се свързват съответните главни контакти с контактните пластина и изпитвателните апарати се включват в схемата.

По своето предназначение клемите биват следните четири вида (Л.11): проходни (нормални), мостови (съединителни), изпитвателни (изпитвателни) и разединителни.


Проходните клемни служат за свързване на два тоководещи проводника (жила). Те се състоят от пластмасов корпус, контактен възел и закрепваща част. В корпуса има канал за маркировъчна боя. Контактният възел съдържа метална съединителна пластина и два външни контакта, към които се прикачват проходящите проводници. Закрепващата част обхваща скоба и пружина за монтиране на клемата към рейката на клеморед.

Мостовите клемни са предназначени за присъединяване на отклонения чрез обединяване на три и повече съседни вериги в една точка. За целта се създават напречни електрически връзки през корпусите на близките клемни. Мостовите клемни имат аналогична конструкция на проходните клемни.


Изпитвателните клемни се употребяват, когато във вторичните вериги няма изпитвателни блокове (вж. т-1.4.3). Те съдържат (фиг. 4-11) изолационен корпус, два извода за нормална експлоатация 1, два изпитвателни извода 2, болтов разделен възел 3 и закрепваща част. Контролните токови апарати се свързват предварително към изпитвателните изводи. След това чрез развинване и изваждане на болта към разделеният възел се прекъсва мостът за нормална работа и контролните апарати се свързват съединени последователно в токовите вериги. За възстановяване на схемата се поставя по обратния начин.

Разединителните клемни се използват за отваряне на изключени електрически вериги (защитни спешни, напрелителни, за сигнализация и др.) без откъсване на проводниците (жилата) при търсене на земни съединения и за удобства при експлоатацията. Те

се състоят (фиг. 4-12) от изолационен корпус, два извода за нормална работа 1, разделен възел 2 и закрепваща част. За отваряне на веригата се развинва болтът и разделеният възел се привежда до крайно дясно положение (посочено на фиг. 4-12). Затварянето на веригата става в противоположен ред.

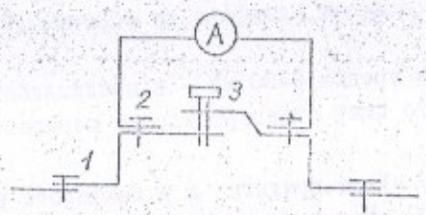

фиг. 4-11

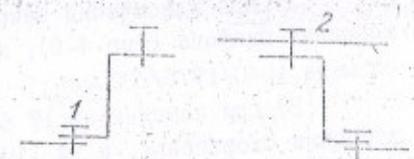

фиг. 4-12

Клемите се обединяват в клемореди, които трябва да отговарят на следните изисквания: а) свързването на проводниците (жилата) да става чрез надежден контакт между тях; б) конструкцията на клемите да позволява удобно закрепване, лесно сваляне и достъпна изолация между съседните тоководещи части.

Принципно клеморедите са предназначени за външна връзка между отделните участъци на монтажните схеми. По технологични и експлоатационни съображения те могат да се прилагат и за вътрешни свързвания между вторичните съоръжения на самите участъци. Към всяка клемна се присъединява само един проводник (жила).

Клеморедите се разполагат отзад на табелата по следния начин: а) вертикално върху страничните стени на стоманените конструкции; б) хоризонтално предимно в долната част.

Вертикалните клемореди се изпълняват обикновено едноредови и с максимален брой на клемите до 165. Стенчатите джурекви вертикални клемореди се конускат при дълбочина на табелата и бутоните над 800 mm. Когато се използва само един вертикален клеморед, той се помещава ляво за удобства при монтажа и експлоатацията.

Хоризонталните клемореди биват едноредови и стенчати многоредови. При широчина на табелата 600 mm върху един хоризонтален клеморед се инсталират до 43 клемни, а при 800 mm - до 62 клемни.

Минималната височина на долния край на клеморедовете е 400 mm, а разстоянието между съседни успоредни клемореди - най-малко 150 mm.

В шкафовете клеморедите се помещават на протите и върху

отрочките и задните стени, когато има свободно място. На пултовете клеморедите се разполагат вертикално в страни и отзад.

Монтажните схеми на таблата, пултовете и шкафовете се изпълняват от заводите-производители.

Вторичните вериги за постоянно, изправено и променливо напрежение 220 V се реализират чрез изолирани проводници и контролни кабели с медни жила с внимателна изолация и с минимално сечение $1,5 \text{ mm}^2$, а за постоянно напрежение 60 V - с телефонни кабели със сечение $0,5 \text{ mm}^2$ (Л-19). Изборът на сечението на проводниците и контролните кабели за различните вторични вериги става по следния начин (Л-11, 24, 26, 50);

1. За токови вериги - с оглед да се осигури работата на токовите трансформатори в необходимия клас на точност: 0,5 - при включени търговски електромери; 1 - за свързване на стрелкови измерителни апарати и технически електромери; 3(10) - за скъчване на релейни и автоматични устройства.

Когато сечението на съединителните проводници (жила) е по-голямо от 10 mm^2 , за намаляването му се прилагат следните мероприятия (Л-11): а) последователно и паралелно свързване на две вторични намотки на токов трансформатор; б) изменение на схемата за свързване (например, от непълна звезда в пълна); в) разделяне на вторичния товар към две и повече токови намотки; г) избор на токов трансформатор с по-голям допустим вторичен товар; д) приложение на измерителни преобразователи с унифициран изходен сигнал (вж. т. 2.1.1).

2. За напрежителните вериги - по допустима загуба на напрежение, която се нормира на: 0,5% за захранване на търговски електромери; 1,5% при останалите измерителни апарати; 3% за релейни и автоматични устройства.

3. За оперативните вериги - по допустима загуба на напрежение, която е 10%. Практически сечението на проводниците (жила) по командните вериги (без електромагнитното включване на прехвърлящите) може да се приеме $2,5 \text{ mm}^2$, а за сигналните и блокиращите вериги - $1,5 \text{ mm}^2$.

Вторичните тоководещи вериги в електрическите централи и подстанции се изпълняват както следва: а) в класическите закрити РУ 6-20 kV връзките между електрическите апарати и командните шкафове (клеморедите) се осъществяват чрез съединителни проводници и контролни кабели, които се закрепват към носещите стоманобетонни и стоманени конструкции със скоби; б) в класическите

открити и в елегазовите комплектни РУ 110-750 kV за присъединенията между апаратите и командните шкафове се използват контролните кабели, които се полагат в кабелни канали и тунели и по носещи строителни конструкции; в) в комплектите РУ 6-20 kV и на таблата, пултовете и шкафовете за управление всички скъчвания се извършват чрез проводници с винилтова изолация.

Монтирането на изолираните проводници върху таблата, пултовете и шкафовете става по следните три начина (Л-4, 25): а) плосък монтаж, при който проводниците се нареждат един до друг в равнината на таблата, пултовете и шкафовете и се закрепват чрез метални скоби с изолационни подложки от електрокартон; б) пакетен монтаж, когато проводниците се разполагат един до друг в пакет перпендикулярно на равнината на таблата, пултовете и шкафовете и се придържат чрез метални конзоли и скоби с изолационна подложка; в) канален монтаж, където проводниците се инсталират по вътрешната страна на перфорирани скари с монтирани клампи.

Първият начин има голяма прегледност при малък брой на проводниците. При сложни схеми пресичанията на проводниците са неизбяжни, което намалява яснотата и претрупва таблата и пултовете. Частично решение на проблема се постига чрез приложение на двуслоен (двупластов) плосък монтаж, който трудно се изпълнява и има намалена надеждност.

Вторият начин позволява да се отстранят пресичанията на проводниците и да се индустриализира изготвянето на пакетите. Освен това при пакетния монтаж не се ограничават броят на проводниците, които се инсталират на таблата и пултовете.

При третия начин скарите се помещават на страничните стени на таблата и пултовете. Вътрешната страна на скарите служи за изтегляне на съединителните проводници между клеморедите и вторичните апарати. Каналният монтаж дава възможност да се избегнат пресичанията на проводниците. Той обаче няма никаква нагледност.

Вторичните вериги се защитават срещу къси съединения и претоварване чрез: 1) светските маломощни автоматични прекъсвачи (автомати) тип АП50 за номинален ток на електромагнитната защита 1,6 - 63 A; 2) светските предпазители тип ПЕ1 за номинален ток на вложката 6-60 A и тип ПЕ2 за ток 90-150 A; 3) българските вложки предпазители тип ПЕС за номинален ток на вложката 2-60 A (преди с полските автоматични предпазители тип ВА за ток 4-15 A).

Автоматичните прекъсвачи (автоматите) се употребяват за защита на оперативните и напрежителните вериги. Те са необходими

Съществуват и при изпитване могат да подават предупредителен сигнал чрез своите блок-контакти. Същите се избират по следните условия (Л.11):

1) номиналното напрежение на прекъсвача трябва да бъде не по-голямо или равно на изчислителното (работното) напрежение на мрежата;

2) номиналният ток на електромагнитната защита не бива да е по-малък от изчислителния продължителен ток на веригата;

3) токът на заработване на електромагнитната защита от всеки съединения следва да не надвишава 150% от най-големия ток за кратковременно претоварване на мрежата при експлоатационни условия;

4) токът на заработване на топлинната защита от претоварване се приема равен на 125% от изчислителния продължителен ток за опериращите вериги и 160% от съответния ток за напрежителните вериги;

5) номиналният изключвателен ток на прекъсвача се избира по-голям или равен на изчислителния ток на късо съединение в мрежата;

6) коефициентът на чувствителност на електромагнитната защита (представлява отношението на най-малкия ток на късо съединение към тока на заработване на защитата) се приема 1,3 при постоянно напрежение и 3,5 при променливо напрежение.

Предпазителят за защита на вторичните вериги трябва да отговаря на следните условия (Л.11):

1) номиналното напрежение на предпазителя да бъде не по-малко от работното напрежение на мрежата;

2) номиналният ток на вложката се приема 120% от изчислителния продължителен ток на веригата;

3) номиналният ток на вложката се взема по-голям или равен на 40% от изчислителния кратковременен ток на веригата;

4) номиналният изключвателен ток на предпазителя следва да бъде по-голям от изчислителния периодичен ток на късо съединение;

5) за чувствителност трябва отношението на минималния ток на късо съединение към номиналния ток на вложката да надвишава 10.

За селективна работа на последователно свързани два автоматични прекъсвача (предпазителя) в мрежата е необходимо номиналният ток на електромагнитната защита за прекъсвача (номиналният

ток на вложката за предпазителя) към източника да бъде с 2-3 степени по-голям от номиналния ток на следващия прекъсвач (предпазителя).

При разработване на монтажните схеми се спазват следните основни принципи:

1. Монтажните схеми на всяка монтажна единица се съставят на отделни (самостоятелни) чертежи според обособените участъци. Това се налага от технологията на монтажните работи в електрическите централи и подстанции, които изисква независимо (по място и време) монтиране на техническите средства за всеки участък. Изпълнението на вторичните схеми в класическите РУ се извършва от бригади на строителния обект, а при комплектаите устройства (табла, пултове и др.) - в заводите-производители. Монтажните работи за всеки участък се свеждат до инсталиране на апаратите и клеморедите и реализиране на съединителните връзки между тях според монтажните схеми. Отделните участъци завършват на самостоятелни клемореди, които облекчават монтирането, изпитването, експлоатацията и усъвършенствването на системите за управление. Свързването на различните участъци в обща вторична схема се осъществява чрез участъковите клемореди.

Например, монтажната схема на извод от класически открити РУ се изготвя на отделни чертежи за следните участъци: поле, командно табло, релейно табло и т.н.

Когато на едно поле от табло или пульт се инсталират вторичните съоръжения на различни монтажни единици, монтажната схема на това поле се съставя на един чертеж и включва всички технически средства.

2. Монтажните схеми не се чертаят мащабно, но при тях се отчита действителното пространствено разположение на вторичните съоръжения. Фасадите на таблата и пултовете и компоновките на командните зали се чертаят в мащаб преди разработването на монтажните схеми. Когато вторичните апарати се разполагат върху фасадите на таблата (пултовете) и съединителните връзки се изпълняват отзад, на монтажните схеми се показват задните страни на таблата (пултовете). При това инсталираните апарати на фасадите се посочват в огледално изображение с пунктир.

3. На монтажните схеми се нанася пълната маркировка, която включва буквено-числените означения на всички нейни съставни елементи: а) вторичните електрически апарати и техните изводи; б) клеморедите и клемите им; в) вторичните тоководещи вериги;

соединителните проводници, контролните кабели и принадлежатите им жила;

4.2.2. ТЕХНОЛОГИИ ЗА РАЗРАБОТКА

Монтажните схеми се изготвят въз основа на следните изходни материали: а) пълни разгънати схеми с нанесени условни буквено-числени означения на техническите средства; б) фасади на таблата и пултовете за разположение на вторичните съоръжения; в) компоновки на командните зали.

Монтажните схеми се съставят в следната технологична последователност:

1. На самостоятелни чертежи без мащаб се изобразяват вторичните апарати и клеморедите за всеки участък, като се отчита тяхното пространствено разположение. Всички технически съоръжения се чертаят с условни графични символи според т.1.2.2 и с правоъгълни контури, върху които се показват техните изводи (клемите) според вътрешните електрически схеми.

Буквено-числените означения на електрическите апарати се изпълняват съгласно т.1.2.3. Само маркировката на апаратите върху таблата се прави двойна:

1) числена част (наричана още монтажния номер), състояща се от две арабски числа за записване на: а) поредния номер на монтажната единица (съобразно т.1.2.3), към която принадлежи апаратът; б) последователния номер на апарата към същата монтажна единица при наблюдение на таблото от страна на монтажните работи отляво надясно и отгоре надолу;

2) буквено-числена част, в съответствие с т.1.2.3.

Когато техническите средства върху едно поле от таблото спадат към една монтажна единица, се позволява: а) поредният номер на монтажната единица да се изпуска; б) монтажният номер на дадената маркировка да отпадне.

Маркировката на техническите съоръжения се нанася върху монтажната схема непосредствено над техните графични символи, като се загражда с окръжност. Вдясно под маркирите може да се записва типът на апаратите.

Клеморедите се чертаят във вид на таблици със следните две колони:

а) средна, в която се отбелязват поредните номера на

клемите с арабски числа;

б) две вътрешни (съседни на средната), върху които се посочват номерата на съответната монтажна единица според т.1.2.3 и на клемите съгласно предната т.а (реално те се нанасят върху крайните на соединителните проводници (жила));

в) две външни (крайни), където се посочват маркирите на присъединяваните вторични съоръжения и тоководещи вериги в съответствие с т.1.2.3 (физично те се вписват върху бананите на съединителните проводници (жила)).

Функционалните предназначения на вътрешните и външните колони (т.б и в) върху клеморедите се допуска да се различават. Когато върху един клеморед са разположени вторичните вериги само на една монтажна единица, се позволява: а) върху вътрешните колони да се изпуска номерът на монтажната единица; б) да отпадне двете вътрешни колони на клеморедите.

Броят на хоризонталните редове в таблицата на клеморедите отговаря на количеството на клемите. Най-отгоре на таблицата се предвижда един допълнителен ред за маркировката на клеморедите, съдържаща: а) поредния номер на монтажната единица, към която принадлежи клеморедът; б) маркирата или наименованието на монтажната единица.

Клемите на всички клемореди за даден участък на една монтажна единица имат единния номерация с арабски числа, която се изпълнява отляво надясно и отгоре надолу.

2. Изпълнение на вътрешните връзки между вторичните съоръжения в границите на всеки участък чрез изолирани проводници и контролни кабели.

В класическите РУ всички свързвания на вторичните тоководещи вериги се реализират с контролни кабели и през клемореди. За тази цел при пултовете и таблата се използват изолирани проводници, с които се осъществяват директни скачвания между вторичните апарати. С това решение се намаляват разходите на проводници и количеството на клемите. Обаче те затрудняват техническата експлоатация на системите за управление, тъй като изискват непрекъснато откриване на апаратите при изпитвателни и ремонтни работи. По изтъкнатата съображения част от вътрешните връзки между вторичните апарати върху пултовете и таблата се реализират през клемореди. При възможност да се присъединят две проводника към една клемата на електрически апарат също се прибегва до помощта на клеморедите.

Към всяка страна на клемата от клеморедите се разрешава да се свързва само по един проводник или жило на контролен кабел. Принципно всички вътрешни връзки между вторичните апарати и клеморедите в отделните участъци се разполагат само от едната страна на клеморедите.

Различните функционални вторични вериги се групират строго надолу върху вертикалните клемореди и отделя надясно при хоризонтални клемореди в следната последователност: токowi вериги, напрежителни вериги, оперативни вериги за постоянно напрежение: команди, сигнали, блокови и т.н. Между групите клемни на отделните функционални вериги се предвиждат по 1-3 броя резервни клемни.

При монтажните схеми се прилага т.нар. средуположна (несрецина) маркировка на тоководещите вериги, която се свежда до следното. Всеки край на проводник (жило на кабел) съдържа три последователни означения:

- 1) адреса на свързване на средуположния край, който включва буквено-числен код или монтажния номер на апарата (клеморедя) и номера на неговата клемна;
- 2) функционалната марка на тоководещата верига според т.1.2.3;
- 3) мястото на приключване на самия този край, което се отбелязва както адреса на другия край.

Средуположната маркировка на монтажните схеми позволява: а) еднозначно откриване на края края за всеки проводник (жило на контролен кабел) без прозвонаване; б) бързо и безгрешно възстановяване на връзките при стъпчване на следнителните проводници (жила); в) да не се четат целите свързани проводници (жила), които претрупват чертежите, а само техните крайща.

Показаната по-горе несрецина маркировка се получава доста бързо. Затова проектантските организации прибягват до различни съкращения (отказ от функционалната марка на веригата, изпускане номера на клемата на апарата към несрециния край, изоставяне на буквено-числения символ за самия край и др.)

Участъковите контролни кабели се избират с 1-3 резервни жиля и се означават съгласно т.1.2.3.

13. Осъществяване на външните връзки между клеморедите на отделните участъци чрез контролни кабели. За целта се използва свободната страна на участъковите клемореди.

Жилата на контролните кабели се маркират според т.1.2.3.

Самите контролни кабели се избират и означават като участъковите.

Резултатите от комплектоване на контролните кабели за всяка монтажна единица се показват върху схема на кабелните връзки и таблица с маркировка на контролните кабели и на техните жиля. Те се използват за съставяне на т.нар. кабелен журнал за полагане на контролните кабели в електрическата пантрала или подстанция. Той съдържа пълни данни за всеки кабел: пореден номер, брой и сечения на жилата, брой на резервните жиля, свързани участъци (начало и край на кабела), дължина, траса, маркировка и др.

Маркировката на всички вторични съоръжения и тоководещи вериги се нанася в натура чрез обикновени и сваляеми бананки, накрайници, маншетки, табелки, надписи и др.

4.3. КАБЕЛНО СТОПАНСТВО

206

4.3.1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗГРАЖДАНЕ

Разходът на контролни кабели се увеличава при преминаване към автоматизирани системи за управление с електронни изчислителни машини и при нарастване на единичната мощност на електрическите централи и подстанции и на техните основни енергийни съоръжения. Докато за енергиен блок с мощност 300 MW в ТКЕИ се полагат около 300 km кабели, то за реакторен блок 440 MW в АЕИ тяхното количество достига 700-800 km (Л.1,31). Затова структурата на изграждане на кабелното стопанство влияе върху надеждността, безопасността, икономичността и експлоатационните удобства на системите за управление и на целите електрически централи и подстанции.

Надеждността и пожарната безопасност на кабелното стопанство в електрическите централи с мощност над 25 MW и в електрическите подстанции за напрежение над 220 kV се осъществява на следните основни принципи (Л.11): 1) електрическата част (електрическите съоръжения, схеми и уреди) и кабелното стопанство се изпълняват така, че пожар в кабелното стопанство да не доведе до отпадане на повече от един енергиен блок в електрическите централи, да започне на всички резервирани връзки и линии в електрическите подстанции и да откъсне на системите за командване; 2) при пожар да се предотврати едновременното откъсване

на взаимно резервирани стоговни кабелни линии (силони, на командните и на сигналните мрежи, на пожарогасенето и др.). Това се постига при изпълнение на следните мероприятия: 1) разделяна на кабелните линии (склови и контролни) най-малко на два изолирани пътека с различни трасета; 2) полагане на взаимно резервирани стоговни кабели по самостоятелни трасета; 3) изпълнение на изискванията на противопожарните строителни норми за автоматични пожаросигнални и пожарогасителни уредби, за полагане на кабели и за комплектоване на обектите с подвижни пожарогасители; 4) качествени проекти, монтажни, изпитвателни и приемни работи за кабелното стопанство.

Основни пътища за икономия на контролни кабели в електрическите централи и подстанции са (Л.1): 1) обликване на командните зали до РУ и енергийните съоръжения или тяхното разполагане около центъра на товара; 2) използване на изборително управление; 3) приложение на контролни кабели с максимален брой на жилата и с минимално сечение за различните функционални подсистеми и вторични вериги за управление.

4.3.2. ПОЛАГАНЕ НА КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ

На територията на електрическите централи и подстанции контролните кабели се полагат в кабелни полуетажи, канали, тунели, шахти, естакади, метални кутии, скари, блокове, тръби, по строителни конструкции и др.

Кабелните полуетажи се предвиждат под централни и групови командни зали. Когато броят на кабелите в една посока е над 20, те се полагат в кабелни тунели. Кабелните канали се използват при по-малко количество на кабелите. Кабелите в канали, тунели и полуетажи се помещават на метални конструкции (конзоли) от профилна стомана. Небронирани кабели се разполагат върху азбестоциментови плочи или метални скари, които се нареждат върху конструкциите.

През последните години в електрическите централи и подстанции се упротребява многослойно и снопово полагане на контролните кабели в метални кутии и на метални скари. Първите се използват в кабелни съоръжения при брой на кабелите над 25 и при безшехтово преминаване от едно хоризонтално ниво на друго, когато трябва да се постигне механична защита на кабелите. Вторите се прилагат в кабелни съоръжения при по-малко количество на кабелите

и при къси трасета (до 5-10 м.) за открито полагане на кабели със закрепване към конструкцията на скарата.

При многослойно и снопово полагане на кабели в кутии и на скари се спазват следните изисквания: 1) кабелите в един слой и в един сноп трябва да са с еднотипни обвивки; 2) закрепването на сноповете от кабели да не довежда до деформация на кабелните обвивки от собственото тегло.

Металните кабелни кутии от профилна и листова стомана се изпълняват нормални и малогабаритни, като първите се срещат в два варианта: а) проходни, при които обслужващият коридор е вътре в кутията; б) с външни площадки за обслужване, при които има намален разход на метал и подобрени условия за работа на персонала.

Използването на метални кутии за полагане на кабели има следните предимства: 1) кутиите са унифицирани и се изготвят от индустриални методи в заводски условия, което позволява да се съкрати срокът за монтаж на кабелите; 2) намаляват се габаритите на кабелните съоръжения, повишава се пожарната безопасност и се създава възможност за полагане на голямо количество кабели по едно трасе в сградите.

Металните кутии и скари се разполагат в кабелни канали, тунели, полуетажи, в производствени помещения и др. Малогабаритните кутии се изпълняват с отваряща предна стена, която позволява пряк достъп за монтаж и експлоатация на кабелите. Извеждането на отделни кабели от кутиите става през пробити отвори на място. За защита на кабелните обвивки се използват специални или ръчни пластмасови втулки. За отклоняване на поточе кабели се прилагат специални отводи или секции с необходимите отвори (Л.1,11).

При големи кабелни потоци (над 20 броя на кабелите) металните кутии се разполагат на технологични и специални естакади, които имат редица предимства пред полагането в кабелни канали и тунели: 1) индустриализацията на монтажа е по-висока; 2) удобно се разделят кабелните потоци за повишение на надеждността; 3) не е необходима автоматична пожарогасителна уредба; 4) намалява се стойността на кабелните съоръжения.

Кабелите в метални кутии и тръби могат да се помещават върху всички видове технологични естакади, като се спазват изискванията на нормативните документи.

Полагането на контролни кабели в бетонни блокове и тръби се прилага за педорета на помисанията и за фундаменти на енер-

дължините съоръжения. За оттичане на случайните води блоковете и тръбите имат лек наклон над 0,1%.

Кабелите се монтират непосредствено в земята само за отдалечени спомогателни подобекти на електрическите центри и подстанции (работилници, складове, гаражи и др.), когато техният брой не превишава шест.

Кабелните съоръжения за кабелни потоци с над 20 броя кабели се осигуряват с необходимите проходи за монтаж, ремонт и експлоатация. Когато съоръженията са разположени на височина над 5 м се предвиждат специални площадки за обслужване.

Кабелните потоци започват от РУ и енергийните съоръжения и се събират в самостоятелни трасета. Тахното количество постепенно се увеличава и достига максимум под командните зали, където има значителен брой кабели за връзки между полетата на таблата и пултовете.

При избора на кабелни трасета се спазват следните изисквания: 1) разделяне на кабелните трасета по технологично предназначение за всяко енергийно съоръжение (реактор, парогенератор, турбина и генератор); 2) предвиждане на подходящи обеми за кабелни трасета в машинната зала, в реакторния и парогенераторния цех, в турбинния и генераторния етаж и под командните зали; 3) осигуряване на надеждни кабелни съоръжения срещу външни въздействия (механични удари, прах, висока температура и др.) и достъпност за обслужване; 4) за бързо откриване и гасене на пожари кабелните канали, тунели и полуетажи се съоръжават с автоматични пожаросигнални и пожарогасителни уреди.

Компановката на кабелните трасета за един енергиен блок в ТКВН (Л-1) обхваща: 1) две вертикални кабелни шахти, които са изпълняват с метални кутии по срещуположните свободни стени на парогенератора; 2) две хоризонтални проходни кутии за връзка; 3) кабелен полуетаж, който е разположен в генераторното отделение под блоковата командна зала; 4) две хоризонтални кабелни кутии в машинна зала, всяка от които обслужва едната страна на турбоагрегата.

4.3.3. КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ

В табл. 4-1 и 4-2 са посочени техническите данни и областта на приложение на произведените съветски и български кон-

тролни кабели.

Таблица 4-1. Сведения за съветски контролни кабели

Марка	Брой на жилата при сечение					Област на приложение	
	в мм ²						
	0,75	1	1,5	2,5	4	6	
КВБГ	4,5,7,10,14			4,5,7,10			В помещения, канали и тунели с нормална и агресивна среда, без механични усилия
КЛБГ	19,27,37,52			14,19,27		4,7,10	
КРБГ	(61)			37			
КВБГЭ							Също, но при необходимост от защита срещу електромагнитния полет
КЛБГЭ	4-52(61)			4-37		4-10	
КРБГЭ							
КВББГ							В помещения, канали и тунели с нормална среда, при наличие на блуждащи токове, без големи механични усилия
КЛББГ	4-52(61)			4-37		4-10	
КРББГ							
КВББ							В земя с нормална и агресивна среда, при наличие на блуждащи токове, без големи механични усилия
КЛББ	4-52(61)			4-37		4-10	
КРББ							
КВБЕН							В шахти и некорозивни помещения, без големи механични усилия
КЛБЕН	4-52(61)			4-37		4-10	
КРБЕН							
КВБ _с III _в							В помещения, канали, тунели и земя с нормална и агресивна среда, при наличие на блуждащи токове, без големи механични усилия
КЛБ _с III _в	4-52(61)			4-37		4-10	
КРБ _с III _в							
КВ _с III _в							Също, но при наличие на големи механични усилия
КЛ _с III _в	10-37			7-37		7,10	
КР _с III _в							

Таблица 4-2. Средни значения за български контролни кабели

Марка	Брой на жилата при сечение							Област на приложение	
	и $m^{2,2}$	0,75	1	1,5	2,5	4	6		10
СВТ	5,6,7,8,9,10,12,								В помещения, канали и тунели с нормална среда
СПТ	14,16,19,24,30, 37					6,7,8,10			
СВТУ									Също, но с агресивна среда
СПТУ		5-37				6-10			
СВЕТ									В земя с нормална среда
СПЕТ		5-37				6-10			

Условните заводски означения на българските контролни кабели според последователността на буквите са следните: 1) материал на жилата: А - алуминий; без буква - мед; 2) предназначение: К - контролен; 3) изолация: Б - поливинилхлорид; П - полиетилен; Р - каучук; П₀ - самозатихващ полиетилен; 4) обвивка: В - поливинилхлорид; И - каучук негорящ; 5) броня: Б - две стоманени ленти (с външно покритие); Б₀ - една профилирана стоманена лента; П₀ - плоски стоманени обвивковани проводими; 6) обд екра Г₀ - алуминиево или медно фолио под обвивката; 7) външно покритие: Г - без покритие; Ив - пресован поливинилхлоридов шланг; И - каучук негорящ.

Съответно, заводските означения на българските контролни кабели включват следните последователни букви: 1) материал на жилата: А - алуминий; без буква - мед; 2) обд предназначение С - силов; 3) изолация: Б - поливинилхлорид; П - полиетилен; 4) обвивка: Т - изолация термостойка обвивка от поливинилхлорид; У - усилена обвивка; Б - брониран с две стоманени ленти.

За полагане в помещения, канали, тунели, шахти, остакани и др. на електрическите централи и подстанции се прилагат главно контролни кабели с негоряща изолация и обвивка от поливинилхлорид (и еквивалентната изолация от самозатихващ полиетилен) и без метална броня. Кабелите с изолация от полиетилен и с метална броня със защитна обвивка имат повишена пожароопасност и не се допускат за монтаж в пожароопасни помещения. Затова те практически не се използват у съвременните електрически централи и подстанции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Автоматизацията на крупни тепловы електростанции. Под редакцията на М.П. Давидова. М., Энергия, 1974.
2. Атанасов, А., А.Брайков, О.Сайзов. Електроразпределителни уреди за високи напрежения. С., Техника, 1980.
3. Лук, Ю.Б., В.В.Канган, А.А.Петрова. Проектиране на електрическата част на станциите и подстанциите. Л., Энергосамоиздат, 1985.
4. Гумин, И.Я., М.И.Гумин, В.Ф.Устинов. Вторични схеми на електрическите станции и подстанции. М.-Л., Энергия, 1964.
5. Дуэль, М.А. Автоматизирани системи за управление на енергоблокове с използване на средства на изчислителната техника. М., Энергиздат, 1983.
6. Мухомов, А.К. Електрооборудование на вторични цепи и их монтаж. М., Госэнергиздат, 1961.
7. Куряев, В.Г., В.И.Обрезков, Т.А.Филипова. Управление на режимите на гидроелектростанциите в условията на АСУ. М., Энергия, 1978.
8. Кучкин, М.Д. Автоматично управление и контрол на режимите на работата на БЕС (перевод от руски). С., Техника, 1975.
9. Иванов, Ю.И. Управление и автоматика в електроустановките на енергосистемите. Киев, Техника, 1967.
10. Лабко, О.П. Сигнализация на електроподстанциите. М., Энергия, 1973.
11. Лазов, С.И., А.М.Ферман, Д.Н.Вихлина. Устройство и обслужване на вторични цепи на електроустановките. М., Энергоатомиздат, 1986.
12. Ликова, П. Нов тип на сигнализация за големите електро-разпределителни уреди. С., Энергетика, 1972, кн.9.
13. Ликова, П. Управление и команди за електрически уреди. С., Энергетика, 1973, кн.1.
14. Ликова, П., Т.Александров. Изисквания към блокировките на открити и закрити РУ на подстанции. С., Энергетика, 1978, кн.2.
15. Наръчник по проектиране на трансформаторни подстанции и трансформатори. Под редакцията на Г.Евлев. С., Техника, 1976.
16. Околович, М.И. Проектиране на електрически станции.

М., Энергоиздат, 1982.

17. Павлов, В.И. Схемы управления и сигнализации воздушных и масляных выключателей. М., Энергия, 1971.

18. Подстанции переменного тока. Под редакцией Г.К. Вильямова. М., Энергоиздат, 1984.

19. Правила за устройство на электрические уредби. С., Техника, 1980.

20. Рожкова, Л.Д., В.С. Козулин. Электрооборудование станций и подстанций. М., Энергия, 1987.

21. Хинков, Д.И. Проектиране на электрически распределительные уредби. С., ВЭИ "Ленин", 1986.

22. Хинков, Д.И. Проектиране на электрически централи и подстанции. С., ВЭИ "Ленин", 1972.

23. Хинков, Д.И. Проектиране на электрически централи и подстанции. С., Техника, 1980.

24. Хинков, Д.И. Руководство по проектиране на электрически распределительные уредби. С., ВЭИ "Ленин", 1987.

25. Хинков, Д.И. Руководство по проектиране на электрически централи. С., Техника, 1977.

26. Хинков, Д.И., А.К. Градинарова. Проектиране на электрически распределительные сети и уредби. С., Техника, 1975 (1980, 1988).

27. Хинков, Д.И. Избирательно дистанционно управление на коммутационные аппараты в электрических центрах и подстанциях. С., Энергетика, 1980, кн. 6.

28. Хинков, Д.И. Модифицирование централизованных сигнализаций в электрических центрах и подстанциях. С., Энергетика, 1980, кн. 2.

29. Хинков, Д.И., Д.Х. Ковачев. Современные изисквания към командные залы на электрических центрах и подстанциях. С., Энергетика, 1979, кн. 2.

30. Христов, К., Д. Хинков. Сборник от задачи по электрической части на электрических центрах. С., Техника, 1973.

31. Щальмац, М.П., В.И. Плетинский. Контроль и управление на атомных электростанциях. М., Энергия, 1979.

32. Электротехнический справочник, т. III, кн. 1. М., Энергоиздат, 1988.

33. Электрическая часть станций и подстанций. Под редакцией А.А. Васильева. М., Энергия, 1980.

34. Электрическая часть электростанций и подстанций. Под редакцией Б.Н. Неклепаева. М., Энергия, 1978.

35. Электрическая часть электростанций. Под редакцией С.В. Усова. Л., Энергоатомиздат, 1986.

СЪДЪРЖАНИЕ	стр.
Предговор	3
Въведение	
В.1. Обективна необходимост от учебната дисциплина	5
В.2. Основни цели и задачи на учебната дисциплина	6
В.3. Съдържание и обем на учебната дисциплина	7
Глава първа. Основи на дистанционното управление	
1.1. Системи за управление	8
1.1.1. Функционално-технологични подсистеми	8
1.1.2. Технически средства	12
1.1.3. Организационно-техническа структура	16
1.2. Условни означения на вторичните схеми	18
1.2.1. Основни положения	18
1.2.2. Графични означения	18
1.2.3. Система на маркировка	20
1.3. Видове вторични схеми	27
1.4. Структура на вторичните схеми	31
1.4.1. Основни принципи	31
1.4.2. Захранващи мрежи	33
1.4.3. Съставни части	34
1.5. Управляващи сигнали	38
1.5.1. Основни положения	38
1.5.2. Подаване на управляващи сигнали	39
1.5.3. Преобразуване на управляващи сигнали	41
1.5.4. Блокиране на управляващи сигнали	44
Глава втора. Функционални подсистеми за дистанционно управление	
2.1. Дистанционно измерване	46
2.1.1. Основни принципи	46
2.1.2. Видове дистанционно измерване	49
2.2. Дистанционно командване	52
2.2.1. Видове дистанционно командване	52
2.2.2. Командни ключове	56
2.2.3. Схеми за дистанционно командване	62
2.3. Блокировка в разпределителните гребни	66
2.3.1. Видове блокировки	66
2.3.2. Схеми за блокировки	73

2.4. Сигнализация в електрическите централи и подстанции	76
2.4.1. Видове сигнализация	76
2.4.2. Показваща сигнализация	79
2.4.3. Аварийна сигнализация	86
2.4.4. Предупредителна сигнализация	91
2.4.5. Централна координатна сигнализация	95
Глава трета. Дистанционно управление на комутационни апарати	
3.1. Дистанционно управление на маломасштабни прекъсвачи с трифазно пружинно задвижване	96
3.1.1. Основни положения	96
3.1.2. Управление с командно-квитиращи ключове	99
3.1.3. Управление с командни ключове без фиксирани положения	104
3.2. Дистанционно управление на въздухоструйни прекъсвачи	107
3.2.1. Основни положения	107
3.2.2. Технологични условия за работа на прекъсвачите	107
3.2.3. Пофазно задвижване на прекъсвачите	109
3.2.4. Използуване на стъптения въздух в прекъсвачите	110
3.3. Дистанционно управление на разединители	115
3.3.1. Основни положения	115
3.3.2. Разединители с електродвигателно задвижване	116
3.3.3. Разединители с пневматично задвижване	119
3.4. Дистанционно управление на автоматични прекъсвачи	120
3.4.1. Основни положения	120
3.4.2. Съветски автоматични прекъсвачи тип АМ1	121
3.5. Дистанционно управление на магнитни пускатели	123
3.5.1. Основни положения	123
3.5.2. Магнитни пускатели към двигатели без самопускане	124
3.5.3. Магнитни пускатели към двигатели със самопускане	123
3.6. Избирателно дистанционно управление на комутационни апарати	126

18/	3.6.1. Основни положения	128
	3.6.2. Двустепенно слаботоково изборително управление с бутони	130
Глава четвърта: Изпълнение на вторичните схеми		
	4.1. Командни зали	134
19/	4.1.1. Техническа естетика на командни зали	134
	4.1.2. Командовки на командни зали	136
16+	4.2. Монтажни схеми	145
	4.2.1. Основни принципи за съставяне	145
20/	4.2.2. Технология за разработване	154
14	4.3. Кабелно стъпанство	157
	4.3.1. Основни принципи на изграждане	157
21/	4.3.2. Полагане на контролни кабели	159
	4.3.3. Контролни кабели	160
	Литература	163

Поръчка № 117/1991 г.

Дадена за печат м. I 1991 г.

Печатни коли 10,50

Излиза от печат м. V 1991 г.

Тираж 300

Формат 1/16—60/84

Цена 2,00 лв.

Технически университет — София